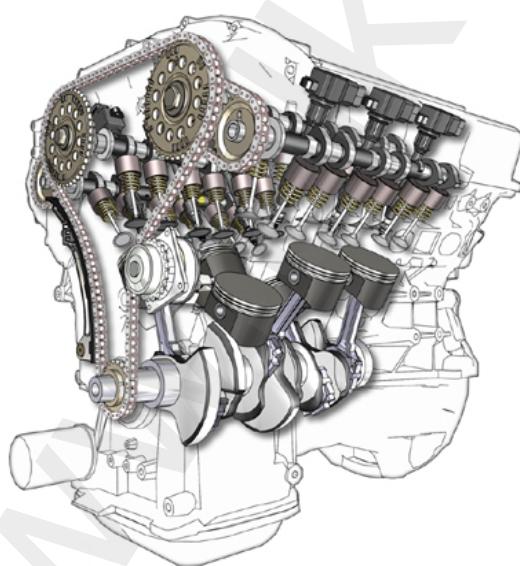




محركات ومركبات

مبادئ كهرباء المركبات

الترacer ١١٣



الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خططت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية " مبادئ كهرباء المركبات " لمتدربى قسم " محركات ومركبات " للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالزمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالزمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدون منها لما يحبه ويرضاه: أنه سميع مجيب الدعاء.

الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

تكون أهمية المقرر النظري لمقرر مبادئ كهرباء المركبات لطلاب تخصص المحركات والمركبات الآلية باحتوائه على المعلومات الرئيسية لجميع المنظومات الكهربائية بالمركبة والمكونة من عدة تجهيزات مختلفة ومكملة لبعضها ، لذلك يجب على المتدرّب أن يلم بالخطوط الرئيسية لكيفية عمل هذه التجهيزات.

وتستهدف هذه الحقيقة التي تختص بدراسة مبادئ كهرباء المحركات والمركبات الآلية التعرّف على ما يهم المتدرّب من الأساسية، حيث صممت وحداتها لتوضيح بعض القوانين المهمة وكذلك التعريف والرموز الدارجة التي تساعد في استيعاب عمل جميع عناصر الدوائر الكهربائية بالمركبة. ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المقرر فقد قسمت إلى خمس وحدات تدريبية هي كالتالي:

- الوحدة الأولى وتشمل الأساسية الكهربائية وفيها يتم توضيح الأساسية المتعلقة بكهرباء المركبات.
- الوحدة الثانية وتشمل البطارية وفيها يتم توضيح أنواع البطاريات وأجزائها.
- الوحدة الثالثة وتشمل بادئ الحركة وفيها يتم توضيح عناصر ونظرية التشغيل لبادئ الحركة بالمركبات
- الوحدة الرابعة وتشمل المولد (الدينمو) وفيها يتم توضيح عناصر ونظرية تشغيل المولد بالمركبات
- الوحدة الخامسة وتشمل الدوائر الكهربائية بالمركبات وفيها يتم توضيح لعناصر وطريقة عمل هذه الدوائر

وفي نهاية هذه الحقيقة قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الحقيقة . والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن محتوياتها.



مبادئ كهرباء المركبات

الأساسيات الكهربائية

مقدمة الوحدة

يعتبر نظام كهرباء المركبة من المنظومات الرئيسية لتشغيل وقيادة المركبة ويكون نظام كهرباء المركبة من عدة تجهيزات مختلفة ومكملة لبعضها ، لذلك يجب على ميكانيكي المركبات أن يلم بالخطوط الرئيسية لكيفية عمل هذه التجهيزات ، كي يمكنه التعرف بما إذا كان العطل الحاصل يعود إلى خلل في المجموعة الكهربائية ، بالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يكون قادراً على إصلاح الأعطال الكهربائية البسيطة في المركبة بنفسه.

وفي الوقت الحاضر لم يدع علم الإلكترونيات مجالاً إلا ودخل فيه حتى المركبة أصبحت في الوقت الحاضر تختلف بما كانت عليه في العقود السابقة، حيث تحتوي على مختلف الأجهزة الإلكترونية المتقدمة وحتى الكمبيوتر دخل في تركيب المركبة الحديثة. ولذلك يمكن فهم طريقة عمل أي جهاز كهربائي يتحتم معرفة طبيعة الكهرباء وقوانينها الأساسية.

وستهدف هذه الوحدة التي تختص بدراسة الأساسيات الكهربائية دراسة نظرية التعرف على ما يهم ميكانيكي المركبات من الأساسيات الكهربائية ، حيث صممت هذه الوحدة لتوضيح بعض القوانين المهمة وكذلك التعريف والرموز الدارجة التي تساعده في تحديد التشخيص الدقيق للعطل وكذلك الطريقة الصحيحة لإصلاحه.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى أربعة فصول رئيسية يشمل الفصل الأول التيار الكهربائي وأنواعه والكميات الكهربائية وكذلك الرموز الكهربائية وتفسير قانون أوم والقدرة وأيضاً التعرف على أنواع التوصيل للدوائر الكهربائية وخصائصها والفصل الثاني يختص بدراسة المواضيع التي لهم الميكانيكي عند عمله بكهرباء المركبات مثل الموصلات الكهربائية والمصهرات والمرحلات والتعرف على الظواهر المغناطيسية والاستفادة منها في كهرباء المركبة ودراسة العناصر الإلكترونية، أما الفصل الثالث فهو يشمل الامتحانات الذاتية مع الإجابات النموذجية لها وأيضاً قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الوحدة . والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن محتوياتها.

الجذارة : معرفة الأساسية الكهربائية المتعلقة بـ كهرباء المركبة

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة :

١. أنواع التيار والكميات الكهربائية والرموز الكهربائية
٢. قانون أوم وقانون القدرة وأنواع التوصيل
٣. الموصلات والمصهرات (الأسلام والفيوزات)
٤. المغناطيسية
٥. العناصر الإلكترونية (أشباه الموصلات)

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ١٠٠٪

الوقت المتوقع للتدريب : ٣ ساعات

متطلبات الجذارة :

معرفة ما سبق دراسته في الثانوية العامة من مواد الفيزياء والكيمياء في مواضيع تركيب المادة والذرارات وكذلك المغناطيسية

الفصل الأول


١= التيار الكهربائي وأنواعه

التيار الكهربائي : The Current

ينشأ التيار الكهربائي عن شحنات متحركة ، ويعرف بأنه سيل من الإلكترونات الحرة يسير في موصل ما (سلك) من نقطة إلى أخرى أو من مصدر تيار إلى مستهلك ويسير من القطب السالب إلى القطب الموجب.

وينقسم التيار إلى نوعين هما :

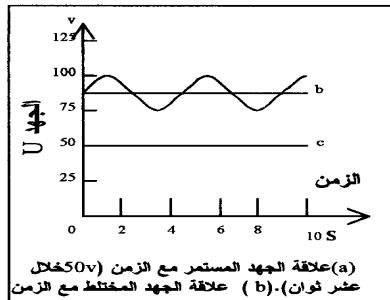- ١ - التيار المستمر (DC) : هو تيار ثابت الاتجاه والقيمة وفيه تتحرك الإلكترونات في نفس الاتجاه كما هو موضح بالشكل رقم (١)




شكل (١) رسم تخطيطي للتيار المستمر

٢ - التيار المتردد (AC)

هو تيار متغير الاتجاه والشدة باستمرار من السالب إلى الموجب

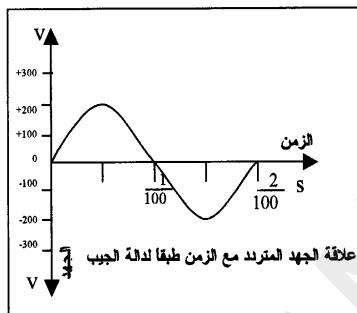- ومن الموجب إلى السالب وتسمى عدد مرات التردد بالذبذبة
كما هو موضح بالشكل رقم (٢)



شكل (١) رسم تخطيطي للتيار المتردد

٢= تصنيف مواد توصيل التيار

مواد توصيل التيار :

تقسم مواد توصيل التيار إلى ثلاثة أصناف ، وذلك حسب سماحتها للشحنات بالحركة خلالها وهذه الأصناف هي :

١. المواد الموصولة : Conductors

هي المواد التي تسمح للشحنات بالحركة خلالها ، حيث تسمح بمرور التيار الكهربائي بسهولة عند تعرضها لفرق جهد مسلط عليها ومن أمثلة ذلك جميع المعادن وخاصة النحاس والحديد.

٢. أشباه الموصولات : Semi conductors

هي مواد تكون مقاومتها بين مقاومة الموصولة والمواد العازلة فهي تسلك سلوك المواد العازلة وعند تعرضها لظروف معينة (فيزيائية) تتحول إلى مواد موصولة ومن أكثر هذه المواد شيوعاً герمانيوم Germanium والسيلكون Silicon وتستخدم في الدوائر الإلكترونية وهي ذات أهمية كبيرة في التكنولوجيا الحديثة.

٣. المواد العازلة : Insulators

هي المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي خلالها عند تعرضها لفرق جهد مثل (الخزف والورق والزجاج والمطاط والخشب) وتستخدم في عزل الموصولات (الأسلاك) والدوائر الإلكترونية.

٣= الكميات الكهربائية**Potential Difference فرق الجهد**

هو الضغط الكهربائي بين نقطتين كهربائيتين موجبة وسالبة ويرمز له بـ (U) ووحدة القياس هي الفولت (V) والفولت هو الجهد الكهربائي اللازم لتوصيل تيار شدته واحد أمبير في مقاومة قدرها واحد أوم ، وعند القياس يوصل الجهاز على التوازي

Intensity Current شدة التيار

هو عدد الإلكترونات التي تمر في مقطع موصل في الثانية الواحدة ويرمز له بالرمز (I) ووحدة القياس هي (A) وعند القياس يوصل الجهاز على التوازي

Current Density كثافة التيار

هي النسبة بين شدة التيار إلى مساحة مقطع السلك وتدل على مدى تحمل هذا السلك للتيار الكهربائي بالثانية الواحدة ويرمز له بالرمز (I_s) ووحدة القياس هي (A/mm^2).

$$I_s = I / S$$

قانون كثافة التيار

I_s = كثافة التيار وتقاس بـ (A/mm^2)

S = مساحة المقطع وتقاس بـ (mm^2)

I = شدة التيار وتقاس بـ (A)

Quantity of Electricity : كمية الكهرباء

هي حاصل شدة التيار في الزمن ويرمز لها بالرمز (Q) ووحدة القياس هي ($A.S$)

$$Q = I \times T$$

قانون كمية الكهرباء

Q = كمية الكهرباء وتقاس بالأمير/ثانية ($S . A$)

T = الزمن وتقاس بالثانية (S)

I = شدة التيار وتقاس بـ (A)

Resistance : المقاومة الكهربائية

هي ممانعة سير الإلكترونات في الموصى ويرمز لها بالرمز (R) ووحدة القياس هي الأوم

(Ω) ، حيث أن الأوم الواحد هو مقدار المقاومة الكهربائية بين نقطتين وبينهما فرق جهد قدره واحد فولت ويسبب مرور تيار قدره واحد أمبير وعند قياس المقاومة يجب فصل التيار الكهربائي من الدائرة ، وتتوقف مقاومة الموصى على الآتي :

- طول السلك (تزداد المقاومة بازدياد طول السلك)

- مساحة مقطع السلك (بزيادة مساحة المقطع تقل المقاومة)

- مادة الصنع للموصى (لكل مادة مقاومة نوعية تتناسب طردياً مع المقاومة)

وتحتختلف المقاومة الكهربائية من حيث التصنيع والتصميم والغرض المنتجة من أجله

٤ = الرموز الكهربائية

وضع الفنيين الكهربائيين رمز محدد لكل عنصر من عناصر الدوائر الكهربائية وذلك لتمثيل الدوائر الكهربائية وكذلك المصطلحات الكهربائية تم وضع رمز محدد لكل مصطلح وهذه بعض الرموز الشائعة لرسومات العناصر الكهربائية والمصطلحات الفنية المستخدمة بكثرة من قبل فني المركبات

التعريف	الرمز	التعريف	الرمز
مصدر (فيوز)		فرق الجهد	U
مقاومة كهربائية		شدة التيار	I
مصباح إضاءة		المقاومة الكهربائية	R
رمز التيار الكهربائي المستمر	DC	القدرة الكهربائية	P
محرك كهربائي (سلف)		وحدة قياس القدرة (الوات)	w
مكثف		وحدة قياس فرق الجهد (الفولت)	V
بطارية (مصدر كهربائي)		وحدة قياس شدة التيار (الأمير)	A
موحد		وحدة قياس المقاومة (الأوم)	Ω
مولد (دينمو)		رمز التيار الكهربائي المتردد	AC


٥ = قانون أوم OHM,S LOW

يعتبر من أهم القوانين التي تعطي العلاقة بين شدة التيار والجهد الكهربائي والمقاومة وتطبيق هذا القانون يمكن حساب إحدى هذه الكميات الثلاثة ، إذا كانت الكمياتتان الآخريان معلومتين وهذه الكميات هي :

I = شدة التيار وتقاس بوحدة الأمبير (A)

U = فرق الجهد وتقاس بوحدة الفولت (V)

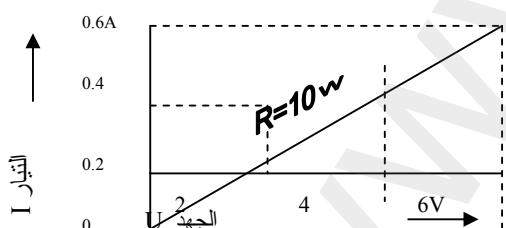R = المقاومة الكهربائية وتقاس بوحدة الأوم (Ω)



الشكل رقم (٣) يوضح العلاقة بين التيار والجهد والمقاومة

قانون أوم

$I = U/R$	$R = U/I$
$U = I \times R$	

مثال رقم (١)

احسب شدة التيار المار في موصى إذا كانت مقاومته تبلغ 3Ω وفرق الجهد هو $12V$:

المعطيات: $U = 12 V$ $R = 3 \Omega$

$$I = U / R = 12 / 3 = 4 A$$

مثال رقم (٢)

يمر ب المصباح النور الأمامي لسيارة يعمل على جهد مقداره $12V$ تيار شدته $4A$ ما هي مقاومة فتيل المصباح ؟

المعطيات: $U = 12 V$ $I = 4 A$

$$R = I \times U = 12 / 4 = 3 \Omega$$

٦ = قانون القدرة الكهربائية Electrical Power law

تعرف القدرة الكهربائية بأنها معدل بذل الشغل الكهربائي بالنسبة للزمن ويرمز لها بالرمز

(P) ووحدة القياس هي (Watt) وهي تساوي حاصل ضرب الجهد في شدة التيار

I = شدة التيار وتقاس بوحدة الأمبير (A)

U = فرق الجهد وتقاس بوحدة الفولت (V)

P = القدرة الكهربائية وتقاس بوحدة الوات (W)

قانون القدرة

$$P=IxU$$

$$I=P/U$$

$$U=P/I$$

مثال رقم (١)

كم تبلغ القدرة المستهلكة في مقاومة موصلة بجهد قدره 220 V يمر فيها تيار شدته 0.025 A ؟

المعطيات: $I = 0.025 \text{ A}$ $U = 220 \text{ V}$

$$P=I \times U = 0.025 \times 220 = 55 \text{ W}$$

مثال رقم (٢)

احسب شدة التيار المار في مسخن الزجاج الخلفي لسيارة، إذا كانت القدرة المستهلكة تبلغ 70

والجهد 12 V W

المعطيات: $P = 70 \text{ W}$ $U = 12 \text{ V}$


$$I = P / U = 70 / 12 = 5.83 \text{ A}$$

٧ = أنواع التوصيل للدوائر الكهربائية

توصيل التجهيزات الكهربائية بالدائرة الكهربائية بالطريقة التي تحقق الغرض الذي وضعت من أجله وتم عملية التوصيل بطرق مختلفة وهناك نوعان أساسيان من التوصيلات الكهربائية وهما التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي ويتم استخدام أي من النوعين حسب الحاجة المطلوبة من الجهاز الكهربائي. ويوجد أيضا تركيب مشترك حيث يتم استخدام النوعين في دائرة واحدة.

التوصيل على التوالي (Resistors in Series) :

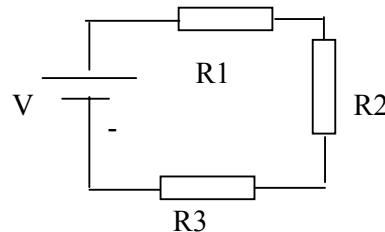التوصيل على التوالي هو توصيل نهاية المقاومة الأولى مع بداية المقاومة الثانية ونهاية المقاومة الثانية مع بداية المقاومة الثالثة وهكذا كما يتضح من الشكل الآتي رقم (٤) الذي يوضح توصيل ثلاث مقاومات على التوالي ، و تستخدمن هذه الطريقة عند الحاجة إلى جهود عديدة ومختلفة القيمة



الشكل رقم (٤) يوضح توصيل المقاومات على التوالي

من خصائص التوصيل على التوالي ما يلي :

- تكون شدة التيار ثابتة لا يتغير حيث يسري نفس التيار في كل

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3$$

- فرق الجهد يكون متغير حيث يتوزع على جميع الأحمال ويكون

الجهد الكلي مساوياً لمجموع الجهد الفرعية

$$U_t = U_1 + U_2 + U_3$$

- تكون المقاومة الكلية مساوية لمجموع المقاومات الفرعية

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

- عند تعطل أحد الأحمال فإن جميع الأحمال في الدائرة تتوقف عن العمل كلياً

مثال:

ما قيمة المقاومة الكلية وشدة التيار في دائرة موصولة على التوالي حيث

$$50 \Omega \text{ بجهد قدره } 220 \text{ V}$$


المعطيات: $U = 220 \text{ V}$ $R_1 = 60 \Omega$ $R_2 = 50 \Omega$

$$R = R_1 + R_2 = 60 + 50 = 110 \Omega$$

$$I = U/R = 220 / 110 = 2 \text{ A}$$

التوصيل على التوازي (Resistors in Parallel) :

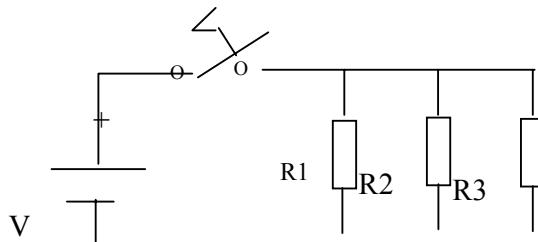سمى هذا النوع بالتوصيل على التوازي لأن كل المقاومات تقع تحت تأثير نفس الجهد أي تكون كل البدايات متصلة بعضها البعض وكذلك الأمر بالنسبة للنهايات وفي هذه الحالة يتفرع التيار في مسارات متعددة متباينة متوازية كما يتضح من الشكل رقم (٥) الذي يوضح توصيل ثلاث مقاومات على التوازي :



الشكل رقم (٥) يوضح توصيل المقاومات على التوازي

من خصائص التوصيل على التوازي ما يلي :

- يكون فرق الجهد ثابتاً لا يتغير حيث يسري نفس الجهد في كل

$$U_t = U_1 = U_2 = U_3$$

- شدة التيار تكون متغيرة حيث توزع على جميع الأحمال وتكون

شدة التيار الكلية متساوية لمجموع التيارات الفرعية

$$I_t = I_1 + I_2 + I_3$$

- تكون المقاومة الكلية أقل من أصغر المقاومات الفرعية

$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

- عند تعطل أحد الأحمال فإن الأحمال الأخرى لا تتأثر وتستمر بالعمل

مثال:

ما قيمة كل من المقاومة الكلية والتيار المار في مقاومتين قيمة كل منها $110\ \Omega$ موصلتان على التوازي بجهد قدره 220 V

المعطيات: $U = 220\text{ V}$ $R_1 = 100\ \Omega$ $R_2 = 110\ \Omega$

$$1/R = 1/R_1 + 1/R_2 = 1/100 + 1/110 = 2/110 = 55\ \Omega$$


$$I = U/R = 220 / 55 = 4\text{ A}$$

الفصل الثاني

١ = الموصلات الكهربائية (الأسانك)

يطلق على المواد التي تنقل التيار الكهربائي بصفة عامة موصلات (أسانك)، وتحدد مواصفات الموصل المطلوب بمقدار التيار الكهربائي الذي يجب أن يمر خلاله، ويجب الرجوع دائماً لكتيبات الشركة الصانعة للتأكد من الموصل المناسب. وتتأثر مقاومة الموصلات تأثيراً بالغاً بطولها ومساحة قطعها في فقد كمية من الكهرباء وهناك عدة عوامل تؤثر على الفاقد في التيار هي أغلبها منسبة على مواصفات الموصل وهي الطول ومساحة المقطع ومادة الصنع وأيضاً ضغط المصدر الكهربائي وكذلك قدرة المستهلك المستخدم له الموصل.

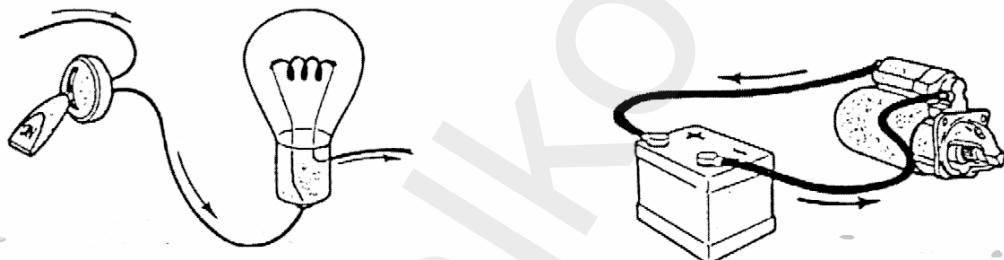
ويتمكن تطبيق ذلك عملياً بواسطة إجراء التجربة في حقيبة التدريبات العملية للاحظة ما يسببه عدم اختيار الموصل المناسب حيث لكل تجهيز كهربائية بالمركبة موصلات مناسبة لها وهذا ما يوضحه الشكلين (٦ ، ٧)



الشكل رقم (٧) يوضح حاجة تجهيزه مصباح بالمركبة إلى مساحة مقطع صغير للموصل المستخدم لنقل تيار ضعيف

الشكل رقم (٦) يوضح حاجة تجهيزه بدء الحركة بالمركبة إلى مساحة مقطع كبير للموصل المستخدم لنقل تيار عاليٍ

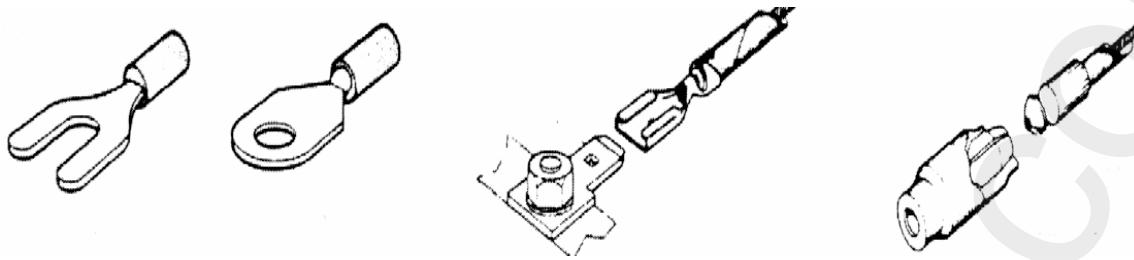وستستخدم تصميمات مختلفة لنهائيات الموصلات لتنبيتها مع التجهيزات الكهربائية بالمركبة لسهولة استبدالها ولحماية الدوائر الكهربائية من دوائر القصر (الشورت) وتصميمات هذه النهائيات موضحة بالشكل رقم (٨)



الشكل رقم (٨) يوضح تصميمات مختلفة لنهايات التوصيل المستخدمة لتوصيل الموصلات الكهربائية مع التجهيزات الكهربائية بالمركبة

٢ = المصهرات والرحلات Fuses

المصهرات وسيلة حماية من زيادة التيار الكهربائي للحفاظ على التجهيزات الكهربائية بالمركبة وهي عبارة عن شريط معدني يربط بين موصلين معدنيين يسري التيار الكهربائي من خلاله وعند زيادة التيار عن القيمة المحددة للمصهر ينفجر الشريط المعدني ويتوقف سريان التيار وتختلف قيمة المصهر على حسب الجهاز المركب له المصهر. ويصنع المصهر بقطر وأبعاد محددة تتناسب مع شدة التيار المار فيه ولها أشكال كثيرة.


اختيار المصهر المناسب لدائرة كهربائية:

تحديد قيمة المصهر لها أهمية كبيرة في التأثير على استخدام التجهيزات الكهربائية بالمركبة، فوضع مصهر أعلى قيمة من المطلوب يؤدي إلى تلف المنظومة الكهربائية أو تلف الأسلام الموصلة إلى المنظومة الكهربائية المستخدم لها المصهر نتيجة سريان تيار عالي القيمة إلى المنظومة عبر الأسلام، كما يؤدي تقليل قيمة المصهر إلى سرعة تلف المصهر وبالتالي تغييره نتيجة سريان تيار عالي القيمة من خلاله مما يستدعي استبداله عند كل تشغيل للمنظومة الكهربائية التابع لها هذا المصهر، وفي كلتا الحالتين يؤدي ذلك إلى الخسارة المادية وإضاعة الوقت. ومن هذا المنطلق آتت أهمية تحديد القيمة المناسبة للمصهر التي تحتاجها المنظومة الكهربائية.

ويمكن تحديد قيمة المصهر عن طريق عدة أمور من أهمها:

- ١ - كتاب الصيانة الخاص بالمركبة حيث يمكن بواسطته معرفة قيمة المصهر المطلوب لكل منظومة كهربائية .

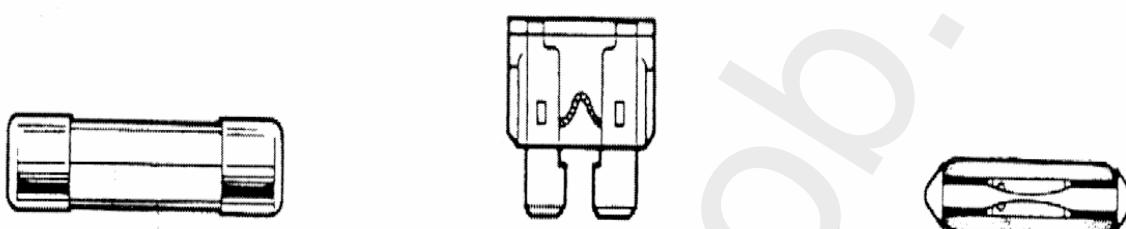
٢ - معرفة مقدار التيار اللازم لتشغيل المنظومة الكهربائية عن طريق خبرة فني الصيانة أو عن طريق استخدام أجهزة القياس الكهربائية وبذلك يمكن تحديد قيمة المصهر المناسب لهذه المنظومة. وهناك أنواع مختلفة من التصميمات المختلفة للفيوزات ولكن الهدف هو حماية الدائرة من التيارات غير المناسبة مما يسبب حدوث دائرة قصر (شورت) والشكل رقم (٩) يوضح بعض التصميمات الشائعة الاستخدام للفيوزات المستخدمة في المركبات



الشكل رقم (٩) يوضح التصميمات المختلفة للمصهرات المستخدمة بالمركبة

Relay المرحل

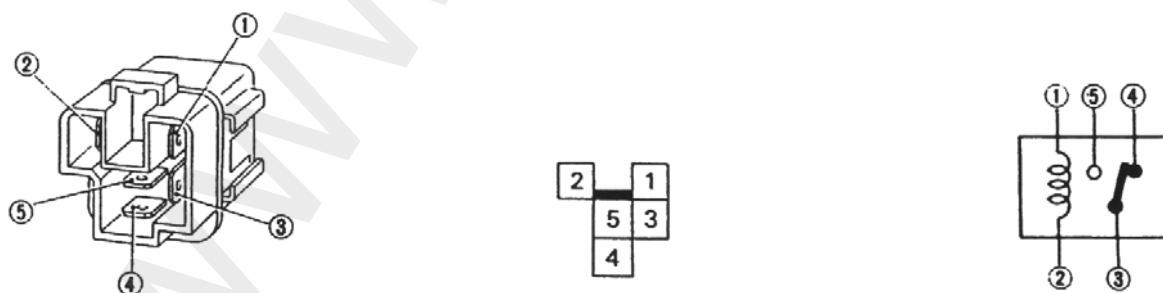
المرحل تجهيزه كهرومغناطيسية يستخدم لوصل وفصل الدائرة الكهربائية للحصول على تيار كهربائي منتظم ومناسب لظروف التشغيل المختلفة لـ كهرباء المركبة ولـه استخدامات كثيرة في المنظومات الكهربائية بالمركبة والشكل رقم (١٠) يبين أحد التصميمات المختلفة لإحدى الشركات الصانعة للمركبات حيث يوضح شكل المرحل وكذلك الرسم التخطيطي له ونقاط الاتصال مع المنظومة الكهربائية بالمركبة



الشكل رقم (١٠) يوضح تصميم أحد المراحل المستخدمة بالمركبة

٣- المغناطيسية (Magnets)

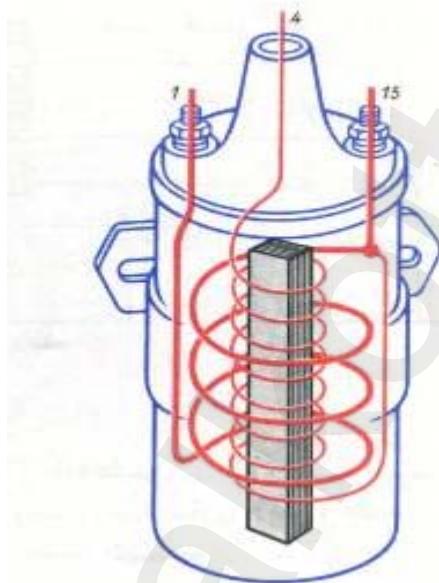يوجد في المركبة أجهزة كهربائية تعتمد اعتماداً كلياً على المغناطيسية وهذه الأجهزة مثل المولد (الدينمو) وبادئ الحركة (السلف) وملف الإشعال (الكوبل) وعدد من العناصر الكهربائية بالمركبة وتعرف المغناطيسية أنه حلقة الوصل بين الطاقة الميكانيكية والطاقة الكهربائية ،




الشكل رقم (١١) يوضح ملف الإشعال

ويمكن الاستفادة من الظواهر الكهرومغناطيسية في تشغيل عدد من الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المركبات وسيتم توضيح أحد هذه الأجهزة التي تعتمد في أداء عملها بواسطة الكهرومغناطيسية وهو ملف الإشعال (الكوبل) Ignition Coil المستخدم في دوائر الإشعال بالمركبات.

ومهمة دائرة الإشعال في محركات البنزين هي توليد شرارة كهربائية قادرة على إشعال خليط الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق ولأن جهد البطارية يبلغ 12V ونحن نحتاج إلى أكثر من 20000V لأجل


توليد هذه الشارة بين ثغرتي شمعة الإشعال (البوجي) وهذا ما يحققه ملف الإشعال حيث وظيفته الرئيسية هي تحويل الجهد المنخفض إلى جهد عالي والنظرية التي بني عليها تصميم ملف الإشعال كالتالي:

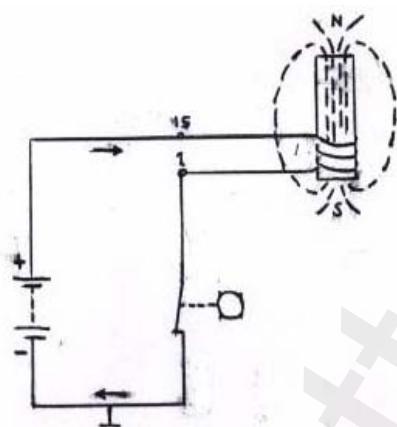إذا أحضرنا قضيباً مغناطيسياً ولف حوله سلك ووصلت أطراف السلك بالبطارية فعند توصيل المفتاح سيتولد حول هذا القضيب مجال مغناطيسي نتيجة مرور تيار في السلك وهذا ما يتضح من الشكل (١٢)




الشكل رقم (١٢) يوضح تأثير مرور التيار الكهربائي حول القضيب المغناطيسي

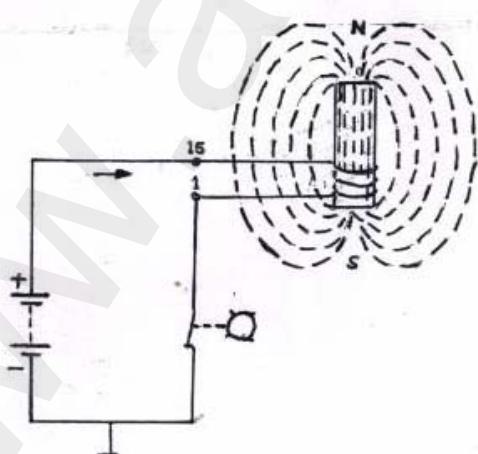وعند استمرار فتح المفتاح يزداد المجال المغناطيسي حول القضيب نتيجة استمرار توصيل التيار الكهربائي كما يتضح من الشكل (١٣)



الشكل رقم (١٣) يوضح تأثير استمرار مرور التيار الكهربائي

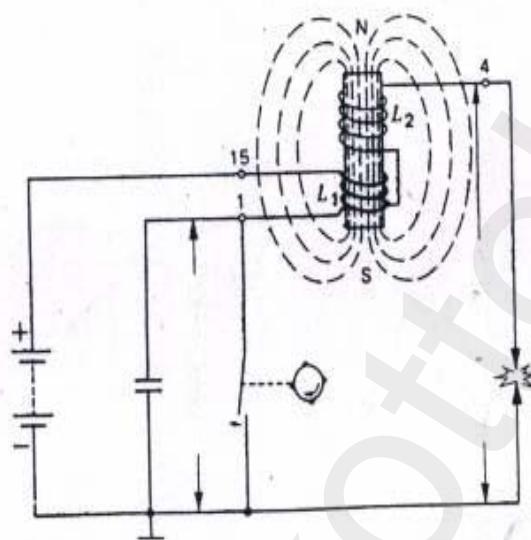وبالاستفادة من هذه الظاهرة تم إدخال بعض التعديلات على الشكل السابق وذلك بإضافة ملف آخر حيث يسمى الملف الأول ملفاً ابتدائياً والملف الآخر ملفاً ثانياً بحيث توصل أحد أطرافه مع الملف الابتدائي والآخر موصل بالسالب عبر شمعة الإشعال (البوجي) بحيث تصبح الدائرة شبيهة بدائرة الإشعال التقليدي كما هو موضح بالشكل رقم (١٤) وسوف نوضح الأن نظرية التشغيل لهذه الدائرة.



الشكل رقم (١٤) يوضح الدائرة بعد إضافة عناصر إليها


بالنظر إلى الشكل رقم (١٥) نلاحظ عند التشغيل أنه يسري التيار من البطارية عبر المفتاح إلى الملف الابتدائي إلى نقاط التلامس ثم إلى الأرضي وأثناء مرور التيار في الملف الابتدائي فإنه يتولد مجالاً مغناطيسياً حول القصبة داخل ملف الإشعال ونتيجة لدوران المحرك يتم قطع خط السالب عن الملف الابتدائي عبر قاطع التلامس فيتوقف سريان التيار خلال الملف الابتدائي وبالتالي ينهاي المجال المغناطيسي . وبما أن الجهد المستخرج في الملف الثانوي يعتمد على سرعة أنه يار المجال المغناطيسي لذا فإن عملية أنه يار المجال يجب أن تكون سريعة بحيث تكفي لتوليد تيار ذي جهد عالٍ في الملف الثانوي.

وعندما ينهاي المجال في الملف الابتدائي يتكون فيه تيار ذو اتجاه معاكس لسرعة أنه يار المجال وباتجاه تيار البطارية فيسبب شرارة على طريق قاطع التلامس بمجرد فتحها وبالتالي يستمر سريان التيار فيقل بذلك جهد الشرارة المتولدة بسبب ضعف الجهد المحتث في الملف الثانوي ولمنع حدوث ذلك يستخدم

المكثف الموضح بالدائرة والموصى على التوازي مع قاطع التلامس والذى يرسل تيار معاكس في الملف الابتدائى يؤدي إلى أنه يار كامل تقريباً للمجال المغناطيسى.

ويعتمد الجهد المتولد في الملف الثانوى على الآتى :

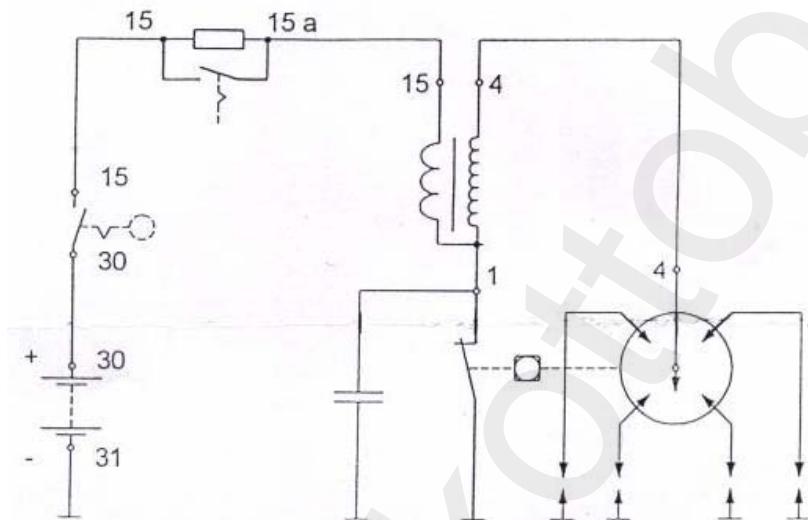- ١ - شدة المجال المغناطيسى المحيط بكل الملفين والمولد بواسطة التيار الكهربائي.
- ٢ - النسبة بين عدد اللفات في الملف الثانوى إلى عدد لفات الملف الابتدائى.
- ٣ - معدل تغير المجال (سرعة أنه يار المجال المغناطيسى)



الشكل رقم (١٥) يوضح الرسم التخطيطي لدائرة الإشعال التقليدي بالمركبة

= نبذة عن العناصر الإلكترونية (أشباه الموصلات)



يتزايد حديثاً الاحتياج للعناصر الإلكترونية في التجهيزات الكهربائية في المركبات مثل المودعات التي تعديل التيار الذي يولده مولد التيار المتردد وكذلك الترانزستورات التي تكبر التيار وتعمل كمفتاح للدوائر الإلكترونية والعنصر الإلكتروني عبارة عن جسم صغير له مقاومة كهربائية أعلى من

الموصلات الجيدة للتيار مثل النحاس والحديد ولكنها أقل من تلك العوازل مثل الزجاج والمطاط وأشباه الموصلات لها الخواص التالية:

أ) تغير مقاومتها الكهربائية بارتفاع درجة حرارتها .

ب) يرتفع توصيلها للكهرباء عند خلط مواد أخرى بها .

ج) عند تعرضها للضوء تغير مقاومتها ، كذلك في فهي تضيء عند مرور تيار كهربائي.

وأكثر مادتين استخداماً في صناعة العناصر الإلكترونية هي герمانيوم Germanium والسيلikon Silicon ومن أكثر العناصر الإلكترونية استخداماً في الدوائر الإلكترونية بالمركبات هي :

١ - المقاومة الكريونية (Carbon Resistor)

أكثراً المقاومات استخداماً في الدوائر الإلكترونية

ولها قيمة تبدأ من جزء من الأوم إلى ملايين الأوم

٢ - الموحد (Diodes)

يعدل اتجاه التيار في اتجاه واحد ولا يسري

في الاتجاه الآخر

٣ - المكثفات (Capacitors)

يقوم بتخزين الطاقة الكهربائية اعتماداً على عمليات


الشحن والتفریغ في توقيت زمني معين

٤ - الترانزستور (Transistor)


يستخدم بصورة رئيسية كمفتاح وكمكبر لتيار في

الدوائر الإلكترونية المختلفة وهناك نوعان هما :

٢ = النوع الثاني PNP

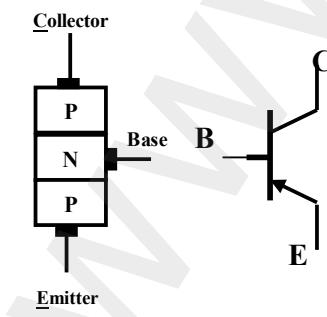

١. النوع الأول NPN

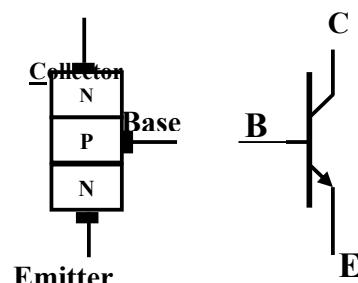

اختبار ذاتي رقم (١)

اجب عن الأسئلة الآتية

س١ / ما كثافة التيار المار في موصى إذا كانت شدته $45A$ ومساحة مقطع

$$\text{الموصى} \cdot 10 \text{ mm}^2$$

س٢ / مصباح يمر به شدة تيار قدرها $2.5 A$ ترك مضاء لمدة عشرين ساعة

حتى فرغت البطارية ، احسب سعة البطارية ؟

س٣ / احسب شدة التيار المار في مصباح كهربائي مقاومته 40Ω ، إذا

$$\text{كان فرق الجهد بين طرفيه} \cdot 220V$$

س٤ / مقاومتان $\Omega = 15 \Omega$ ، $R_1 = 5 \Omega$ وصلتا على التوالي بفرق

جهد مقداره $24V$ أوجد المقاومة الكلية وشدة التيار وجهد التيار

الجزء U_1 ، U_2

س٥ / احسب القدرة المستهلكة في مقاومة تسخين قدرها $1.5 K\Omega$ وشدة

التيار $100A$

اختبار ذاتي رقم (٢)

اجب عن الأسئلة الآتية

س ١ / المطلوب وضع دائرة على الإجابة الصحيحة من الفقرات (ا ، ب ، ج)

١. ما هو مقدار شدة التيار عندما يكون الجهد $24V$ والمقاومة $\Omega 3$

- ا) $8A$ ب) $10A$ ج) $0.12A$

٢. يؤدي تركيب مصهر أعلى قيمة من المطلوب إلى

- ا) تلف المصهر ب) تلف الحمل ج) جميع الإجابات صحيحة

٣. لقياس شدة التيار يوصل الجهاز على

- ا) التوازي ب) التوالى ج) جميع الإجابات صحيحة

٤. العلاقة بين طول الموصى والمقاومة عند ثبات مساحة مقطع الموصى

- ا) طردية ب) عكسية ج) لا يوجد علاقة

٥. عند بقاء الجهد ثابتاً في الدائرة وزادت قيمة المقاومة فإن شدة التيار

- ا) تقل ب) تبقى ثابتة ج) تكبر

٦. التيار الثابت الاتجاه والقيمة وفيه تتحرك الإلكترونيات في نفس الاتجاه هو

- ا) التيار المستمر ب) التيار المتردد ج) كثافة التيار

٧. المواد التي تسمح للشحنات بالحركة خلاها بسهولة عند تعرضها لفرق جهد

هي

- ا) أشباه الموصلات ب) المواد الموصلة ج) المواد العازلة

٨. الفولت هو وحد قياس

- ا) كثافة التيار ب) القدرة الكهربائية ج) لا توجد إجابة صحيحة

٩. العلاقة بين طول الموصى والفاقد في التيار الكهربائي عند ثبات مساحة المقطع

- ا) طردية ب) عكسية ج) لا يوجد علاقة

١٠. عند قياس مقاومة ملف الإشعال في دائرة الإشعال يجب أن

- ا) نفتح مفتاح التشغيل ب) نفصل التيار الكهربائي ج) نشغل المحرك

إجابة الاختبار الذاتي رقم (١)

$$I_s = I / S = 45 / 10 = 4.5 \text{ A/mm}^2$$

$$Q = I \times T = 2.5 \times 20 = 55 \text{ A.H}$$

ج ١/
ج ٢/

$$I = U/R = 220 / 40 = 5.5 \text{ A}$$

ج ٣/

$$R = R_1 + R_2 = 15 + 5 = 20 \Omega$$

$$I = U/R = 24 / 20 = 1.2 \text{ A}$$

$$U_1 = R_1 \times I = 15 \times 1.2 = 18 \text{ V}$$

$$U_2 = R_2 \times I = 5 \times 1.2 = 6 \text{ V}$$

$$U_t = 18 + 6 = 24 \text{ v}$$

ج ٤/

$$R = 1.5 \text{ K} \Omega = 1500 \Omega . \quad U = 100 \text{ V}$$

$$I = U/XR = 100 / 1500 = 0.06666 \text{ A}$$

$$P = I \times U = 0.06666 \times 100 = 6.666 \text{ W}$$

ج ٥/

إجابة الاختبار الذاتي رقم (٢)

٨A . ١

٢. تلف الحمل

٣. التوالي

٤. طردية

٥. تقل

٦. التيار المستمر

٧. المواد الموصلة

٨. لا يوجد إجابة صحيحة

٩. طردية

١٠. نفصل التيار الكهربائي



مبادئ كهرباء المركبات

البطارية

٢٣

٢

مقدمة

تتطلب التجهيزات الكهربائية بالمركبة طاقة كهربائية لتشغيلها مثل بادئ الحركة (السلف) لتشغيل المركبة ودائرة الإشعال لتوليد جهد عالي لإحراق الوقود وكذلك المولد (الدينمو) لشحن البطارية وأيضا الدوائر الكهربائية الأساسية بالمركبة مثل الإنارة والإشارات ومساحات الزجاج والمنبه ودوائر الرفاهية مثل الزجاج المقاعد الكهربائية، و تقوم البطارية بإمداد جميع المنظومات الكهربائية بالمركبة بالتيار الكهربائي.

وستهدف هذه الوحدة دراسة البطارية المستخدمة في المركبة دراسة نظرية . ويطلب منك بذل المجهود الكبير للاستفادة من دراستها ، ويعينك كثيرا على دراسة هذه الوحدة معرفتك التامة لما دراسته في الوحدة الأولى .

ولتحقيق الأهداف المرجوة فقد قسمت هذه الوحدة إلى خمسة مواضيع يشمل الموضوع الأول والثاني أهمية البطارية ووصف الأجزاء الرئيسية والموضوع الثالث والرابع يختص بعمليات الشحن والاشتراك لتشغيل لبطارية، أما الموضوع الخامس فهو لمعرفة عمليات الشحن والتفریغ التي تتم داخل البطارية، وهذه الوحدة تشمل امتحاناً ذاتياً مع الإجابة النموذجية وأيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الوحدة . والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن محتويات هذه الوحدة .

الجذارة : دراسة أجزاء البطارية وعمليات الشحن والتفريج الخاصة بها

الأهداف :

عند إكمال هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. أهمية البطارية
٢. وصف العناصر الرئيسية للبطارية
٣. إجراء عمليات الشحن والاشتراك للبطارية
٤. معرفة التفاعلات الكيميائية داخل البطارية

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ٨٠٪

الوقت المتوقع للدراسة : ساعتان

الوسائل المساعدة :

فصل دراسي

متطلبات الجذارة :

معرفة تامة بمحتويات الوحدة التدريبية الأولى

الفصل الأول

١= أهمية البطارية

البطارية مخزن للطاقة تعمل على تزويد المركبة بالطاقة الكهربائية اللازمة لها، حيث يتم تحويل الطاقة الكيماوية إلى طاقة كهربائية، وتتوقف كفاءة البطارية على حجم الألواح وعددتها في كل خلية ويستعمل في البطارية عدد مختلف من الألواح تبعاً لحجم وسعة البطارية وتقوم البطارية بالوظائف التالية:

- = تزويد بادئ الحركة (السلف) بالقدرة اللازمة لبدء إدارة المحرك
- = تزويد أجهزة الاستهلاك الكهربائية بالمركبة بالتيار الكهربائي اللازم لتشغيلها مثل (المصابيح ، ماسحات الزجاج ، إلخ.....) أثناء توقف أو تشغيل المركبة
- = تشحن البطارية أثناء دوران المحرك بواسطة المولد حيث يتم تحويل الطاقة الكهربائية الوالصة إليها من المولد إلى طاقة كيماوية

٢= الأجزاء الرئيسية للبطارية

تصمم البطارية على شكل صندوق يصنع من المطاط المضغوط مقاوم للمحلول الإلكتروني ودرجة الحرارة المختلفة ويحتوي بداخله على مجموعة من الألواح الموجبة والألواح السالبة وكذلك العوازل مغمورة في محلول الإلكتروني مكون من حامض الكبريتิก المركز والماء المقطر ويوجد أعلى البطارية قطبان أحدهما يسمى القطب الموجب والآخر يسمى القطب السالب. وسوف نتعرف على أهمية هذه الأجزاء والموضحة في الشكل رقم (١)

أ) محلول الإلكتروني :

يتكون هذا محلول من حامض الكبريتيك المخفف (H_2SO_4) بالماء المقطر (H_2O) الذي يعطي الألواح حيث تتفاعل الألواح مع حامض الكبريتيك وتولد طاقة كهربائية وتبليغ نسبة الحامض حوالي 36% ونسبة الماء حوالي 64% وتبليغ كثافة هذا السائل 1.28

ب) العوازل :


توضع العوازل بين الألواح الموجبة والألواح السالبة لمنعها من التلامس ولها مسامات تسمح بمرور محلول من خلالها إلى جميع الألواح وتصنع من مادة بلاستيكية أو من المطاط ويجب أن تكون ذات مقاومة للأحماض ودرجات الحرارة العالية.

ج) الألواح :

يوجد في البطارية ألواح موجبة وألواح سالبة والألواح الموجبة عبارة عن ثاني أكسيد الرصاص PbO_2 والألواح السالبة عبارة عن رصاص Pb وتكون الألواح السالبة أزيد من الألواح الموجبة بلوح واحد حيث يجب أن يكون على جانبي كل لوح موجب لوح سالب لأن الألواح الموجبة أكثر نشاطاً وتؤدي عمل أكثر ويتوقف مدار الجهد الكلي للبطارية على عدد الخلايا حيث كل خلية تساوي ٢ فولت فمثل البطارية التي تتكون من ٦ خلايا يكون جهد البطارية ١٢ فولت وهي الأكثر استخداماً في المركبات.

د) أقطاب البطارية :

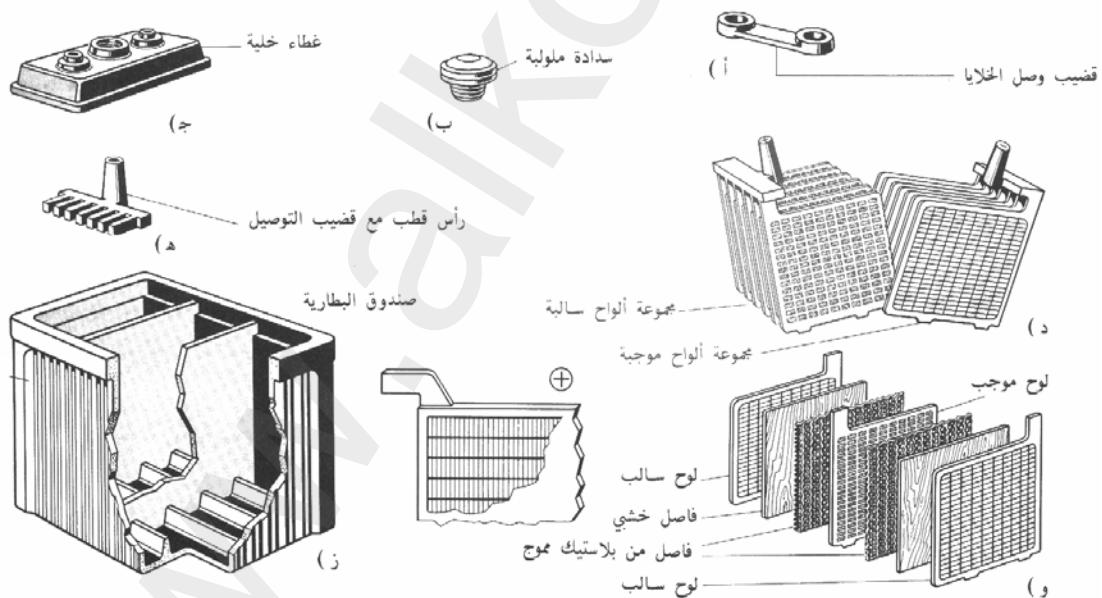يوجد بالبطارية قطبان القطب الموجب يكتب بجانبه علامة (+) والقطب السالب يكتب بجانبه علامة (-) ويكون القطب الموجب (+) ذا سمك أكبر من القطب السالب (-) وذلك ليتمكن التمييز بينها. والقطب الموجب يكون متصل بالمولد والدوائر الكهربائية بالمركبة أما القطب السالب فيكون متصلةً بجسم المركبة (الشاسيه) حيث جميع خطوط السالب للدوائر الكهربائية متصلة بجسم المركبة



الشكل رقم (١) يوضح الأجزاء المكونة لبطارية المركبة

٣ = شحن البطارية

ظاهرة تحول الطاقة الكيمائية إلى طاقة كهربائية تسمى تفريغ بينما ظاهرة تحول الطاقة الكهربائية إلى كيمائية تسمى شحن ولتوضيح كيفية حدوث هذه الظاهرة نلاحظ أنه عندما يشتعل المحرك يقوم المولد بتوليد طاقة كهربائية تذهب إلى البطارية ويتم التحويل داخل البطارية إلى طاقة كيمائية ولهذا نقول أن البطارية تحت الشحن On Charge وعندما نشغل أنوار المركبة مثلاً الطاقة الكيمائية داخل البطارية تتحول إلى تيار كهربائي يغذي التجهيزات الكهربائية بالمركبة ولهذا فإن البطارية تكون تحت التفريغ On Discharge، وعندما تفرغ البطارية نتيجة كثرة التشغيل واستمرار مرور تيار كهربائي أثناء التفريغ فإن التفاعل الكيميائي بداخل البطارية أثناء التفريغ يؤدي لاستفاد المادة الفعالة على الألواح الموجبة والسلبية وكذلك كثرة استعمال بادئ الحركة وتوقف المركبة لفترات مختلفة وظروف التشغيل غير العادية، فإنها بحاجة إعادة شحن البطارية لتصبح قادرة على أداء مهمتها، ولذا يلزم زيادة تركيز الحامض إلى معدلة ولتشييط المواد الكيمائية على الألواح ، وحيث أن البطارية مصدر للتيار الثابت لهذا يجب أن يتم الشحن من مصدر للتيار المستمر أو تحويل التيار المتغير إلى مستمر وهذا ما يقوم به جهاز شحن البطاريات الذي سيتم التدرب عليه في التدريبات العملية.

٤ = عملية الاشتراك لتشغيل البطارية JUMP STARTING

في الحالات الطارئة من الضروري عمل اشتراك للبطارية بواسطة بطارية بحالة جيدة من سيارة أخرى إذا لم تستطع البطارية الضعيفة إدارة بادئ الحركة (السلف) ويتم ذلك بتوصيل الطرف الموجب مع الطرف الموجب (الكابل الأحمر) والطرف السالب مع الطرف السالب (الكابل الأسود) بواسطة كيابل خاصة (انظر تفاصيل العملية في الوحدة العملية)

٥ = التفاعلات الكيمائية**التفاعلات الكيمائية داخل البطارية أثناء عملية التفريغ**

عند اكتمال شحن البطارية تكون الألواح الموجبة على شكل ثاني أكسيد الرصاص PbO_2 أما الألواح السالبة تكون على شكل رصاص فقط Pb .

وعند استخدام البطارية وذلك بإيصال كيابل الأطراف بحمل من الأحمال (مصابح إضاءة) فإن البطارية تبدأ بتوليد التيار وتبدأ عملية التفريغ ويحدث الآتي:

١. تتحلل طبقة ثاني الأكسيد PbO_2 عن الألواح الموجبة ، وتهبط إلى محلول.

٢. تفصل الكبريتات SO_4^{2-} عن محلول حيث يصعد جزء منها إلى الألواح الموجبة وتتصبح عندها الألواح الموجبة $PBSO_4$ كبريتات الرصاص. أما الجزء الآخر من الكبريتات فيصعد إلى الألواح السالبة وتتصبح الألواح السالبة أيضا $PBSO_4$ كبريتات الرصاص.

٣. ينفصل ثاني الأكسيد O_2 بعد فصله عن الألواح الموجبة ويتحدد مع الهيدروجين الباقي في محلول ويصبح عبارة عن الماء $(H_2O)_2$ ذرت أكسجين مع أربع ذرات هيدروجين لأن تركيب الماء ذرة واحدة أكسجين مع ذرتين هيدروجين وعندما يتم التفريغ تصبح الألواح الموجبة والسائلة متعادلة ومتتشابهة، أما محلول فإن كثافته تقل لأن الكبريتات انفصلت عنه وأصبح قريبا من الماء وكثافته تساوي 1.150 .



التفاعلات الكيماوية داخل البطارية أثناء عملية الشحن

عند اكتمال تفريغ البطارية تصبح الألواح السالبة من حيث التركيب وأسمها كبريتات الرصاص $PBSO_4$ أما محلول فيصبح قريبا من الماء $(H_2O)_2$ ، وإذا وصلت أقطاب البطارية بأقطاب مولد تيار مستمر ، الموجب مع الموجب والسلب مع السلب ، فإن تيار المولد يدخل البطارية ويحدث التفاعل الكيميائي كالتالي ::

١. الكبريتات الموجودة على الألواح الموجبة والألواح السالبة يحدث لها انفصال وتهبط إلى محلول.
٢. ثاني أكسيد الكربون O_2 ينفصل عن محلول وتصعد كلها وتتحدد مع الألواح الموجبة وتتصبح ثاني أكسيد الرصاص PbO_2 أما بالنسبة للألواح السالبة فإنها تفقد الكبريتات ولا تعوض بشيء.
٣. الكبريتات SO_4^{2-} التي انفصلت عن الألواح الموجبة والألواح السالبة تتحدد مع الجزء الباقي من محلول وهو $(H_2)_2$ ويكون الحامض $(H_2SO_4)_2$ وتصبح كثافة محلول عالية 1.280 إلى 1.300 .

عملية التفريغ	عملية الشحن	
كبريتات الرصاص $PBSO_4$	ثاني أكسيد الرصاص PbO_2	الألواح الموجبة
كبريتات الرصاص $PBSO_4$	رصاص PB	الألواح السالبة
ماء $(H_2O)_2$	حامض الكبريتيك $(H_2SO_4)_2$	المحلول

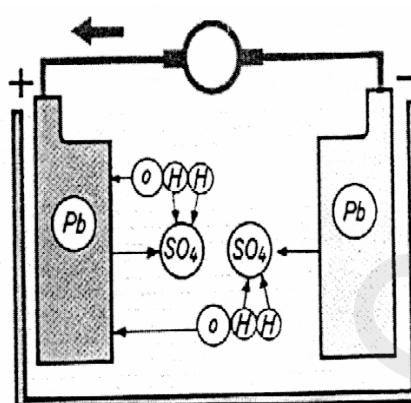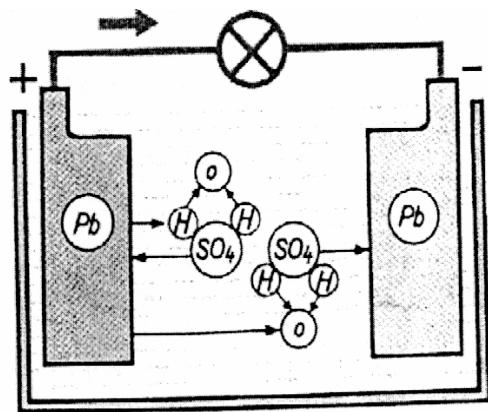جدول يوضح التغيرات التي تحدث للألواح الموجبة السالبة والحامض أثناء عمليات الشحن ولتفريغ



الشكل رقم (٢) يوضح التفاعلات الكيميائية داخل البطارية أثناء عملية الشحن والتفرير

امتحان ذاتي

أجب عن الأسئلة التالية

السؤال الأول :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لك بين الأقواس

- ١ - يكون عدد الألواح الموجبة في البطارية (أقل - أزيد) بلوح واحد من الألواح السالبة
- ٢ - كل خلية داخل البطارية يكون مقدار الجهد لها هو (٢ فولت - ١٢ فولت)
- ٣ - يكون القطب السالب في البطارية عادة (أكبر - أصغر) من القطب الموجب
- ٤ - البطارية المستخدمة في المركبة هي مصدر للتيار (المتردد - المستمر)
- ٥ - تقوم البطارية بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة (ميكانيكية - كهربائية)
- ٦ - تبلغ كثافة المحلول الإلكتروني في البطارية المستخدمة في المركبة (١.٢٨ - ١.٨٢)

السؤال الثاني :

من واقع الرسم التالي هل تستطيع تحديد قيمة الجهد والتيار لكلا الرسمين مع العلم أن الرسم الأول له عدد ٢ بطارية موصولة على التوازي والرسم الآخر لعدة ٢ بطارية موصولة على التوالي حيث يبلغ الجهد لكلا بطارية ١٢ فولت وشدة التيار لكلا بطارية ٤٠ أمبير



أجب بكل اختصار عن جميع الأسئلة الآتية :

س ١ / ما هو الهدف من عملية شحن البطارية بجهاز الشحن؟

س ٢ / اكتب الرمز الكيميائي للحامض المستخدم في البطارية والماء المقطر مع تحديد النسبة داخل البطارية

إجابة الامتحان الذاتي

إجابة السؤال الأول :

- ١ - يكون عدد الألواح الموجبة في بطارية المركبة أقل بلوح واحد من الألواح السالبة
- ٢ - كل خلية داخل البطارية يكون مقدار الجهد لها هو ٢ فولت
- ٣ - يكون القطب السالب في البطارية عادة أصغر من القطب الموجب
- ٤ - البطارية المستخدمة في المركبة هي مصدر للتيار المستمر
- ٥ - تقوم البطارية بتحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائية
- ٦ - تبلغ كثافة محلول الإلكتروليتي للبطارية المستخدمة في المركبة (١.٢٨)

إجابة السؤال الثاني :

عند توصيل عدد ٢ بطارية على التوالى ذات جهد ١٢ فولت و السعة ٤٠ أمبير بالساعة كما هو موضح بالشكل فأننا نحصل على جهد مقداره ٢٤ فولت وهو مجموع جهود البطاريتين بينما السعة تكون ٤٠ أمبير بالساعة . أما عند توصيل عدد ٢ بطارية على التوازي ذات جهد ١٢ فولت و السعة ٤٠ أمبير بالساعة كما هو موضح بالشكل فأننا نحصل على سعة مقدارها ٨٠ أمبير بالساعة وهو مجموع سعة البطاريتين بينما جهد البطارية ١٢ فولت

(راجع موضوع خصائص توصيل التوالى والتوازي في الوحدة الأولى من هذا الكتاب)

إجابة السؤال الثالث :

- ج ١ / الهدف من عملية شحن البطارية بجهاز الشحن لتصبح قادرة على أداء مهمتها ، حيث يلزم زيادة تركيز الحامض إلى معدلة ولتشييط المواد الكيميائية على الألواح وهذا يقوم به جهاز شحن البطاريات.
- ج ٢ / الرمز الكيميائي لسائل حامض الكبريتيك المخفف هو (H₂SO₄) والماء المقطر هو (H₂O) وتبلغ نسبة الحامض حوالي ٣٦٪ ونسبة الماء حوالي ٦٤٪ .



مبادئ كهرباء المركبات

بادئ الحركة

بادئ الحركة

٢

مقدمة

تزود المركبات بوسيلة تعمل على بدء تشغيل المحرك نظراً لعدم استطاعته بدء إدارته بقوته الذاتية، ويستخدم لذلك محرك بدء التشغيل الذي يعمل على تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية تستخدم لتشغيل المركبة وتعتمد قدرة بادئ الحركة على نوع وحجم محرك المركبة.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى ثلاثة فصول رئيسية يشمل الفصل الأول أهمية بادئ الحركة ووصف العناصر الرئيسية والداخلية والفصل الثاني يوضح النظرية الأساسية التي بني عليها تصميم بادئ الحركة وأيضاً طريقة عمل بادئ الحركة، أما الفصل الثالث فيشمل الامتحانات الذاتية مع الإجابات النموذجية لها وأيضاً قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الوحدة، والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً عن محتويات هذه الوحدة .

الجدارة : فحص وإصلاح الأعطال البسيطة لبادئ الحركة واستبداله

الأهداف :

عند إكمال هذه الوحدة يكون المتدرب قادر على معرفة :

١. وصف العناصر الرئيسية لنظام بدء الحركة للمركبة
٢. وصف العناصر الداخلية لبادئ الحركة
٣. نظرية تصميم بادئ الحركة
٤. طريقة عمل بادئ الحركة

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجدارة بنسبة ٧٥٪

الوقت المتوقع للتدريب : ٣ ساعات

الوسائل المساعدة :

قاعة الدراسة النظرية

متطلبات الجدارة :


معرفة تامة بمحتويات الوحدة التدريبية الأولى
إتقان أهداف الوحدة التدريبية الثانية
الاطلاع على موقع بادئ الحركة على المركبة

الفصل الأول

أهمية بادئ الحركة :

يقوم بادئ الحركة بتحويل الطاقة الكهربائية الواردة إليه من البطارية عبر مفتاح التشغيل إلى طاقة ميكانيكية تقوم بادارة المحرك عند بداية التشغيل عبر حذاف المحرك المعشق مع ترس بادئ الحركة، وتبلغ نسبة نقل الحركة بين ترس بادئ الحركة وترس حذاف المحرك حوالي (٢٠ : ١)، وعندما يعمل المحرك ويكتسب سرعته بوسائله الخاصة، يجب فصل التعشيق عند هذه النسبة من النقل بواسطة تجهيزات خاصة تعمل بها بادئ الحركة حيث مهمته فقط إدارة المحرك عند بداية التشغيل فقط لتزويده بالعزم اللازم لإدارته.

ويصمم بادئ الحركة ليشكل مجموعة بدء الحركة وهي عبارة عن محرك كهربائي ذي ترس صغير وتجهيزه لتعشيق الترس الصغير مع الترس الحلقي لحذاف المحرك ويعطي هذا النوع من المحركات عزم دوران كبيراً في البداية، لذا فإنه ملائم لبدء تشغيل المحرك. وهناك أنواع كثيرة من بوادئ التشغيل ويختلف تصمييمها تبعاً لكيفية تعشيق وفصل ترس بادئ الحركة عن ترس حذاف المحرك ويوضح الشكل التالي رقم (١) بادئ الحركة ذي الترس الحلزوني الدفعي.

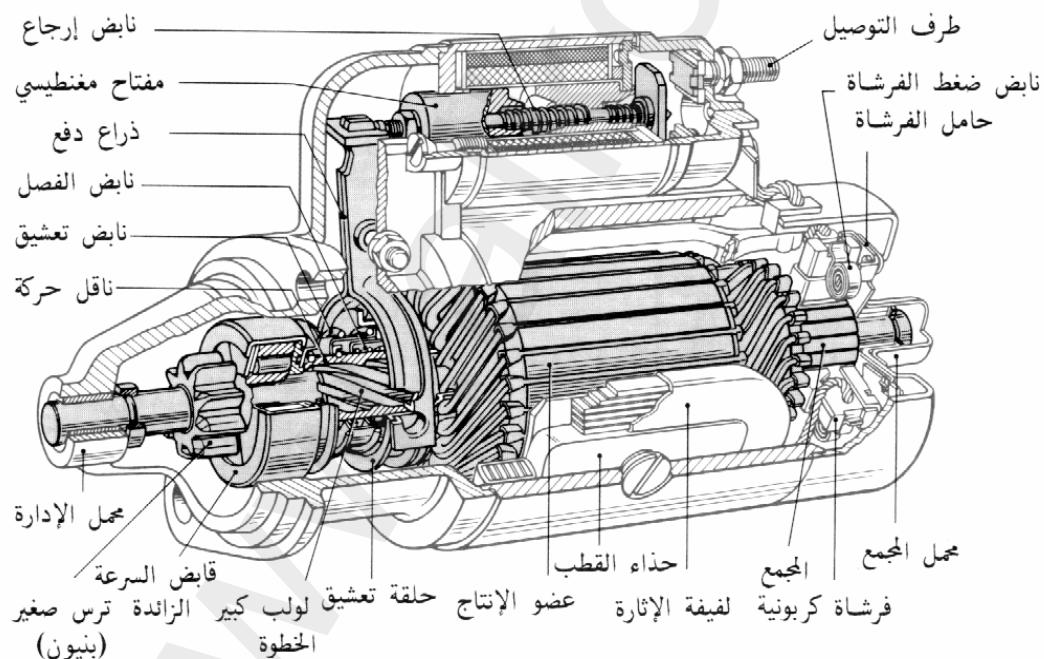


الشكل رقم (١) قطاع لبادئ الحركة (السلف) لتوضيح الأجزاء المكونة

وسوف نقوم بتوضيح أهمية الأجزاء الرئيسية لنظام بدئ الحركة


١= المفتاح الكهرومغناطيسي (الدقمة)

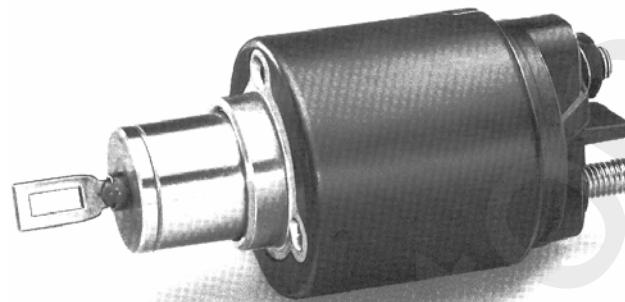يعمل بواسطة القوة المغناطيسية وبالنظر إلى الشكل (٢ ، ٣) نلاحظ التركيب الداخلي للمفتاح الكهرومغناطيسي الذي يتكون من ملفين ويابي إرجاع ومكونات أخرى تكمل قيامه بعمله، حيث يقوم بدفع ترس بادئ الحركة للتشقيق مع ترس الحداقة وأيضاً يعمل كمفتاح رئيسي لوصول التيار الكهربائي إلى بادئ الحركة لإدارته.



الشكل رقم (٢)

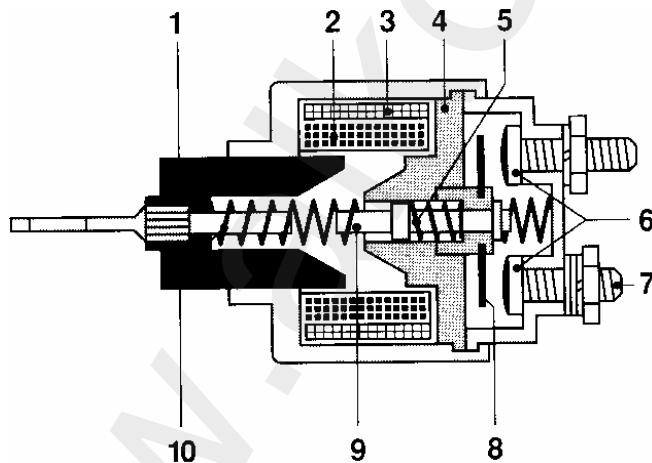يوضح شكل المفتاح الكهرومغناطيسي المستخدم لبادئ الحركة بالمركبة




الشكل رقم (٣) يوضح رسمياً تخطيطياً للمكونات الرئيسية للمفتاح الكهرومغناطيسي المستخدم لبادئ الحركة بالمركبة

٢= مجموعة القيادة الأمامية (ترس البنيون)

تقوم هذه المجموعة بعملية فصل ووصل الحركة الميكانيكية بين ترس بادئ الحركة وترس حداقة المحرك وتتكون من الأجزاء الآتية الموضحة بالشكل رقم (٤) :

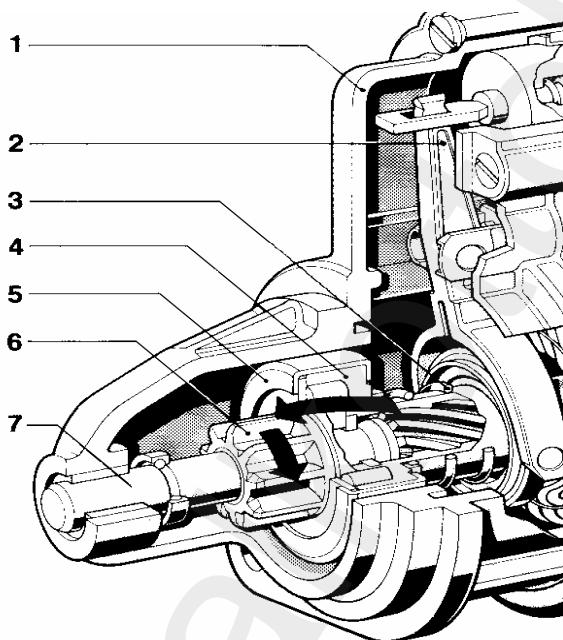١. غطاء المجموعة الأمامية


- .٢ ذراع التعشيق (الهلاله)
- .٣ ياي الدفع
- .٤ قائد المجموعة الأمامية
- .٥ الكلتش (الدوارة الحرة)
- .٦ ترس بادئ الحركة
- .٧ عمود عضو الاستنتاج




الشكل رقم (٤) يوضح عناصر مجموعة القيادة الأمامية لبادئ الحركة المستخدم بالمركبة

=٣= ترس بادئ الحركة

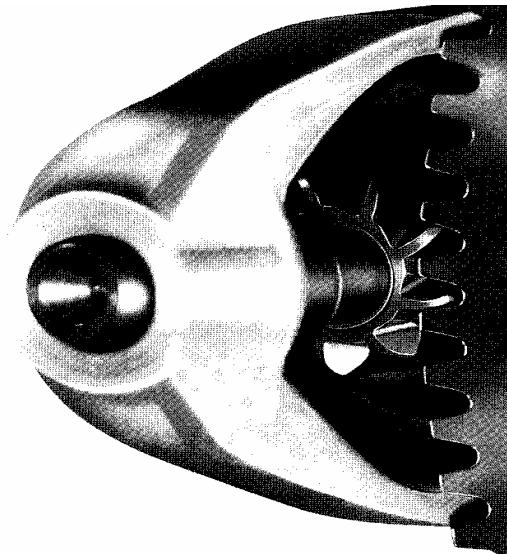ترس صغير يركب في مقدمة بادئ الحركة ليعشق مع ترس الحداقة لإدارة المحرك وتبلغ نسبة نقل الحركة بينهما حوالي (١ : ٢٠) ويلاحظ من الشكل (٦) مقدار الفرق في قطر حداقة المحرك مقارنة بقطر ترس بادئ الحركة



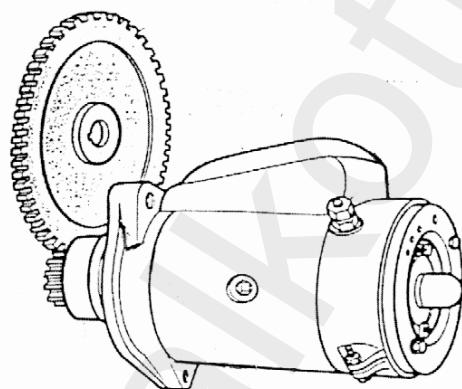الشكل رقم (٥) يبين المقارنة بين قطر حداقة المحرك وقطر ترس بادئ الحركة




الشكل رقم (٦) يبين المقارنة بين عدد أسنان حداقة المحرك وأسنان ترس بادئ الحركة

٤= القابض

عبارة عن تجهيزه خاصة تسمح بنقل الحركة من بادئ الحركة إلى حداقة المحرك ولا تسمح بالعكس وينزلق القابض محوريا على عمود عضو الاستتاج ويدور معه ويكون القابض من الأجزاء الموضحة بالشكل رقم (٧) وهي كالتالي حسب الترقيم على الشكل:

- ١ - غطاء القابض
- ٢ - ترس بادئ الحركة
- ٣ - صحن القابض
- ٤ - مبيت رمان ضغط البابي

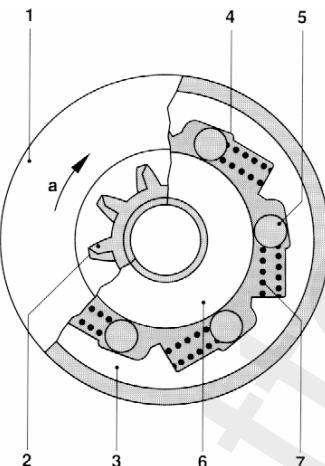
- ٥ - رمان أسطواني
- ٦ - مبيت عمود بادئ الحركة
- ٧ - ياي الملف
- a - اتجاه الدوران




الشكل رقم (٨) قطاع لقابض المستخدم لبادئ حركة (السلف)

٥= الكابل

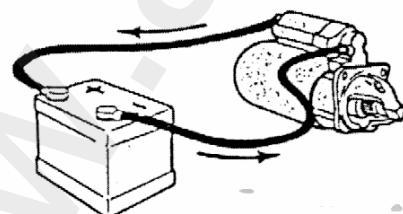تستخدم لنقل التيار الكهربائي ويجب أن تكون ذات مساحة مقطع كبير نظراً لشدة التيار العالية التي يعمل بها بادئ الحركة عند إدارة المحرك



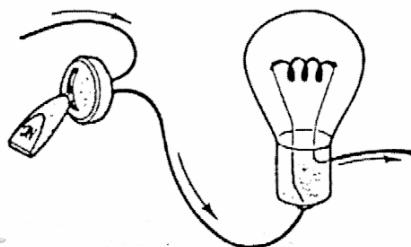
الشكل رقم (٨) يوضح حاجة تجهيزه بدء الحركة بالمركبة إلى مساحة مقطع كبير للموصل المستخدم لنقل تيار عالي



لشكل رقم (٩) يوضح حاجة تجهيزه مصباحاً بالمركبة إلى مساحة مقطع صغير للموصل المستخدم لنقل تيار ضعيف

الأجزاء الداخلية لبادئ الحركة

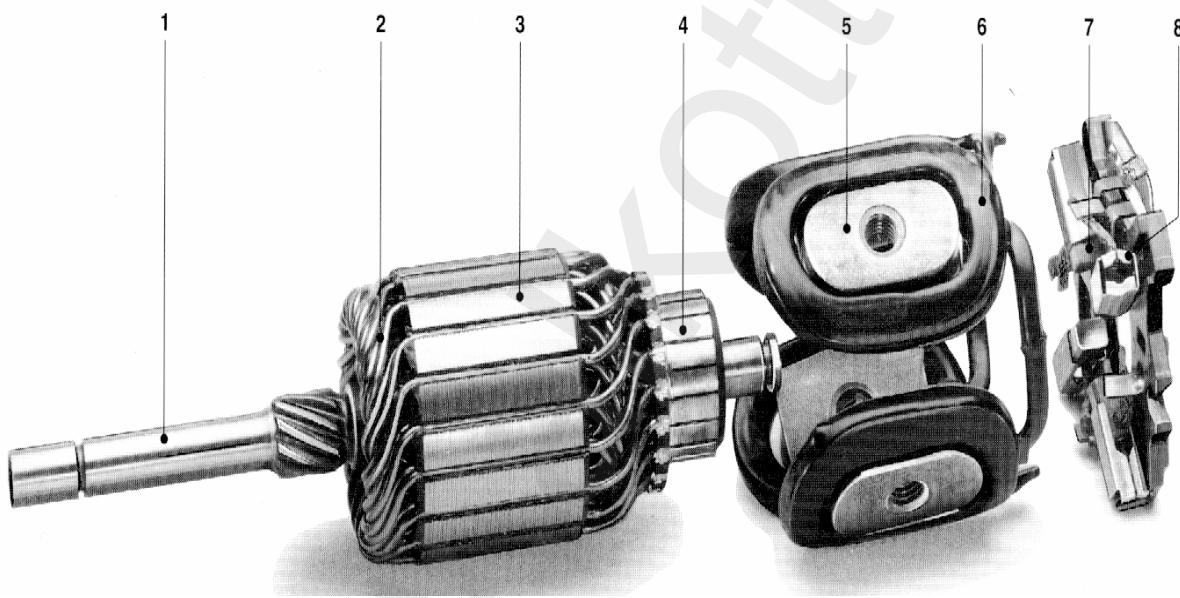يوضح الشكل رقم (١٠) الأجزاء الداخلية لبادئ الحركة وهي حسب الترقيم الموضح



الشكل رقم (١٠) يوضح الأجزاء الداخلية لبادئ الحركة

- ١ - عمود بادئ الحركة
- ٢ - عضو الاستنتاج
- ٣ - ملفات عضو الاستنتاج
- ٤ - عضو التوحيد (المجمع)
- ٥ - أحذية ملفات التتبه

- ٦ - ملفات التبيه
- ٧ - الفرش
- ٨ - حامل الفرش

١) عمود بادئ الحركة

يوضع في أحد أطرافه عضو التوحيد (المجمع) الذي ترکب عليه الفحمات والطرف الآخر يوضع عليه ترس بادئ الحركة ويدور نتيجة التمازج بين المجالات المغناطيسية.

٢) عضو الاستنتاج (القلب)

يتكون من رقائق من الحديد معزولة عن بعضها ويحتوي على مجارٍ لثبيت ملفات المنتج، وتزود مجاري المنتج بورق خاص قبل تركيب الملفات لحماية الملف من الأطراف الحادة للرقائق وعزلها عن الأرض.

٣) ملفات عضو الاستنتاج

تتألف ملفات المجال من أسلاك وقضبان من النحاس غير المعزولة تقوم بتوليد المجال المغناطيسي المطلوب لإدارة عضو الاستنتاج (القلب) بواسطة التيار الكهربائي المار من خلال المفتاح الكهرومغناطيسي

٤) عضو التوحيد (المجمع)

يتكون من قطع من النحاس مثبتة بين حلقتين ضغط بصورة تجتمع معها بشكل تعشيق، وتعزل الرقائق بعضها بواسطة عازل خاص.

٥) أعضاء التبيه

هي الأقطاب المغناطيسية (المخدات) وملفات التبيه المسبيبة للمجال المغناطيسي وتصنع الأقطاب من رقائق الحديد وتكون معزولة، ويثبت القطب بهيكل السلف بواسطة مسامير. وتصنع ملفات التبيه على شكل شرائط من النحاس وترکب الملفات على الأقطاب المثبتة بهيكل.

٦) الفرش (الفحمات)

تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وترکب على عضو الاستنتاج (القلب) بواسطة ييات خاصة ويجب الكشف عن حالة الفرش من حين لآخر للتأكد من سلامتها واستبدالها عند الضرورة.


الفصل الثاني

النظرية التي بنى عليها تصميم بادئ الحركة:

إذا وضع موصل حامل لتيار الكهربائي في مجال مغناطيسي وكان متعمداً مع اتجاه المجال تحرّك الموصل في اتجاه عمودي على المستوى المكون من الموصل والمجال.

يقوم بادئ الحركة على أساس معاكس لعمل المولد حيث يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية، ويعتمد مبدأ عمل بادئ التشغيل على الأسس التالية :

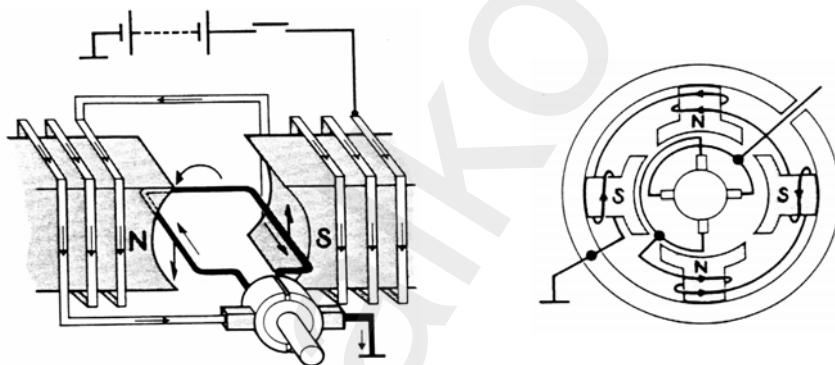- ١ - أنه الأقطاب المشابهة تتناصف والأقطاب المختلفة تتلازب.
- ٢ - أنه عند مرور تيار كهربائي في موصل فإنه ينشأ حوله مجال كهرومغناطيسي.
- ٣ - أنه عندما يقطع موصل يحمل تيار منطقة مجال مغناطيسي فإنه ينتج حركة تعمل على دفع هذا الموصل خارج منطقة المجال ويعتمد اتجاه حركة الموصل على اتجاه مرور التيار خلال هذا الموصل.



الشكل رقم (١١ ، ١٢) يوضح نظرية التصميم


وكما هو موضح بالشكليين رقم (١١ ، ١٢) هناك أسلاك نحاسية ملفوفة حول قلب حديدي يمر فيها تيار كهربائي وينتج مجال كهرومغناطيسي وتصبح بمثابة مغناطيس ذي قطبين (شمالي وجنوبي)، وعندما يكون هذا القلب مثبتاً على محور قابل للدوران نحصل على بادئ حركة بسيط. والأقطاب الثابتة المستخدمة في بادئ الحركة بالمركبة تتكون من لفائف سلكية وعند يمر فيها تيار كهربائي ينتج مجال كهرومغناطيسي. والتيار في بادئ الحركة يمر في مسار متوازي مما يعطي عزم دوران كبيراً وهو ما تحتاجه لإدارة محرك المركبة.

وتعتمد قدرة بادئ الحركة على العوامل الآتية :

- ١ - عدد لفات عضو الاستنتاج
- ٢ - عدد الأقطاب المغناطيسية
- ٣ - كمية التيار المار خلال الملفات
- ٤ - طول الملفات المكونة للأقطاب

فإذا أخذنا موصلًا على شكل مستطيل كما في الشكل رقم (١٢) ووضعناه بين قطبين مغناطيسيين بحيث يمر تيار كهربائي بالموصى، نجد أن جزءاً من الموصى يتوجه إلى اليسار والجزء الآخر يتوجه إلى اليمين وتشكل هاتان القوتان المتعاكستان واللتان لهما قدر واحد إزدواجا يديرون الموصى نحو اليسار وتتناسب جميع القوى التي تؤثر على الموصى مع شدة التيار وال المجال.

طريقة عمل بادئ الحركة (السلف)

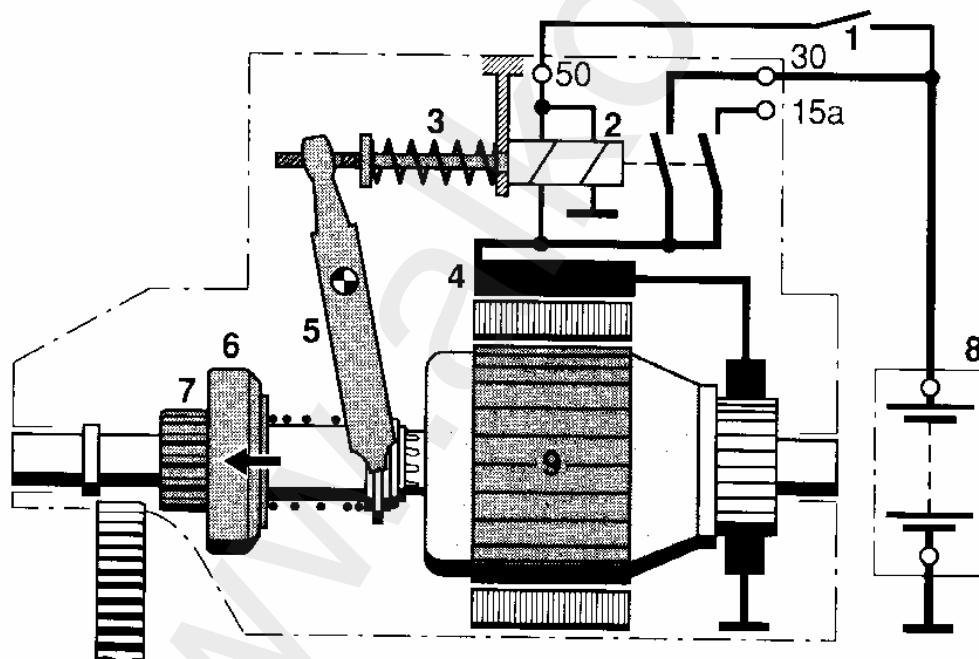

الشكل رقم (١٣) يوضح الرسم التخطيطي لبادئ الحركة في وضع عدم التعشيق مع الحداقة

من خلال النظر إلى الشكل رقم (١٣) ومن واقع دراستك للرموز الكهربائية في الوحدة الأولى قد تستطيع معرفة أسماء بعض الأجزاء الموضحة بالرسم التخطيطي لمكونات بادئ الحركة وهي كالتالي حسب الترقيم الموضح على الشكل رقم (١٣)


- ١ - مفتاح تشغيل محرك المركبة
- ٢ - مفتاح كهرومغناطيسي لتحريك ذراع التعشيق
- ٣ - ياي تحريك ذراع التعشيق
- ٤ - ملفات المجال لتوصيل التيار الكهربائي
- ٥ - ذراع تعشيق ترس بادئ الحركة مع ترس حداقة المحرك (الهلاله)
- ٦ - القابض (الكلتش)
- ٧ - ترس بادئ الحركة
- ٨ - البطارية
- ٩ - عضو الاستنتاج (القلب)

عند توصيل مفتاح الإشعال يسري التيار إلى النقطة 30 من البطارية ثم إلى نقطة توصيل المفتاح المغناطيسي وبذلك يسري التيار عبر ملف المفتاح وتكتمل الدائرة وينتج مجال مغناطيسي في الملف يعمل على سحب المفتاح.

ويتم توصيل نقطتي الاتصال ويسري التيار الكهربائي إلى ملفات بادئ الحركة ثم إلى الفرشة الموجبة ومنه عبر الموصلات إلى الفرشة السالبة ويكون هذا التوصيل على التوالي، وباكتمال الدائرة ينتج مجال مغناطيسي يعمل على إدارة العضو الدوار في بادئ الحركة.

وبذلك تم تحقيق إدارة بادئ الحركة (السلف) ولكن كيف يتم توصيل الحركة الدورانية إلى الحداقة؟

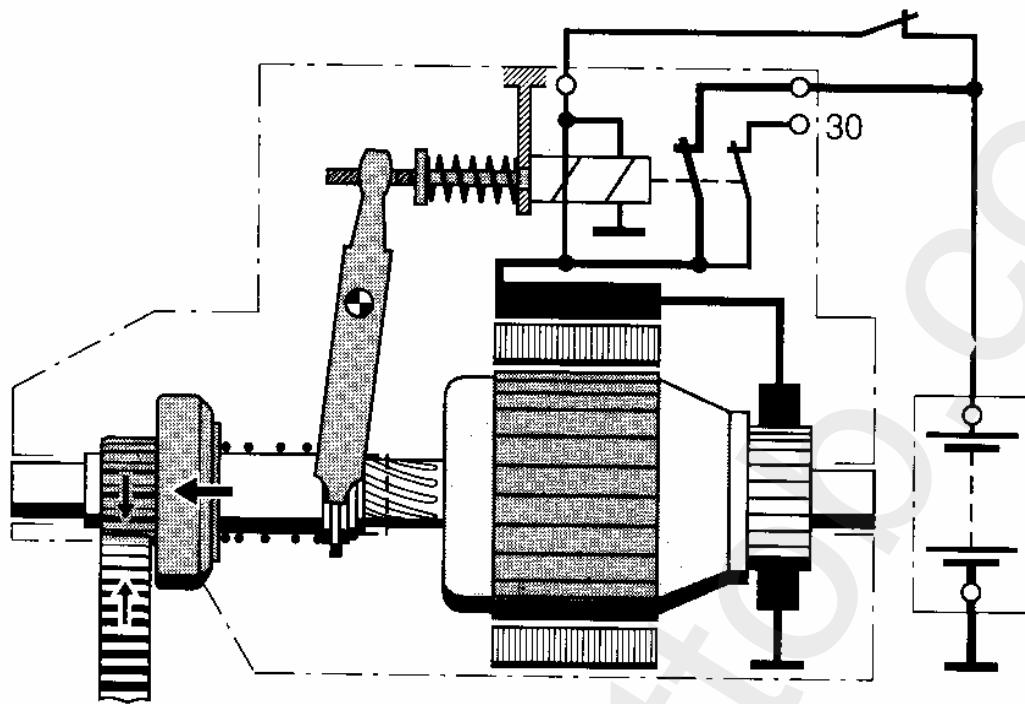يعمل المفتاح المغناطيسي على جذب ذراع الدفع ضد ضغط الياي (ياي إرجاع المفتاح) ويقوم ذراع الدفع (الهلاله) بدفع حلقة التعشيق أمامه وتقوم الحلقة بدفع القابض الذي يقوم بدفع ترس البنيون (ترس الإدارة) للتعشيق في ترس الحداقة، وتحرك المجموعة الأمامية لبادئ الحركة على لولب ويتم التعشيق فتحدث الإدارة لمحرك المركبة نتيجة لتوافق التعشيق مع الحداقة.



الشكل رقم (١٤) يوضح الرسم التخطيطي لبادئ الحركة في وضع التعشيق مع الحداقة

في حالة الفصل (عكس التوصيل) بعد الانتهاء من إدارة المحرك نفصل مفتاح التشغيل وبذلك تقطع الدائرة الكهربائية في المفتاح المغناطيسي ويتبلاشى المجال المغناطيسي ويغلب اليابي (ياب الإرجاع) ويدفع المفتاح إلى الأمام وبذلك يفصل نقطتي الاتصال عن بادئ الحركة وينقطع التيار عنه ويتبلاشى المجال المغناطيسي ويتوقف المحرك عن الدوران ولكن بدون استمرار ترس البنيون معشقاً مع الحداقة، ويتم فصل تعشيق ترس البنيون عن حداقة المحرك وعندما يتقدم المفتاح المغناطيسي تحت تأثير اليابي ينعدم تأثيره على المجموعة الأمامية لبادئ الحركة ويقوم اليابي في المجموعة بعملية إرجاع المجموعة إلى الخلف مع مساعدة اللولب وذلك عند إدارة الحداقة لترس البنيون.

امتحان ذاتي رقم - ١

أجب عن الأسئلة التالية

السؤال الأول :

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة لك بين الأقواس

١ - يقوم بادئ الحركة المستخدم بالمركبات بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة

(كيميائية - ميكانيكية)

٢ - يقوم بادئ الحركة بإدارة المحرك عن طريق (الحداقة - السير)

٣ - الفرش المستخدمة في بادئ الحركة تكون مصنوعة من (النحاس - الكربون)

٤ - يجب أن تكون كيابل بادئ الحركة ذات مساحة مقطع (صغير - كبير)

٥ - تبلغ نسبة نقل الحركة بين ترس بادئ الحركة وترس حداقة المحرك من

(٢٠ : ١ - ٥ : ١)

السؤال الثاني : علل لما يأتي بإيجاز :

١. تصنع الفرش المستخدمة في بادئ الحركة من النحاس

٢. وجود المفتاح الكهرومغناطيسي


٣. استخدام القابض في بادئ الحركة (السلف)

٤. تزود مجاري المنتج بورق خاص قبل تركيب الملفات

امتحان ذاتي رقم - ٢ -

اجب بكل اختصار عن جميع الأسئلة الآتية :

- س١ / ما هي العوامل التي تعتمد عليها قدرة بادئ الحركة ؟
- س٢ / ما هو الهدف من استخدام ملفات عضو الاستنتاج في بادئ الحركة ؟
- س٣ / لماذا تقوم بفك كيابل أقطاب البطارية عند استبدال بادئ الحركة ؟
- س٤ / ماذا يسبب استبدال بادئ الحركة باخر غير مطابق للمواصفات المطلوبة ؟
- س٥ / اشرح كيف يتم توصيل الحركة الدورانية إلى حداقة المحرك ؟
- س٦ / ما هي الأسس التي يعتمد عليها مبدأ عمل بادئ الحركة ؟
- س٧ / الرسم المعطى لك يبين أحد التصميمات لبادئ الحركة المستخدم في المركبات في حالة عدة التعشيق مع حداقة المحرك والمطلوب الرسم والشرح في حالة التعشيق مع بادئ الحركة وتغيير ما يلزم.

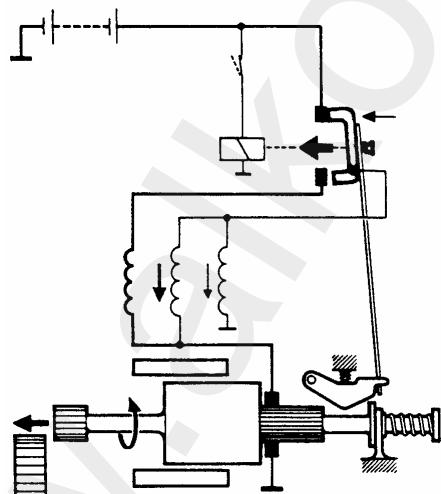

إجابة الامتحان الذاتي رقم - ١ -

إجابة السؤال الأول :

١. يقوم بادئ الحركة المستخدم بالمركبات بتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
٢. يقوم بادئ الحركة بإدارة المحرك عن طريق الحداقة
٣. الفرش المستخدمة في بادئ الحركة تكون مصنوعة من النحاس
٤. يجب أن تكون كيابل بادئ الحركة ذات مساحة مقطع كبير
٥. تبلغ نسبة نقل الحركة بين ترس بادئ الحركة وترس حداقة المحرك من ١ : ٢٠

إجابة السؤال الثاني :

- ١ - تصنع الفرش المستخدمة في بادئ الحركة من النحاس نظراً لشدة التيار العالية التي يعمل بها بادئ الحركة.
- ٢ - المفتاح الكهرومغناطيسي يعمل كمفتاح رئيسي لوصول التيار الكهربائي إلى بادئ الحركة لدفع ترس بادئ الحركة للتعشيق مع ترس حداقة المحرك.
- ٣ - القابض في بادئ الحركة تجهيزه خاصة تسمح بنقل الحركة من بادئ الحركة إلى حداقة المحرك ولا تسمح بالعكس حيث ينزلق محورياً على عمود عضو الاستنتاج.
- ٤ - تزود مجاري المنتج بورق خاص قبل تركيب الملفات لحماية الملف من الأطراف الحادة للرقائق وعزلها عن الأرض.

إجابة الامتحان الذاتي رقم - ٢ -

ج ١ / تعتمد قدرة بادئ الحركة على العوامل الآتية :

١. عدد لفات عضو الاستنتاج
٢. عدد الأقطاب المغناطيسية
٣. كمية التيار المار خلال الملفات
٤. طول الملفات المكونة للأقطاب

ج ٢ / الهدف من استخدام ملفات عضو الاستنتاج في بادئ الحركة أنه تقوم بتوليد المجال المغناطيسي المطلوب لإدارة عضو الاستنتاج (القلب) بواسطة التيار الكهربائي المار من خلال المفتاح الكهرومغناطيسي


ج ٣ / يقوم بفك كيابل أقطاب البطارية عند استبدال بادئ الحركة لتجنب حدوث شرارة عند تلامس الكيابل والعدد مع جسم المركبة (الشاسيه) لأن جسم المركبة كله موصل بالسالب وحافظا على الأجهزة الإلكترونية بالمركبة من التلف نتيجة التلامس.

ج ٤ / يسبب استبدال بادئ الحركة باخر غير مطابق للمواصفات المطلوبة إلى صعوبات في عملية إدارة محرك المركبة وكذلك يؤدي إلى كسر أسنان بادئ الحركة والحدافة ويسبب تلف الحداقة وبادئ الحركة.

ج ٥ / يتم توصيل الحركة الدورانية إلى حداقة المحرك بحيث يعمل المفتاح المغناطيسي على جذب ذراع الدفع ضد ضغط الياي (ياي إرجاع المفتاح) ويقوم ذراع الدفع (الهلاله) بدفع حلقة التعشيق أمامه وتقوم الحلقة بدفع القابض الذي يقوم بدفع ترس البنيون (ترس الإداره) للتعشيق في ترس الحداقة ، وتتحرك المجموعة الأمامية لبادئ الحركة على لولب ويتم التعشيق فتحدث الإداره لمحرك المركبة نتيجة لتوافق التعشيق مع الحداقة.

- ج٦/ الأسس التي يعتمد عليها مبدأ عمل بادئ الحركة هي :
١. أن الأقطاب المشابهة تتناهى والأقطاب المختلفة تتجاذب.
 ٢. انه عند مرور تيار كهربائي في موصل فإنه ينشأ حوله مجال كهرومغناطيسي.
 ٣. انه عندما يقطع موصل يحمل تيار منطقة مجال مغناطيسي فإنه ينتج حركة تعمل على دفع هذا الموصل خارج منطقة المجال ويعتمد اتجاه حركة الموصل على اتجاه مرور التيار خلال هذا الموصل.

ج٧/ عند توصيل مفتاح الإشعال يسري التيار من البطارية ثم إلى نقطة توصيل المفتاح المغناطيسي وبذلك يسري التيار عبر ملف المفتاح وتكتمل الدائرة وينتج مجال مغناطيسي في الملف يعمل على سحب المفتاح. ويتم توصيل نقطتي الاتصال ويسري التيار الكهربائي إلى ملفات بادئ الحركة ثم إلى الفرشة الموجبة ومنه عبر الموصلات إلى الفرشة السالبة ويكون هذا التوصيل على التوالي، وباكتمال الدائرة ينتج مجال مغناطيسي يعمل على إدارة العضو الدوار في بادئ الحركة.

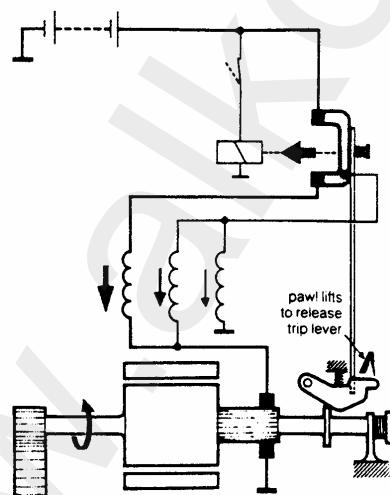



مبادئ كهرباء المركبات

المواد

لـ

ع

مقدمة

تطلب التجهيزات الكهربائية بالمركبة طاقة كهربائية كبيرة لتشغيلها وخاصة بعد انتشار الكماليات التي تعمل بالكهرباء نتيجة التطور وتوفير أسباب الرفاهية لستخدم المركبة، ولأن البطارية هي مصدر للتيار الكهربائي المستمر الذي تعمل عليه جميع المنظومات الكهربائية بالمركبة، وبسبب أنه تقوم بذلك لوقت قصير فقط حيث لها طاقة محدودة بعدها تتوقف عن القيام بعملها نتيجة تفريغها وحيث من الصعوبة إجراء عملية الشحن للبطارية بعد كل قيادة للمركبة، لذا كان لابد من وجود جهاز يمد أو يعوض الطاقة التي تتفذ من البطارية عند تفريغها بطريقة منتظمة حسب ظروف التشغيل المختلفة لقيادة المركبة.

وتستهدف هذه الوحدة دراسة مولد التيار الكهربائي المستخدم في المركبة، ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوحدة فقد قسمت إلى فصلين رئيسيين يشمل الفصل الأول أهمية المولد ووصف العناصر الرئيسية والفصل الثاني يوضح النظرية الأساسية التي بني عليها تصميم المولد وأيضا طريقة عمل المولد مع المنظم العادي والمنظم الترانزستوري، أما الفصل الثالث فيشمل الامتحانات الذاتية مع الإجابات النموذجية لها وأيضا قائمة بأسماء المراجع التي تم الرجوع إليها في إعداد هذه الوحدة، والتي يمكن الاستفادة منها للحصول على معلومات أكثر تفصيلا عن محتويات هذه الوحدة .

الجذارة : معرفة طريقة عناصر دائرة الشحن بالمركبة

الأهداف :

عند إكمال هذه الوحدة يكون المتدرب قادرًا على وصف :

١. أهمية المولد
٢. العناصر الرئيسية للمولد
٣. نظرية تصميم المولد
٤. طريقة عمل المولد

مستوى الأداء المطلوب : أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الجذارة بنسبة ٧٥٪

الوقت المتوقع للدراسة : ٤ ساعات

الوسائل المساعدة :

قاعة الدراسة

متطلبات الجذارة :

معرفة تامة بمحفوظات الوحدة التدريبية الأولى

إتقان أهداف الوحدة التدريبية الثانية

الاطلاع على موقع المولد على المركبة

الفصل الأول


أهمية المولد

يعتبر المولد أكثر التجهيزات الكهربائية بالمركبة أهمية ويستمد حركته من المحرك الذي يدور بسرعات متغيرة حيث يدور هو أيضا بنفس هذه السرعات، ومن ثم فإن الجهد (الفولت) وشدة التيار (الأمبير) والقدرة المولدة تتغير باستمرار، ويضاف إلى ذلك، أن كمية التيار المسحوب أثناء السير ليلاً يختلف عنه نهاراً، ثم إن حالة شحن البطارية متغيرة، ولذا يجب أن يعطي المولد جهداً ثابتاً، بالرغم من تغير سرعة دوران المحرك، لذلك تزود المولدات بمجموعة تنظيم تعمل على تنظيم هذه العملية (تركيب داخل المولد أو مثبتة خارجه) حتى يستطيع المولد توليد تيار منتظم الجهد يشحن البطارية في الوقت المناسب، على الرغم من اختلاف ظروف التشغيل. والمولد يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية التي يستمدتها من المحرك عن طريق البكرة إلى استنتاج تيار كهربائي ويقوم بالآتي:

١. إمداد أجهزة الاستهلاك بالتيار الكهربائي أثناء وران المحرك

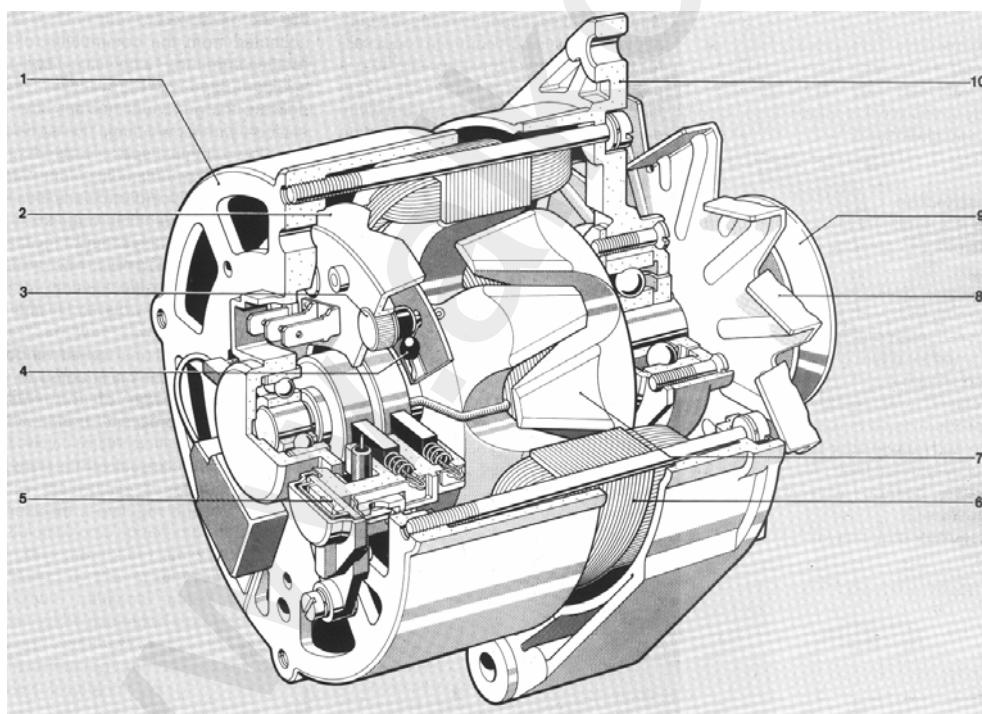٢. شحن البطارية عند دوران المحرك

وتضم المولدات لتحتوي عدداً من الأجزاء وهذا ما يوضحه الشكل التالي رقم (١) :



الشكل رقم (١) يوضح العناصر المكونة للمولد

تسمية أجزاء المولد حسب الأرقام الموضحة على الشكل :

- ١ جسم المولد الخلفي ويحتوي على الموحدات والفرش وفي بعضها منظم الشحن
 - ٢ حامل موحدات تحويل التيار الكهربائي من متعدد إلى مستمر
 - ٣ الموحدات الموجبة لنقل التيار الكهربائي
 - ٤ موحدات الإثارة
 - ٥ منظم الشحن والفرش الكريونية مع الحامل
 - ٦ عضو الاستنتاج Stator
 - ٧ العضو الدوار Rotor
 - ٨ مروحة التبريد
 - ٩ بكرة نقل الحركة
 - ١٠ جسم مقدمة المولد ويحوي مجموعة نقل الحركة والمروحة وطرف تثبيت المولد بجسم المحرك
- وسوف نقوم بتوضيح أهمية الأجزاء الرئيسية للمولد


١. عضو الاستنتاج : Stator

يحمل ٣ ملفات تقوم باستنتاج القوة الدافعة الكهربائية ويكون ثابتاً في مكانه لا يدور وتخالف طريقة اللف حسب الشركة المصنعة ويولد فيه تيار كهربائي متغير يذهب إلى الموحدات لتقديم تحويل هذا التيار المتعدد إلى تيار مستمر يشحن البطارية

والشكل رقم (٢) يوضح شكل عضو الاستنتاج المستخدم في المولد والشكل رقم (٣) يوضح الرسم التخطيطي لطريقتين مختلفتين لعمليات لف ملفات عضو الاستنتاج



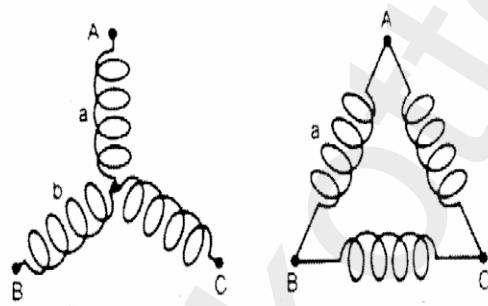
الشكل رقم (٢) يوضح كل عضو الاستنتاج المستخدم في المولد



الشكل رقم (٣) يوضح الرسم التخطيطي لطرق لف ملفات عضو الاستنتاج

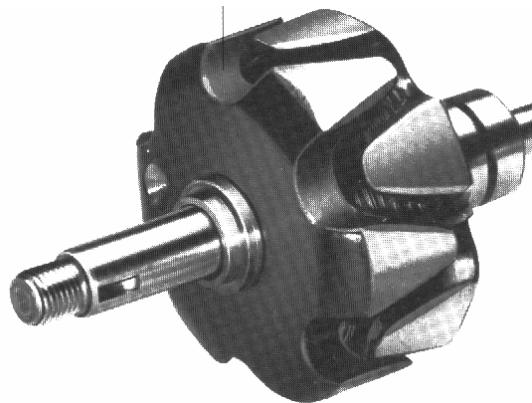٢. القلب (العضو الدوار) : Rotor

يحتوى على عمود الدوران والقطب المغناطيسى وعند الدوران يتكون حوله مجال مغناطيسى نتيجة مرور تيار ذي مقدار صغير داخل ملفات الملف الملفوف حول العمود وهو عبارة عن ملف واحد تم تغذيته بتيار مستمر من البطارية عبر الفرش الكريونية، ويكون عضو الدوران من فكين (شمالي وجنوبى) وذى تركيب قوى وملائم للتشغيل على السرعات العالية. وهذا ما يوضحه الشكل رقم (٥) الذى يمثل شكل العضو الدوار المستخدم في المولد و الشكل رقم (٤) الذى يمثل الرسم التخطيطي للعضو الدوار



الشكل رقم (٤) يوضح شكل العضو الدوار المستخدم في المولد



الشكل رقم (٥) يوضح الرسم التخطيطي للعضو الدوار

٣. مجموعة الحركة بالمولد

المرόحة :


تقوم بعملية التبريد للأجزاء الدائرة والمحركة داخل المولد حتى لا تتلف نتيجة درجة الحرارة العالية الناتجة عن الاحتكاك بين الأجزاء، وتركب في مقدمة المولد وتستمد حركتها من المولد نفسه الذي يدور بنفس دوران المحرك بواسطة السير.

السير :

يقوم بعملية نقل الحركة بين المحرك والمولد لإدارة المولد بواسطة البكرات، وتحتفل مواصفات السير من سيارة إلى أخرى حسب تصميم الشركة المصنعة للمركبة ويكون مركب على بكرات خاصة لنوع السير المستخدم للمركبة.

البكرة والرمان بلي :

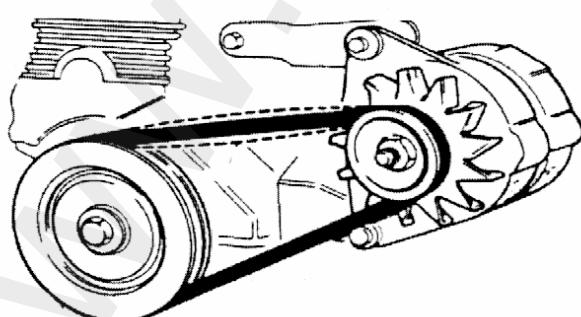تصمم البكرة بحيث تلائم السير المركب عليها لنقل الحركة من المحرك إلى المولد أما الرمان بلي فيقوم بعملية تسهيل الحركة للأجزاء الدائرة ، ومجموعة نقل الحركة في المولد المستخدم في المركبة يوضحها الشكل رقم (٦)




الشكل رقم (٦) يوضح عناصر مجموعه نقل الحركة في المولد

٤. مصباح الشحن : Charging Indicator Light


مصباح الشحن يعمل على جهد البطارية أما قدرته فهي قليلة وتم إضاءة المصباح عند فتح مفتاح التشغيل للمركبة ويستمر بالإضاءة حتى يبدأ المولد بعملية توليد التيار بعدها ينطفئ المصباح دليلاً أن المولد بحالة جيدة وتوصى أطراف مصباح الشحن بالبطارية عبر مفتاح التشغيل والطرف الآخر موصى بين المولد ومنظم الشحن

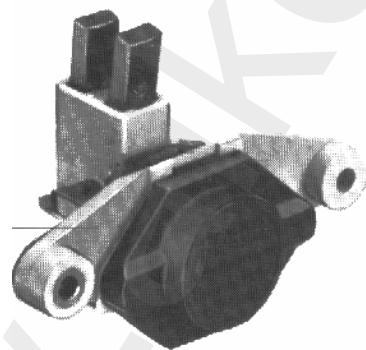٥. الفرش (الفحمات) :

تقوم بتوصيل التيار الكهربائي وتصنع من الكربون نظراً لتحمله الاحتكاك ودرجة الحرارة العالية ولا تتآكل خلال الدوران مع حلقات النحاس ولديها خاصية توصيل التيار الكهربائي، وتمتد الملف داخل العضو الدوار بالتيار الكهربائي المستمد خلال ملامسة الفرش الكربونية بالحلقات النحاسية ذات السطح الناعم. كما هو موضح بالشكل رقم (٧)




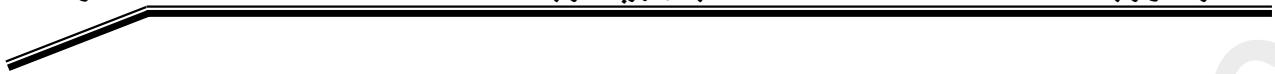الشكل رقم (٧) يوضح شكل الفرش الكربونية المستخدمة في المولد



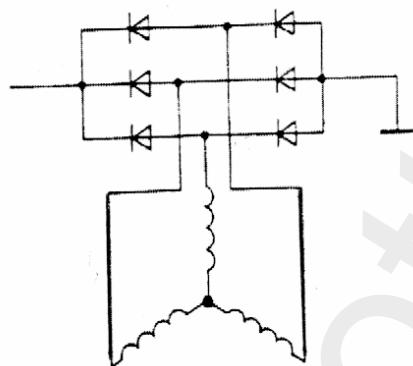٦. الموحدات : Rectifier


كما درست في الوحدة الأولى من هذه الحقيبة تقوم الموحدات بتوصيل التيار في اتجاه واحد ولا تسمح بسريانه ب الاتجاه الآخر والموحدات المستخدمة في مولد المركبة تقوم بتحويل التيار المغير المتولد من المولد إلى تيار مستمر يشحن البطارية ويكون عددها تسعة موحدات تمثل ثلاثة منها مرحلة تيار الشحن والستة الآخرى تمثل عملية تحويل التيار المتردد المستخرج إلى تيار مستمر لشحن البطارية وطريقة التوصيل موضحة بالشكل رقم (٨)



الشكل رقم (٨) يوضح طريقة توصيل الموحدات مع عضو الاستنتاج



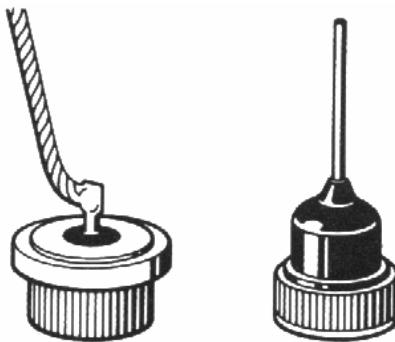الشكل رقم (٩) يوضح حامل الموحدات المستخدم في مولد المركبة




الشكل رقم (١٠) يوضح شكل الموحدات المستخدمة في مولد المركبة

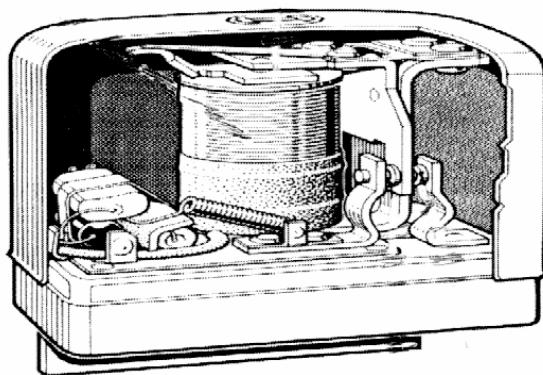
٧. المنظم Regulators

يعتبر منظم الشحن من العناصر المهمة جداً في دائرة الشحن حيث يقوم بعملية تنظيم الشحن للتيار المتدول في المولد ونظراً لاختلاف سرعة المركبة تبعاً لظروف القيادة المختلفة ولأن المطالب الكهربائية بالمركبة غير ثابتة وإنما تختلف تبعاً لرغبة مستخدم المركبة لذا يجب تنظيم العمل تنظيماً دقيقاً للحصول على قدرة تتاسب مع هذه التغيرات ويستخدم لذلك منظم الشحن للمولد في المولد ليعمل على تنظيم الشحن وفقاً للمستهلكات وسرعة المركبة. وفي هذه الحالة يجب أن يعطي المولد جهداً ثابتاً، بالرغم من تغيير سرعة الدوران للmotor.

والمنظم عبارة عن تجهيز كهربائي يختلف تصميماً سابقاً عن تصمييمها حالياً والهدف من هذا الاختلاف هو الحصول على أفضل أداء، والنظمات أنواع كثيرة ولكنها متفقة في جوهرها ففي المركبات سابقاً يستخدم المنظم الكهرومغناطيسي لتنظيم عملية الشحن ويكون من ملف وريشة ومغناطيس ونقاط تلامس ويصمم بأنواع مختلفة ولكنه يحتاج إلى صيانة دورية، ولا زال هذه المنظم يستخدم حالياً في بعض المركبات كما هو موضح بالشكل رقم (١١، ١٢).



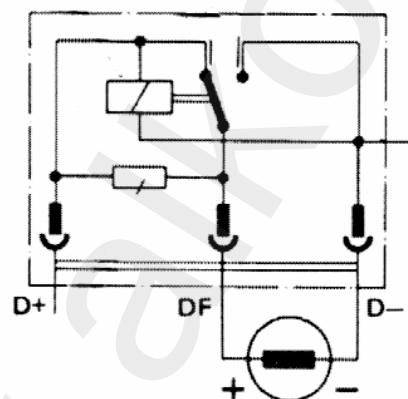الشكل رقم (١١) يوضح شكل أحد أنواع منظم الشحن الكهرومغناطيسي المستخدم في النظام الألماني



الشكل رقم (١٢) يوضح الرسم التخطيطي لإحدى أنواع منظم الشحن المغناطيسي المستخدم في النظام الألماني

الفصل الثاني


أولاً/ نظرية تصميم المولد

النظرية التي بني عليها تصميم المولد

المهمة الرئيسية للمولد هي تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية تقوم بشحن البطارية وتغذية الدوائر الكهربائية بالتيار الكهربائي، ونظرية استنتاج التيار الكهربائي كما درستها تنص على أنه إذا قطع سلك مجال مغناطيسي فإنه يتولد في هذا السلك قوة دافعة كهربائية ومقدار هذه القوة يتوقف على قوة المجال المغناطيسي وطول السلك وأيضاً سرعة الدوران.


ونظرية توليد التيار في المولد المستخدم في المركبات تعتمد على أساس حركة سلك في مجال مغناطيسي فإذا أديرت حلقة مصنوعة من سلك خلال مجال مغناطيسي شمالي وجنوبي فإنه يتكون فيها قوة دافعة كهربائية يمكن الاستفادة منها بتوصيل حلقتين معدنيتين على نهاية السلك ويلامس كل حلقة فرشاة كربونية يسري التيار المستخرج من خلالها إلى المستهلك وهذا ما يوضحه الشكل رقم (١٣) . فإذا أحضرنا مغناطيس ذي فكين مقوسين، يدور بينهما سلك رفيع على شكل مستطيل ويتصل كل طرف من أطراف السلك بحلقة نحاسية تدور أيضاً مع السلك، ويضغط على كل حلقة نحاسية فرشة (فحمة) ثابتة تحتك على الحلقة كما هو موضح بالشكل رقم (١٣) ويحصل بكل فرشة (فحمة) سلك ثم بجهاز فولتميتر. ونلاحظ عندما يدور السلك أن مؤشر الجهاز يتحرك يميناً ويساراً دليلاً أن التيار المتولد هو تيار متعدد.

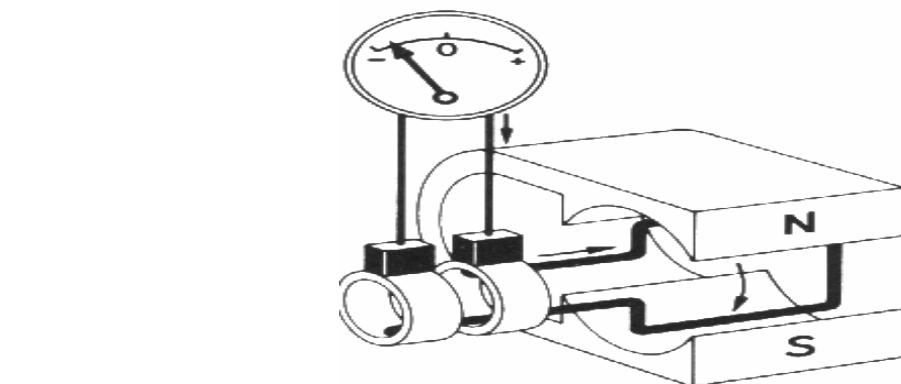وتصل أعلى قيمة لجهد التيار عندما تكون خطوط القوى المغناطيسية عمودية على مستوى المستطيل ويصل الجهد إلى الصفر عندما تكون خطوط القوى المغناطيسية متوازية مع مستوى المستطيل. ثم يدور السلك ويتغير اتجاه التيار ويأخذ أعلى قيمة له في الاتجاه المعاكس ثم ينزل إلى الصفر ثانية.



الشكل رقم (١٢) يوضح النظرية التي بني عليها تصميم المولد المستخدم في المركبات

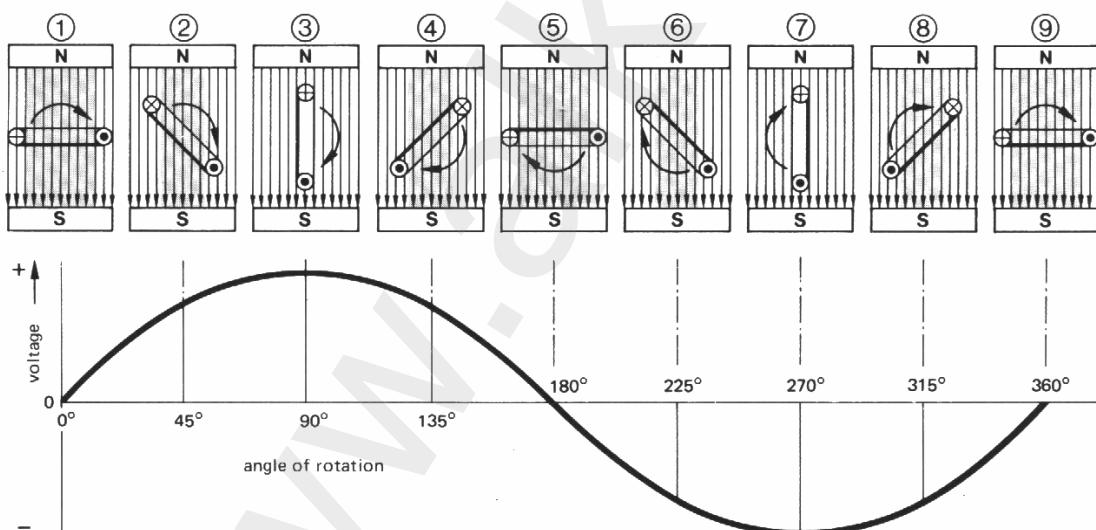وبالنظر إلى الشكل رقم (١٤) فإن التيار المولود بهذه الطريقة هو تيار متعدد وهذا التيار لا يمكن أن يقوم بشحن البطارية مباشرة لأن تيار البطارية هو تيار مستمر فلا بد من تحويل التيار المتعدد المستخرج من المولد إلى تيار مستمر يشحن البطارية وهذا ما تقوم به الموحدات داخل المولد حيث تقوم بعملية التحويل.



الشكل رقم (١٤) يوضح نوع التيار المستخرج من المولد

ثانياً/ طريقة عمل المولد

طريقة عمل المولد

بالنظر إلى الشكل رقم (١٥) نلاحظ أنه عند فتح مفتاح التشغيل للمركبة يأتي التيار من البطارية إلى المصباح فيضي دليلاً أنه لا توجد عملية شحن ثم إلى منظم الشحن حيث لا تسمح له الموحدات بدخول المولد لأن من خصائصها عدم السماح بمرور التيار العكسي ولكن يسري التيار إلى المولد عبر منظم الشحن إلى العضو الدوار عن طريق الفرش الكربونية ويكملا سريانه إلى خط السالب.

وعند دوران المولد بعد تشغيل دوران المحرك يستتتج تيار في عضو الاستنتاج نتيجة دوران العضو الدوار وقطع خطوط المجال المغناطيسي وهذا التيار كما وضع سابقا هو تيار متعدد ويسري التيار عبر الموحدات التي تقوم بعملية تحويل التيار المتعدد إلى تيار مستمر قادر على شحن البطارية ثم يسري التيار إلى البطارية عبر منظم الشحن وفي هذه الحالة يحدث انطفاء المصباح نظراً لقطع خط السالب عن دائرة المصباح وهذا دليل على أن المولد بدأ في عملية الشحن. وعندما تزداد سرعة دوران المحرك تشحن البطارية تماماً ويزداد التيار المستتتج داخل المولد فيقوم المنظم عندها بتتنظيم وضبط عملية الشحن حسب ظروف التشغيل للمركبة.

ونظراً لظروف التشغيل والقيادة المختلفة للمركبة فإنه يحدث حالات متعددة لمراحل شحن المولدبطارية المركبة وهي كالتالي:

أولاً/ مقدار الجهد أقل من معدل الشحن

تحدث هذه الحالة عندما تشغيل المركبة ويكون جهد المولد أقل من جهد البطارية، فيسري تيار من البطارية خلال مصباح الشحن الذي يضي دلالة على عدم بلوغ المولد لمعدل الشحن ويتم التيار الكهربائي دورته بمروره خلال نقاط التلامس إلى الملف ثم إلى ملفات التبيه عبر نقطة (DF) ثم يكملا دورته إلى خط السالب (الأرضي). وفي هذه الحالة لا يمكن مرور تيار كهربائي من البطارية إلى عضو الاستنتاج في المولد حيث تقوم الموحدات بمنع مروره (راجع خصائص الموحدات)

ثانياً/ مقدار الجهد مساوٍ لجهد الشحن

تحدث هذه الحالة عند السرعة البطيئة حيث يتساوى الجهد مع معدل الشحن فيسري التيار من المولد خلال الموحدات إلى موجب البطارية، وتكون تغذية ملفات التبيه عن طريق الطرف (D+) إلى نقاط التلامس ثم إلى (DF). ويلاحظ أن هناك ثلات مجموعات من الموحدات، تقوم مجموعاتان منها بشحن البطارية أما المجموعة الثالثة فهي خاصة لتيار التبيه.


ثالثاً/ مقدار جهد المولد أعلى من جهد البطارية بقليل

تحدث هذه الحالة عند السرعة المتوسطة للمركبة فيزيد جهد المولد عن جهد الشحن، فيعمل التيار المار خلال الموحدات إلى الطرف (D+) ثم إلى قلب المنظم (الملف) فتعمل المغناطيسية على سحب القلب الذي يدفع ريشة المنظم ويجعلها في المنتصف بين نقاط التلامس، فيضطر تيار التبيه بالمرور عبر المقاومة إلى (DF) إلى موجب ملفات التبيه فتعمل المقاومة على تقليل جهد تيار التبيه وبالتالي يقل جهد المولد، وتظل الريشة متذبذبة لتعديل جهد الشحن.

رابعاً/ مقدار جهد المولد أعلى بكثير من جهد البطارية


تحدث هذه الحالة عند السرعة العالية حيث يزيد جهد المولد كثيراً، فعندئذ يشتد المجال المغناطيسي بملف قلب المنظم الذي يسحب القلب أكثر فيدفع الريشة حتى تتلامس مع نقاط التلامس المتصلة بسائل المولد (D-) ليصبح اتصال الريشة سالب وبذلك يكون ملف التبيه بالعضو الدوار واقع تحت تأثير اتصالين سالبين فلا يكون هناك تيار للتبيه.

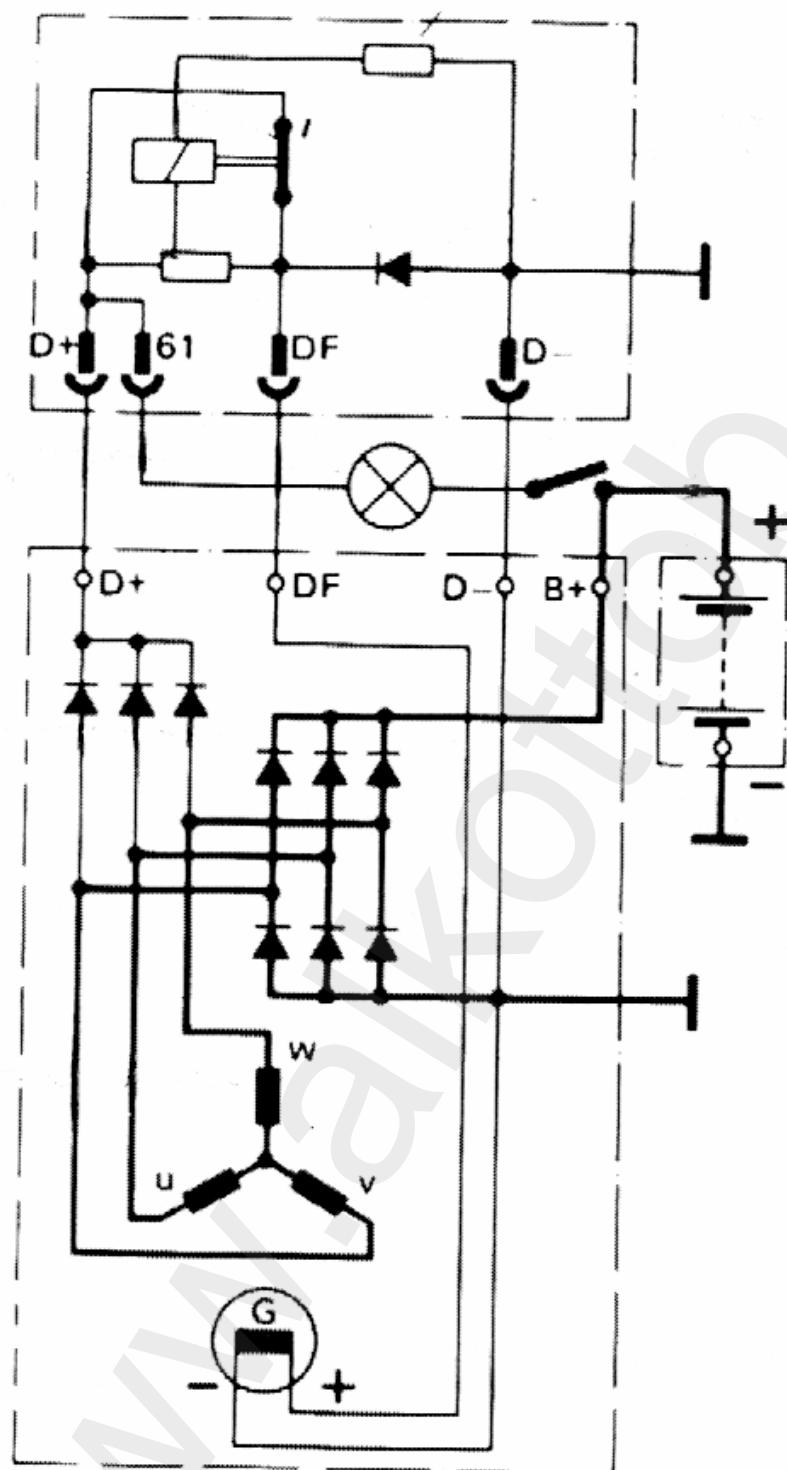هذا النوع من المنظمات يستخدم في سيارات الركوب الصغيرة ومن أبرز عيوبه تلف نقاط التلامس



الشكل رقم (١٥) يوضح الرسم التخطيطي لعناصر دائر الشحن المستخدم في النظام الألماني

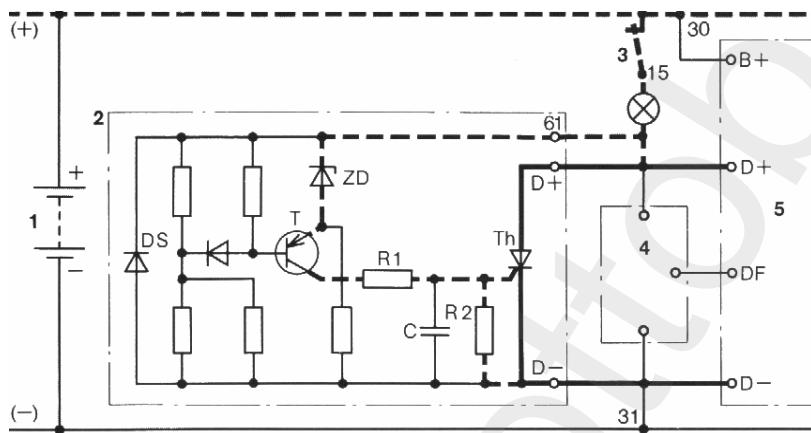وحديثاً تعمل معظم منظمات الشحن بواسطة العناصر الإلكترونية ويكون من عدة موحدات ومقاومات وترانزستورات ومكثفات لأجل تنظيم عملية الشحن بكل دقة كما هو موضح بالشكل رقم (١٦) ويختلف موقع المنظم بالمركبة من سيارة إلى أخرى لعدة اعتبارات تراها الشركة الصانعة للمركبة فمنها الذي يوضع داخل المولد ونوع يوضع عليه من الخارج وآخر يوضع بعيد عن المولد




الشكل رقم (١٦) يوضح العناصر المكونة لإحدى أنواع منظم الشحن الترانزستوري المستخدم في النظام الألماني

هناك أنواع مختلفة من المولدات نظراً لاختلاف الشركات الصانعة وتكون توصيل عناصر دائرة الشحن بالمركبة كالموضح في الشكل رقم (١٧) ومن أمثلة هذه الاختلافات الآتي:

الألماني وله أربع نقاط وهي DF , D- , B , D+

الأمريكي وله ثلاث نقاط وهي B, 1 , 2

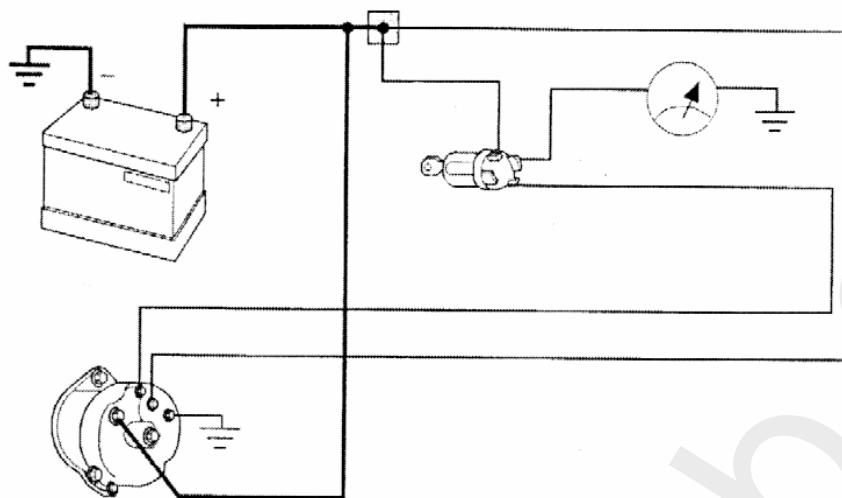الياباني وله ست نقاط وهي A B , IG , L , F , N , E



الشكل رقم (١٧) يوضح العناصر المكونة لدائرة الشحن بالمركبة



مبادئ كهرباء المركبات

الدوائر الكهربائية بالمركبات


الفصل الأول

دائرة الإنارة بالسيارات

تطلب أنظمة حركة المرور تزويد المركبات بمصابيح إنارة حتى يتم التغلب على عوائق القيادة وتفادي الحوادث في الوقت المناسب، وتتكون دائرة الإنارة بالسيارة من عدة أجزاء مكملة لبعضها والهدف منها هو إنارة الطريق المستخدم السيارة ليلاً.

وتكون دائرة الإنارة بالسيارة من العناصر الآتية الموضحة بالشكل رقم (١) :

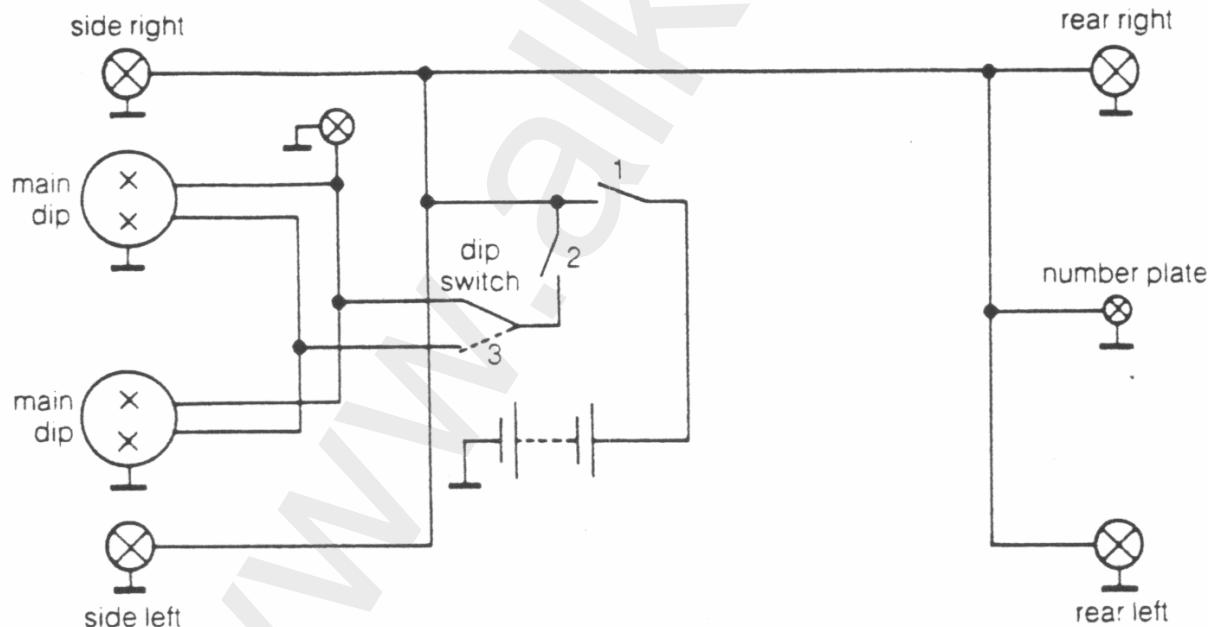١. بطارية كمصدر للتيار الكهربائي.
٢. مصهرات لحماية الدائرة من زيادة التيار الكهربائي أو حدوث دائرة قصر أثناء عمليات الفحص والإصلاح (ماس كهربائي).
٣. موصلات (أسلاك) لنقل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة.
٤. مصابيح إنارة مختلفة القدرات (الوات) للإنارة العالية والمنخفضة ومصابيح الانتظار.
٥. مفتاح تشغيل رئيسي للدائرة ذو أوضاع مختلفة
٦. مفتاح اختيار الإنارة (الكباس)
٧. مرحل (كتاوت) يصمم طبقاً لمواصفات الشركة المصنعة للمركبة




شكل رقم (١) يوضح شكل مفتاح الإنارة المستخدم في السيارة

وسوف نوضح أهمية العناصر الرئيسية للدائرة

أولاً / مفتاح الإنارة المستخدم بالسيارات:

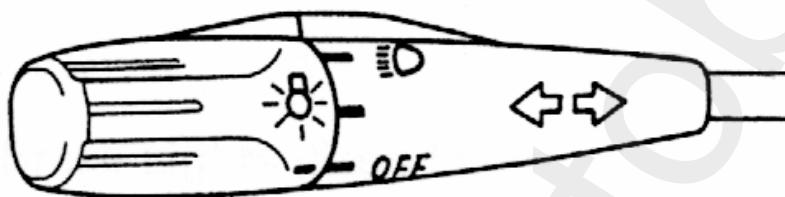يكون له عدة أوضاع مختلفة مثل إنارة الوقوف وإنارة المنخفضة وإنارة العالية وكذلك نقاط التحويل من الإنارة المنخفضة إلى العالية وتختلف تصميمات مفتاح التحكم من سيارة إلى أخرى حسب مواصفات الشركة المصنعة والشكل رقم (٢) يوضح شكل مفتاح التحكم في دائرة الإنارة لأحدى السيارات.



شكل رقم (٢) يوضح شكل مفتاح الإنارة المستخدم في السيارة

ثانياً / مصابيح الإنارة

المصباح الكهربائي أداة لتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ضوئية عن طريق مرور تيار كهربائي، وتوجد أصناف عديدة من المصابيح الكهربائية يختلف كل صنف عن الآخر من حيث التصميم والأداء على حسب الغرض من استخدام المصباح، فتوجد مصابيح خاصة مصممة للأغراض الطبية وأخرى لاستخدامات التصوير وهناك أيضاً المصابيح المستخدمة في الإنارة والتي يمكن تصنيفها إلى الآتي:

١ - المصابيح الفتيلة وتقسم إلى:

- المصباح المتهوج
- مصباح التجستان - هالوجين

٢ - مصابيح التفريغ الغازي وتقسم إلى:

- المصباح الفلوري
- مصابيح الصوديوم ذات الضغط المنخفض
- مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي
- مصابيح الرزبّق ذات الضغط العالي
- مصباح الهايد المعدني

وسوف نتناول بعض هذه الأنواع من المصايب بشيء من التفصيل والتي تكون مستخدمة في الدوائر الكهربائية بالمركبات.

ثالثاً / المصباح التوهج

يتكون من فتيلة شديدة المقاومة للانصهار ترکب داخل غلاف مفرغ بصيلي الشكل يصنع من الزجاج الشفاف، ولأجل إتمام عملية التوصيل الكهربائي بين الفتيلة ومصدر التيار تستخدم قاعدة من النحاس تتناسب تصميم المصباح والدائرة الكهربائية المستخدم لها. وبتوصيل التيار الكهربائي لدائرة المصباح ترتفع حرارة الفتيلة بدرجة عالية نتيجة مرور التيار الكهربائي مما يعمل على توهجها وجعلها باعثة للضوء. والشكل التالي رقم (٣) يوضح المكونات الرئيسية لمصباح الإنارة.



شكل رقم (٣) يوضح مكونات مصباح الإنارة


ويجب أن تكون مادة صنع الفتيل الخواص التالية:

١. درجة انصهار عالية
٢. ضغط بخار منخفض
٣. متانة عالية
٤. مطليّة عالية
٥. خصائص إشعاع
٦. مقاومة كهربائية

وقد وجد أن أنساب مادة لها جميع هذه الخواص هي مادة (التجستن).

رابعاً / المصباح المستخدم بالسيارة

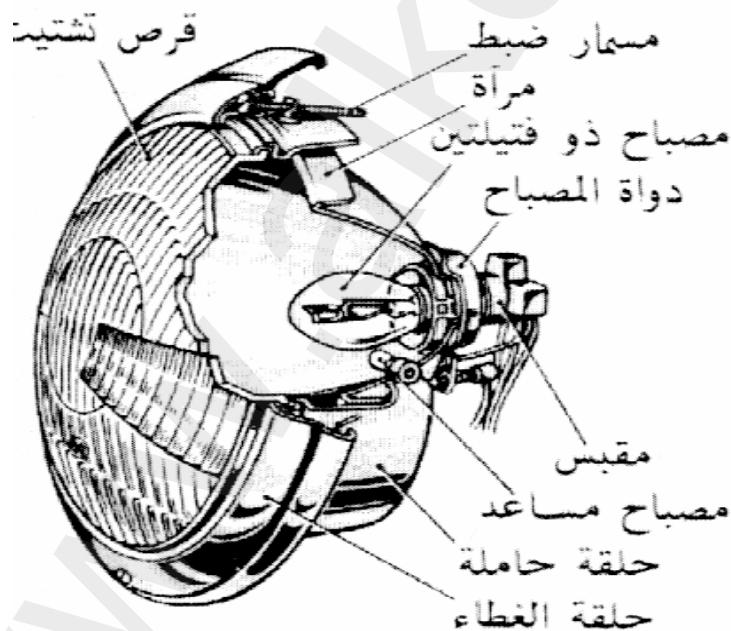تزود كل سيارة عادة بمصابيحين أماميين لإنارة الطريق أمام السائق حيث ترسل حزمة من الأشعة في اتجاه معين ويكون مصباح الإنارة المستخدم في السيارة من عدة أجزاء تحقق الغرض من وجود إنارة السيارة والشكل رقم (٤) يوضح الأجزاء التي يتكون منها مصباح الإنارة الأمامية



الشكل رقم (٤) يوضح الأجزاء التي يتكون منها مصباح الإنارة الأمامية

ومن الأجزاء المهمة في مصباح الإنارة بالسيارة هناك :


١. العاكس

يقوم العاكس على تجميع وتوزيع وتوجيه الأشعة على شكل حزم اسطوانية أمام السيارة نظراً لأنها تخرج من الفتيلة مشتتة في كل الاتجاهات، ويصنع على شكل مرآة.

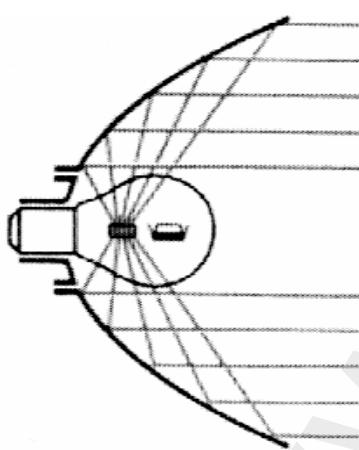
٢. العدسة

توزيع الضوء المنعكّس بواسطة العاكس للحصول على الأشعة وتصنع من الزجاج المضلع ، وتوضع أمام العاكس وترتبط معه بإطار معدني.

ويجب أن تكون مسافة الإنارة المنخفضة حوالي ٤٠ متراً وإنارة العالية ١٠٠ متراً وأن يكون سقوط الأشعة بشكل مناسب لنوع الإنارة المستخدمة والشكل رقم (٥ ، ٦) يوضح شكل سقوط الأشعة في الإنارة المنخفضة وإنارة العالية.



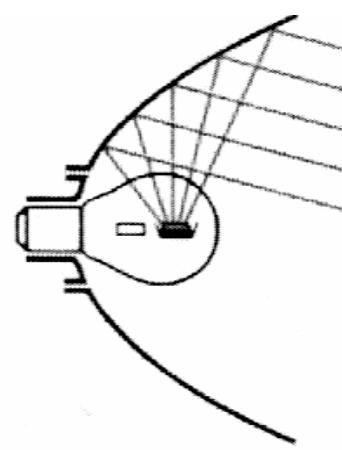الشكل رقم (٦) يوضح شكل الأشعة الساقطة في الإنارة العالية



الشكل رقم (٥) يوضح شكل الأشعة الساقطة في الإنارة المنخفضة

الفصل الثاني

دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية

وضعت هذه الإشارات التحذيرية لحل مشكلة الفوضى في تغيير المسارات وتحول الاتجاهات عند التجاوز والمنعطفات وفي الحالات الخطرة وذلك لأخذ الحذر وتلافي الحوادث، وتستخدم أيضاً عند وقوع خطر ما أو تعطل المركبة على الطريق حيث تعمل هذه الإشارات على تنبيه المستخدمين الآخرين للطريق، ويمكن التحكم فيها يدوياً بواسطة ذراع مركب على عمود عجلة القيادة للسيارة فعند الرغبة للانعطاف لأحدى الجهات تبدأ أضواء الإشارة من أمام وخلف المركبة لتلك الجهة فتتضيء وتطفئ من (٦٠ - ٩٠) مرة في الدقيقة الواحدة. وحدد لهذه الإشارات ألوان خاصة لتفق عليها جميع الشركات حيث يدل اللون البرتقالي أنه اللون التحذيري في النظام الدولي للسلامة نظراً لوضوح هذا اللون في الأجزاء السيئة ولوضوح الإشارة التحذيرية أكثر صممته بصورة متقطعة عن طريق مقطع إشارات يعمل بسلك حراري ثم طور ليعمل إلكترونياً.

وتكون دائرة الإشارات من العناصر الآتية :


١. البطارية كمصدر للطاقة الكهربائية.
 ٢. مفتاح يدوي لاختيار الاتجاه يوضع قرب عجلة القيادة حتى يسهل على السائق استخدامه.
 ٣. الموصلات وتقوم بتوصيل التيار الكهربائي بين عناصر الدائرة.
 ٤. المصهرات لحماية عناصر الدائرة من دوائر القصر (الشورت)
 ٥. مقطع التيار ليقوم بعملية تقطيع التيار الكهربائي في الدائرة للحصول على ضوء متقطع من مصابيح الإشارات.
 ٦. مصباح بيان في لوحة القيادة لتنبيه قائد المركبة بما إذا كانت الدائرة في حالة عمل أم لا وصحة اختيار جهة الانعطاف.
 ٧. المصابيح وتكون قدراتها واحدة ولونها أصفر لقوة مفعوله عند الضباب والغبار
 ٨. مفتاح الإشارات التحذيرية لتشغيل جميع مصابيح الإشارات الأربع.
- وسوف نوضح الأن بعض أهمية العناصر الرئيسية للدائرة

أولاً / المصابيح

تكون قدراتها واحدة حتى يكون عدد مرات تقطيع الضوء الصادر منها موحداً لـ كل المصابيح ولونها أصفر لقوة مفعوله عند الضباب والغبار. أما مكونات مصباح الإشارة الداخلي فلا يختلف عن مصباح الإضاءة ويكون في قدرة المصباح كما درست ذلك في الفصل الأولى من هذه الوحدة. ويلاحظ أنه عند تركيب مصابيح مختلفة القدرات أو أقل من القدرات المطلوبة فإن عملية التقطيع تكون بطبيعة بينما عند تركيب مصابيح مطابقة للقدرات المدونة في كتاب الصيانة الخاص بالسيارة فإن عملية التقطيع تزداد وتسرع من معدلها.

ثانياً / مفاتيح التحكم لتشغيل دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية

مفتاح يدوي عبارة عن ذراع صغيرة لاختيار الاتجاه لليمين أو اليسار ويستخدم عند الرغبة للانعطاف لتبنيه المارة والسيارات الأخرى يوضع قرب عجلة القيادة حتى يسهل على السائق استخدامه وهو يقوم بتوصيل التيار الكهربائي للدائرة وقطعه عنها، ويوجد مفتاح آخر لتشغيل الإشارات التحذيرية وتستخدم في حالات تعطل السيارة أو وجود خطر في الطريق وظروف الطقس المختلفة. والشكل رقم (٧) يوضح أحد التصميمات المختلفة لمفتاح التحكم في دائرة الإشارات الجانبية.

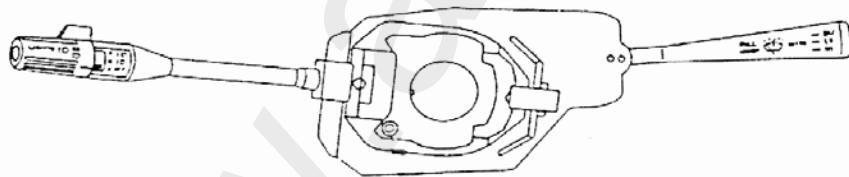


الشكل رقم (٧) يوضح أحد أنواع مفاتيح التحكم لمسحات الزجاج المستخدمة بالسيارة

ثالثاً / مقطع التيار (الفلasher)

يوجد أنواع متعددة مقطعيات التيار وفائدتها تقطيع التيار في الدائرة لإعطاء ضوء متقطع يجذب الانتباه وتبلغ مرات التقطيع في المصباح حوالي ٦٠ مرة / في الدقيقة ويكون معدل التقطيع في مصباح البيان في لوحة القيادة هو نفسه معدل تقطيع مصابيح الدائرة بالجوانب الأربع للسيارة.

رابعاً / نظرية عمل دائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية

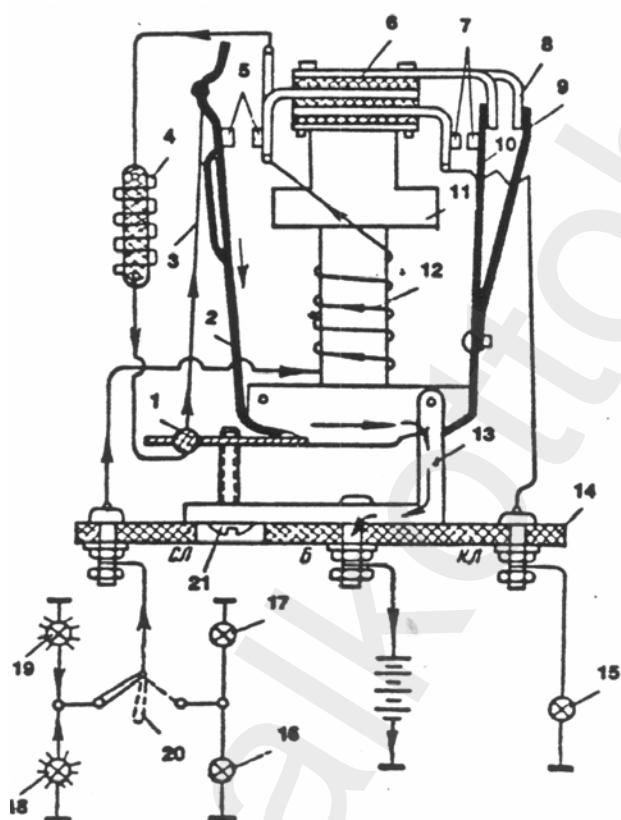نظرية عمل لإحدى أنواع مقطع التيار (الفلasher) ذي قاطع من النوع الحراري الإلكتروني-مغناطيسي والشكل التالي رقم (٨) يوضح بصفة أساسية مكونات القاطع ونظرية عمله وعناصر الدائرة الكهربائية للدائرة حيث يتكون من :



الشكل رقم (٨) يوضح المكونات الرئيسية لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة

١. عازل حراري
٢. قاطع تلامس ثانٍ
٣. سلك تسخين
٤. مقاومة
٥. نقاط قاطع التلامس الأول
٦. عازل
٧. نقاط قاطع التلامس الثاني

٨. ريشة الضبط

٩. لوح من البرونز

١٠. قاطع تلامس ثانٍ

١١. لب الملف

١٢. الملف

١٣. حامل

١٤. قاعدة

١٥. مصباح بيان لوحدة القيادة

١٦. مصباح إشارة أمامي يمين

١٧. مصباح إشارة خلفي يمين

١٨. مصباح إشارة أمامي يسار

١٩. مصباح إشارة خلفي يسار

٢٠. ذراع تشغيل اتجاه الانعطاف

٢١. مسمار ضبط

يوضح الشكل رقم (٨) الأجزاء الداخلية لمقطع التيار الكهربائي (الفلasher) المستخدم للسيارات وموصل مع عناصر دائرة الإشارات الجانبية ونظرية العمل للدائرة تبدأ بسريان التيار الكهربائي من البطارية المصهر (الفيوز) الخاص بالدائرة من خلال موصلات التيار (الأسلاك) إلى الطرف الأوسط للقاطع فالحامل رقم (١٣) إلى قاطع التلامس الأول (٢) فسلك التسخين (٣) فالمقاومة (٤) إلى الملف (١٢) فيمر عبر نقاط التلامس (٥) التي تكون مفتوحة ومنه إلى ذراع تشغيل اتجاه الانعطاف (٢٠) الذي يكون في الوضع الموضح بالشكل المعطى ومنه إلى مصابيح الإشارات (١٨، ١٩). ونتيجة مرور التيار بسلك التسخين والمقاومة فإن فتيل المصابيح (١٨، ١٩) يسخن قليلاً ولكن ليس بالدرجة الكافية لإضاءتها وكذلك يسخن سلك التسخين حيث يتمدد حتى تغلق نقاط قاطع التلامس (٥)، وبهذا فإن دورة التيار الكهربائي تصبح قصيرة مقارنة بالفترة السابقة حيث يسري التيار الكهربائي من البطارية إلى (١٣) عبر (٥) فملف (١٢) فإلى طرف قاطع التلامس لفتح (٢٠) ومنه إلى مصابيح الإشارات الجانبية.

وفي هذه الحالة لا يمر التيار في كل من سلك التسخين والمقاومة نتيجة إغلاق قاطع التلامس (٥) وبهذا فإن فتيل المصابيح (١٨، ١٩) يسخن بدرجة تكفي للتوجه حيث تضيء المصابيح وفي أثناء ذلك

يكون سلك التسخين قد برد فيقصر طوله حيث يعمل على فتح قاطع التلامس (٥) فيطول مسار التيار الكهربائي مرة ثانية عبر سلك التسخين والمقاومة مما يؤدي إلى أن يكون توهج فتيل المصايد (١٨ ، ١٩) غير كاف لإضافة المصايد.

وهكذا تتكرر الدورة طالما بقي ذراع تشغيل اتجاه الانعطاف على وضع التشغيل الموضح بالشكل المعطى.


وستستخدم في السيارات أنواع مختلفة من مقطوعات التيار (الفلاشر) الصوتية تعتمد على مواصفات السيارة أو تصميم معين تراه شركة التصنيع مناسباً وأحياناً رغبة مستخدم السيارة الحصول على مواصفات خاصة لدائرة الإشارات الجانبية والتحذيرية.

الفصل الثالث

دائرة المنبه الصوتي

يعتبر المنبه من دوائر التحذير الرئيسية بالسيارة، وتكون أهميته في إصدار صوت لتنبيه المارة وقائدي المركبات لأخذ الحيطة والحذر عند المنعطفات أو عند مقابلة السيارات الأخرى وعند الحالات الضرورية المفاجئة، لذا يجب أن يكون صوت المنبه جيدا.

ومهمة المنبه الصوتي تحويل الطاقة الكهربائية التي يستمدها من كهرباء السيارة إلى طاقة صوتية. وت تكون دائرة التنبيه بالسيارة من البطارية كمصدر للتيار الكهربائي وضاغط المنبه للتوصيل بخط السالب لاكتمال الدائرة لإحداث الصوت ولا بد من وجود منظم (كتاوت) الهدف منه تنظيم التيار الكهربائي للدائرة كما درست ذلك في الوحدة الأولى من هذه الحقيبة بالإضافة إلى المصهر (الفيوز) الخاص بالدائرة والموصلات التي تربط بين عناصر الدائرة، والشكل رقم (٩) يوضح عناصر دائرة التنبيه الصوتي المستخدمة بالسيارة.

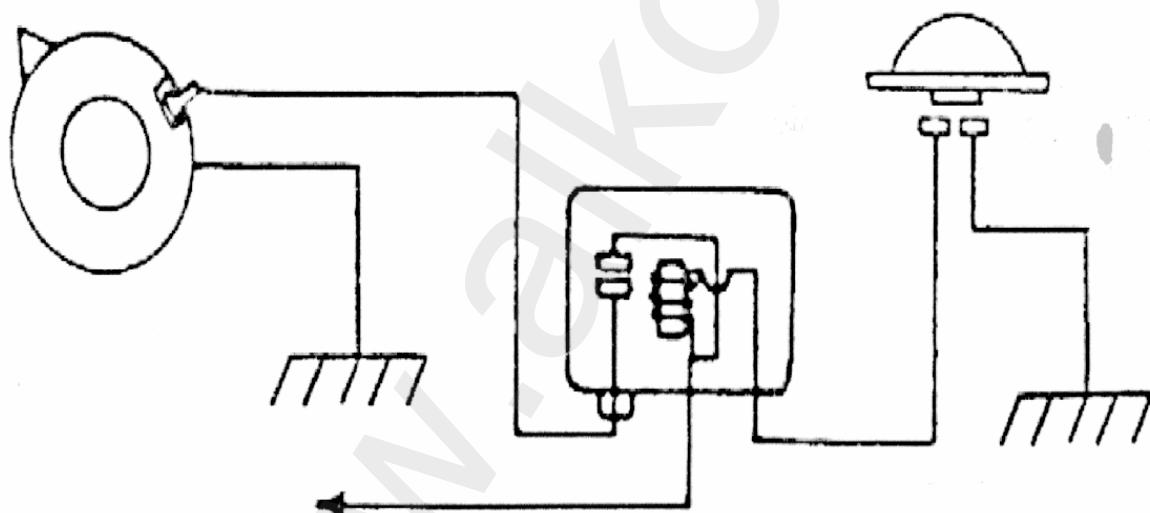


الشكل رقم (٩) يوضح العناصر المكونة لدائرة المنبه الصوتي المستخدم بالسيارة

وت تكون دائرة المنبه الصوتي من العناصر الآتية:

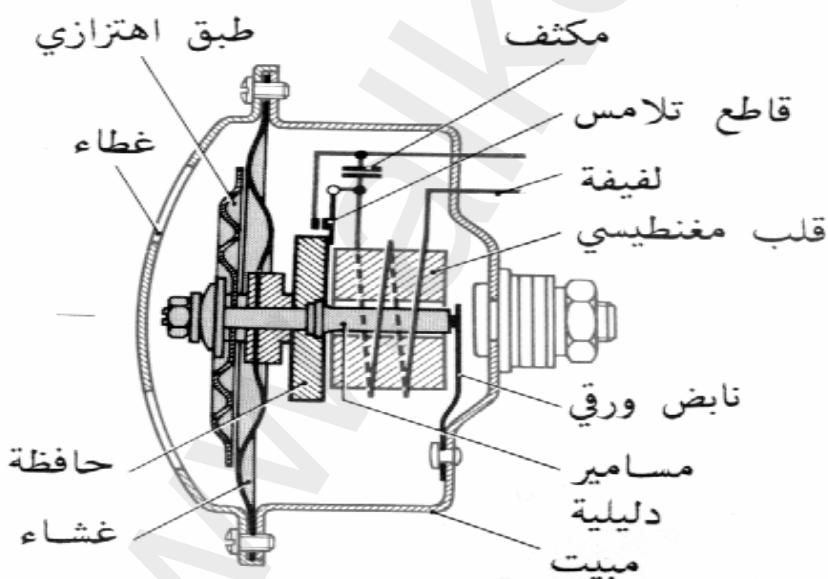١. آلة التببيه الصوتي وتختلف تصميماتها حسب الشركة المصنعة للسيارة تبعاً للعناصر المكونة للدائرة مثلاً هناك آلة تبب صوتي مصممه لسيارات الركوب الصغيرة وآخر مصمم للشاحنات الكبيرة.
٢. المنظم الذي يقوم بعملية تنظيم وصول التيار الكهربائي إلى المنبه الصوتي .
٣. الضاغط يقوم بإكمال خط التيار الكهربائي بالسالب لعمل المنبه.

أولاً / المنبه الصوتي


يتكون المنبه الصوتي داخلياً من العناصر الموضحة بالشكل رقم (١٠) وهي جسم معدني بداخله مغناطيس وقرص صلب مثبت به قرص تغيم يتذبذب أثناء العمل مسبباً موجات صوتية مميزة بالإضافة إلى قاطع تلامس وكذلك ذراع يعمل على فتح وغلق قاطع التلامس، ويوجد مكثف موصل على التوالي مع ملفات المغناطيس وموصل على التوازي مع قاطع التلامس، وفائدة وجود المكثف هي كبت تذبذب الشرارة المبعثة عند عمل نقاط قاطع التلامس.



الشكل رقم (١٠) يوضح الأجزاء الداخلية لأحدى أنواع المنبه الصوتي المستخدم بالسيارة

ثانياً / المنظم (الكتاوت)

يركب المنظم (الكتاوت) بالسيارة لكي يقوم بعملية تنظيم التيار الكهربائي الموصى للمنبه الصوتي، ويوجد أنواع مختلفة من تصميمات المنظم الكهربائي (الكتاوت) وهذا الاختلاف يكون في عدد نقاط التوصيل في يوجد ثلاثي النقاط ورباعي النقاط وهناك خماسي النقاط ويختلف كذلك مسمى رموز التوصيل لهذه النقاط من شركة إلى أخرى. ويكون المنظم الكهرومغناطيسي الموضح بالشكل رقم (١١) عادة من ملف يلف على قلب حديدي وذراع مع الحافظة للتحكم في فتح نقاط قاطع التلامس عند اكتمال توصيل الدائرة الكهربائية بالأرضي وقفلها بقطع خط اكتمال سريان التيار الكهربائي بالدائرة، وتم هذه العملية بدائرة المنبه الصوتي بالسيارة بواسطة زر تشغيل الدائرة (الضاغط). ويوجد في السيارات الحديثة منظمات تدخل في صناعتها أشباه الموصلات (العناصر الإلكترونية) مثل المكثفات والموحدات والترانزستورات لأجل تحسين الأداء وإطالة عمر التشغيل للمنظم.

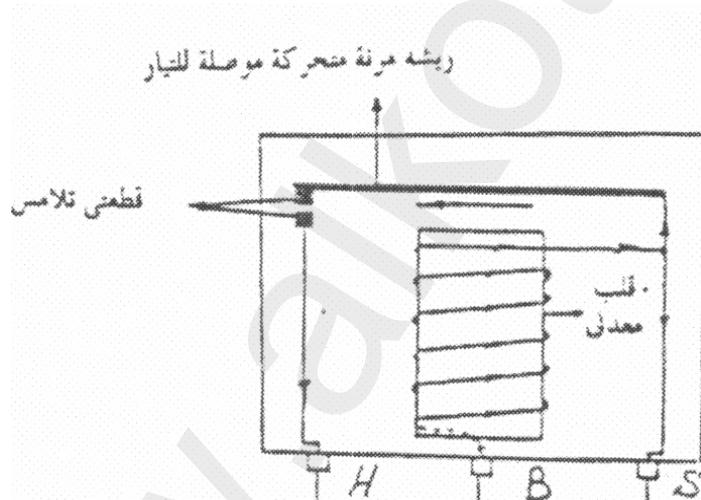

الشكل رقم (١١) يوضح المكونات الداخلية للمنظم (الكتاوت) المستخدم بالسيارة

ثالثاً / الضاغط


يختلف موقع ضاغط تشغيل المنبه من سيارة إلى أخرى حسب تصميم السيارة فمثلاً يكون في أطراف عجلة القيادة (الدركسيون) أو يكون في المنتصف وتصميمات أخرى مختلفة كما في الشاحنات والشكل رقم (١٢) يوضح شكل ضاغط تشغيل المنبه لإحدى السيارات. ويتم فحص ضاغط تشغيل المنبه بملحوظة مناسبة الصوت الصادر ومطابقته للمواصفات المتفق عليها دولياً.



الشكل رقم (١٢) يوضح أحد أنواع ضاغط المنبه الصوتي المستخدمة بالسيارة

رابعاً / نظرية عمل المنبه الصوتي

ونظرية العمل لدائرة التبليه بالسيارة كما بالشكل رقم (١٣) عند الضغط على مفتاح المنبه (الضاغط) تكتمل الدائرة الكهربائية باتصالها بخط السالب بالتيار الصادر من البطارية وفي تلك الحالة يتكون مجال مغناطيسي حول القلب يجذب الحافظة إلى أسفل مما يؤدي إلى اتصال نقاط التلامس في المنظم (الكتاوت) فتكتمل الدائرة نظراً لاتصالها بخط السالب من خلال مفتاح المنبه (الضاغط) فيصل التيار إلى المنبه عبر المرحل فيحدث الصوت ويستمر الصوت حتى ينفصل خط السالب من خلال عدم الضغط على مفتاح المنبه ولكن ماذا يحدث داخل جسم المنبه لإحداث الصوت؟.

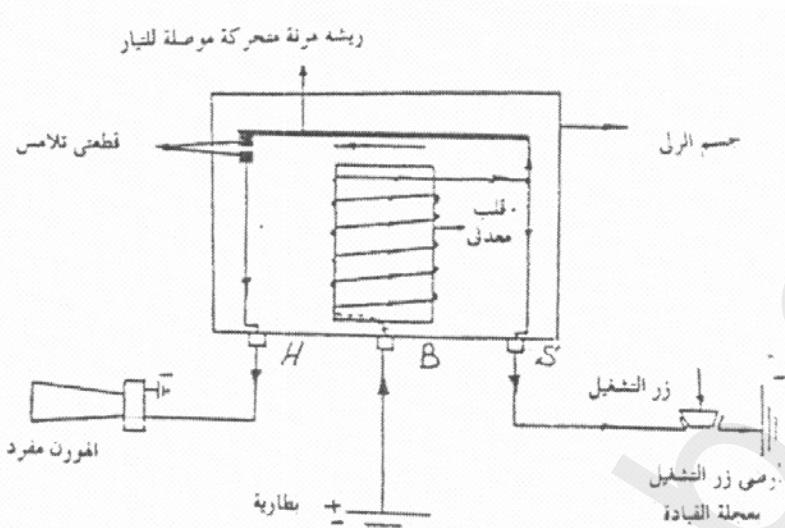

الشكل رقم (١٣) يوضح الرسم التخطيطي لدائرة المنبه الصوتي المستخدمة بالسيارة

لإحداث صوت قوي ومناسب يستخدم منبه صوتي يصمم طبقاً لمواصفات أنظمة المرور الدولية لقيادة السيارات ويكون المنبه الصوتي داخلياً من الأجزاء الآتية الموضحة بالشكل رقم (١٤) :


- ١ - بطارية
- ٢ - ذراع
- ٣ - نقاط قاطع التلامس
- ٤ - قاعدة قاطع التلامس
- ٥ - قرص تنفييم
- ٦ - غشاء صلب مرن ورقيق
- ٧ - حافظة مغناطيسية
- ٨ - زر التشغيل (الضاغط)
- ٩ - نقطة التوصيل الكهربائية لزر التشغيل (الضاغط)
- ١٠ - مكثف
- ١١ - مغناطيس كهربائي
- ١٢ - ذراع فصل ووصل نقاط قاطع التلامس
- ١٣ - نقطة توصيل التيار الكهربائي من البطارية إلى المنبه الصوتي

يحدث الصوت في المنبه بضغط قائد السيارة على زر التشغيل (الضاغط) المثبت بعجلة القيادة، حيث يسري التيار الكهربائي من البطارية إلى داخل المنبه الصوتي الذي تكون نقاط قاطع التلامس

مغلقة، حينئذ يمر التيار عبرها إلى أحد طرفي المغناطيس الكهربائي إلى الأرضي عبر زر التشغيل (الضاغط) فتكتمل الدائرة الكهربائية ويكون مجال مغناطيسي يكفي لجذب الحافظة المغناطيسية وتحريكها مما يسبب فتح نقاط قاطع التلامس، ويقوم المكثف بامتصاص الشرارة الناتجة من فتح وإغلاق نقاط قاطع التلامس ويرتد الغشاء مرة ثانية بتأثير النابض ساحباً معه الذراع بعيداً عن نقاط قاطع التلامس مما يسبب قفل نقاط قاطع التلامس ثانية حيث يمر التيار الكهربائي مرة ثانية وتتكرر العملية بسرعة عالية طالما استمر الضغط على زر التشغيل (الضاغط).


وتعمل اهتزازات قرص التفيم في حيز الهواء المحصور داخل جسم المنبه الصوتي المغلق على إحداث الصوت، ويوجد مسامار ضبط للتحكم في المسافة بين القرص الصلب والمغناطيس.

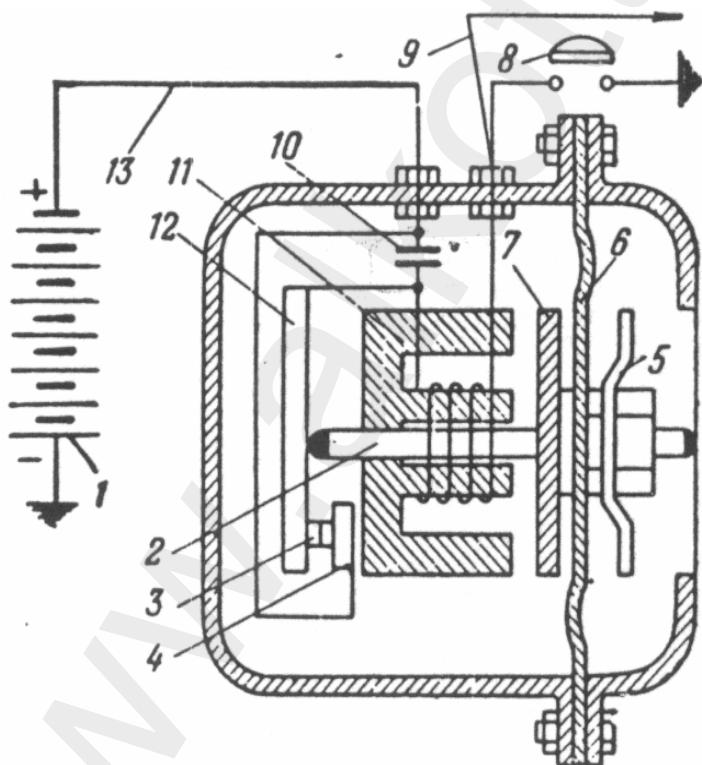ويوجد مسامار آخر لضبط ثغرة قاطع التلامس حيث تتوقف عليهما سرعة تردد التيار وبالتالي سرعة اهتزاز القرص ومن ثم الصوت الصادر من جسم المنبه.



الشكل رقم (١٤) يوضح الأجزاء الداخلية لإحدى أنواع المبهات الصوتية المستخدمة في السيارة

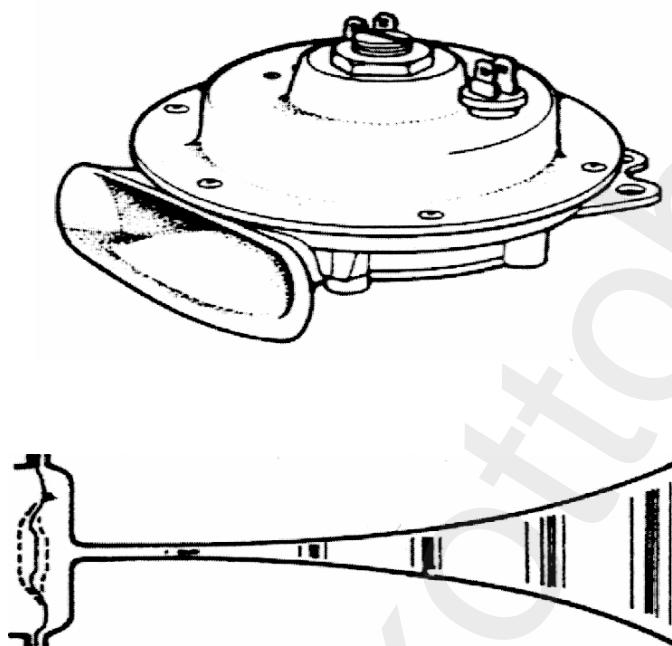وتستخدم في السيارات أنواع مختلفة من المنبهات الصوتية تعتمد على مواصفات السيارة أو تصميم معين تراه شركة التصنيع مناسباً وأحياناً رغبة مستخدم السيارة الحصول على مواصفات خاصة للمنبه. ومن هذه التصميمات ما يوضحه الشكل رقم (١٥)



الشكل رقم (١٥) يوضح تصميمات مختلفة من المنبهات الصوتية المستخدمة بالسيارة


الفصل الرابع

دائرة ماسحات الزجاج


تستخدم هذه الدائرة لتنظيف الزجاج في الأجزاء الممطرة والشديدة البرودة أو الضباب نظراً لصعوبة الرؤية مما يعيق رؤية مستخدم السيارة للطريق وصعوبة القيادة في مثل هذه الأجزاء وحفاظاً على حياة سائق وركاب السيارة. وتعمل الدائرة بواسطة محرك كهربائي يدير ترس أذرع ماسحات الزجاج حركة تردديّة لمسح لوح الزجاج الأمامي للسيارة، وتكون الدائرة الموضحة بالشكل رقم (١٦) من محرك كهربائي كمصدر للحركة ومجموعة ضخ الماء إلى الزجاج وريش المسح المطاطية مع الوصلات والأذرع الخاصة بها لمسح لوح الزجاج، وهناك مفتاح للتحكم في تشغيل الدائرة موجود قرب سائق السيارة. ويوجد في بعض السيارات منظومة خاصة لمسحات تنظيف الزجاج الخلفي ومصابيح الإنارة الأمامية في السيارات الحديثة ويتم تشغيل هذه المنظومة بواسطة مفتاح خاص يوجد قرب عجلة القيادة.

وتكون المجموعة الكهربائية لدائرة ماسحات الزجاج من العناصر الآتية:

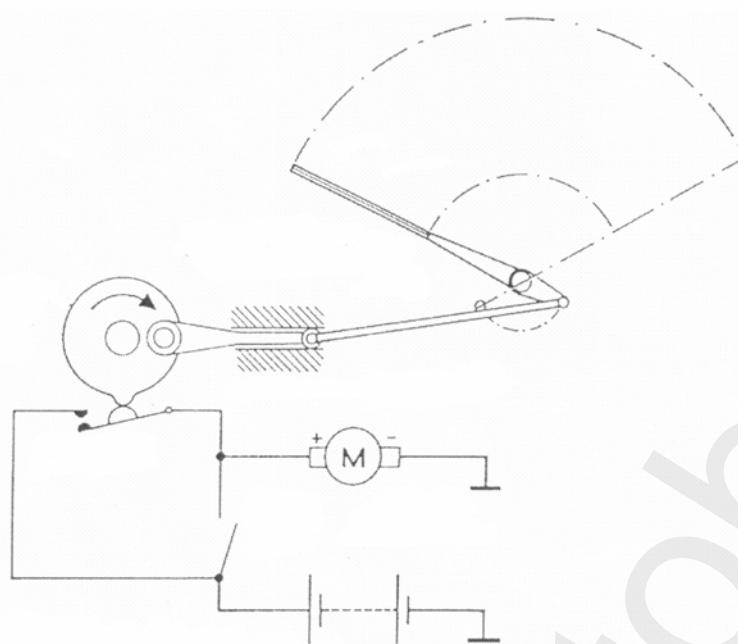١. محرك كهربائي تختلف تصميماته حسب الشركة المصنعة للسيارة تبعاً للعناصر المكونة للدائرة مثلاً هناك محرك مصمم لسيارة ذات ماسحات للزجاج الأمامي فقط وفي بعض التصميمات يوجد ماسحات للزجاج الخلفي ومصابيح الإنارة.
٢. صندوق تروس وذلك عندما يتطلب الحصول على أكثر من سرعة كما في السيارات الحديثة.
٣. مجموعة ميكانيكية لتحويل الحركة الدورانية للمحرك الكهربائي إلى حركة تردديّة.
٤. ماسحات الزجاج المطاطية والأذرع المركبة عليها وفي السيارات القديمة كان يقتصر استخدامها على الزجاج الأمامي فقط أما في السيارات الحديثة فهناك ماسحات خاصة بالزجاج الخلفي ومصابيح الإنارة
٥. نافورة المياه وتوضع قرب الزجاج المراد تنظيفه وتتصل بمضخة مروحة صغيرة تدار مباشرة بواسطة محرك صغير ويمكن تشغيل وإيقاف المحرك بواسطة مفتاح مستقل وتنتصس المضخة الماء الموجود في خزان المياه الخاص بدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة وتدفعه بشدة على الزجاج المراد تنظيفه.



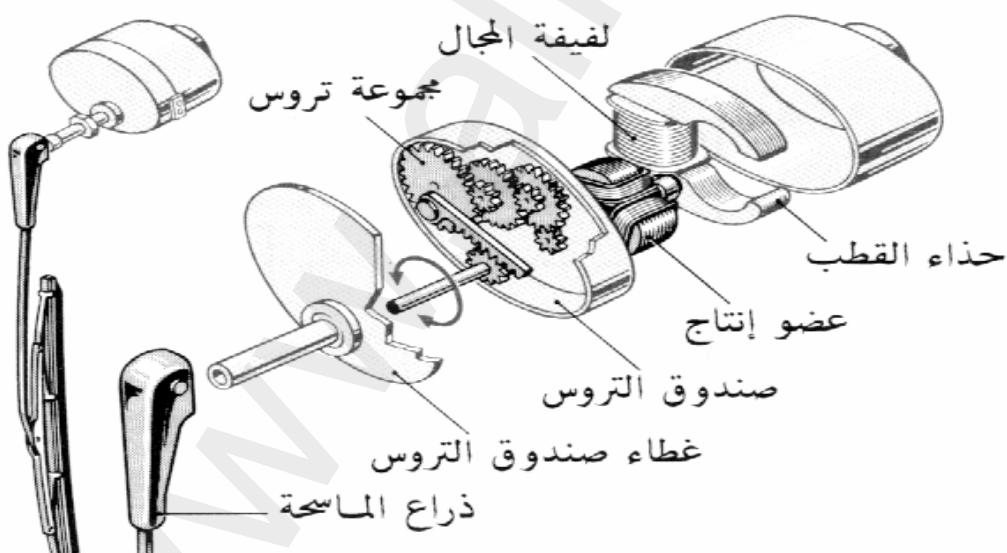الشكل رقم (١٦) يوضح رسمياً تخطيطياً لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة




الشكل رقم (١٧) يوضح الأجزاء المكونة لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة

وسوف نوضح أهمية العناصر الرئيسية للدائرة

أولاً / ماسحات الزجاج:

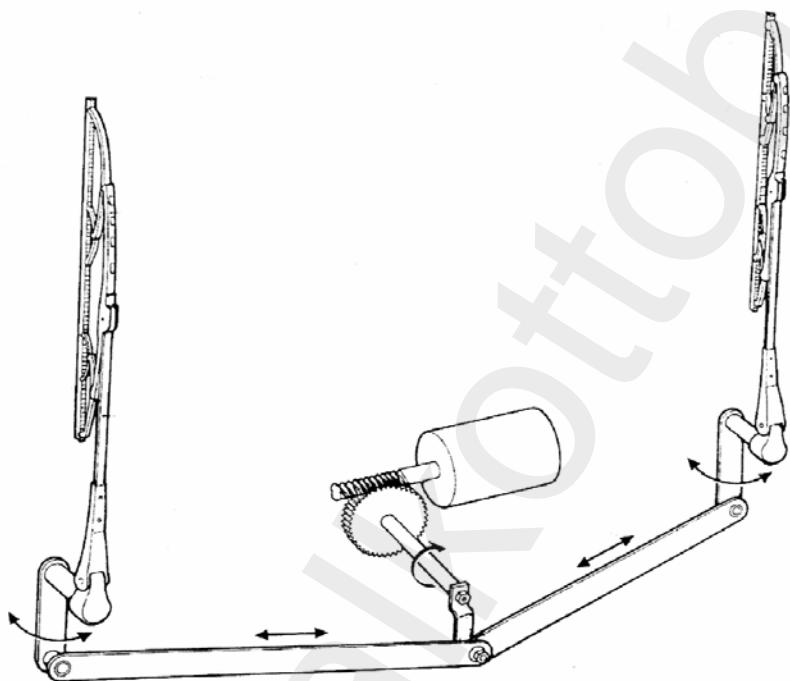ويمكن تركيب ماسحة للزجاج الخلفي للسيارة لتأمين رؤية جيدة ، وعادة تشغيل هذه الماسحة بواسطة مفتاح خاص يوجد على لوحة القيادة أمام السائق، ويشغل إما بشكل مباشرة أو عن طريق ريله خاص، وتتحرك ماسحات الزجاج على لوح الزجاج بحركة تردديّة كما توضّحه الأسماء في الشكل رقم (١٨).



الشكل رقم (١٨) يوضح الحركة التردديّة لماسحات الزجاج بالسيارة

ثانياً / المحرك كهربائي


مصدر الحركة حيث يقوم بتوليد القدرة اللازمة لتحريك ماسحات الزجاج، ويعمل بواسطة المغناطيسية حيث تقوم فرش كربونية بتوصيل التيار الكهربائي إلى عضو الاستنتاج المركب عليه ترس دودي يشق معه ترس الخرج المصنوع غالباً من البلاستيك ويثبت مع هذا الترس وصلة مفصليّة يتم من خلالها تحويل الحركة الدورانية إلى حركة تردديّة تتقدّم بواسطة ذراع ووصلات مفصليّة إلى الماسحات لتحريكها ومسح الزجاج للحصول على نظافة أكبر مساحة ممكّنة من لوح الزجاج الأمامي حتى يستطيع

مستخدم السيارة رؤية الطريق. والشكل رقم (١٩) يوضح مكونات المحرك الكهربائي المستخدم في دائرة ماسحات الزجاج التي تتكون من الآتي :

- جسم المحرك
- عمود وذراع الإدارة
- ذراع الإدارة
- مجموعة التروس

ويتم تشغيل المحرك الكهربائي المستخدم لدائرة ماسحات الزجاج بالسيارة كالتالي:

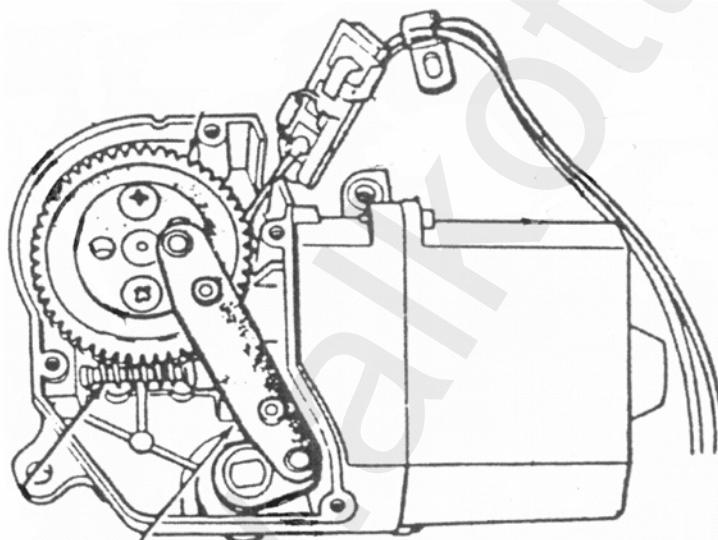عند إغلاق مفتاح التحكم يصل التيار إلى محرك الماسحات عن طريق الفرش الكربونية فيدور المحرك ويدور معه الترس الدوادي فتنتقل الحركة من الترس الدوادي إلى ترس الحركة الذي يحدث به تخفيف للحركة، يستفاد منه في الحصول على زيادة في قوة التدوير، وهذه القوة تنقل بواسطة الذراع والوصلات المفصلية إلى ذراع وربلات المسح المطاطية لحركتها ومسح الزجاج.




الشكل رقم (١٩) يوضح الأجزاء المكونة لمحرك ماسحات الزجاج المستخدم بالسيارة

ثالثاً / مضخة الغسيل

في الأجزاء غير المطرة يكون هناك حاجة لضخ كمية من الماء على الزجاج لأجل غسله وتنظيفه لذلك زودت دائرة ماسحات الزجاج بالسيارة بمضخة تركب في خزان الماء الخاص بغسل الزجاج، وهي عبارة عن محرك صغير وعند الحاجة إليه يتم وضع مفتاح التحكم الذي أمام السائق على وضع تشغيل

الفسيل فتتحرك ماسحات الزجاج وتدفع المضخة الماء في توقيت متزامن إلى زجاج السيارة من خلال نوافير الماء وهما نافورتان موضوعتان خارج الزجاج الأمامي ومتصلتان بمضخة مروحية صغيرة تدار مباشرة بواسطة محرك صغير يمكن تشغيل وإيقاف المحرك بواسطة مفتاح مستقل وتنقل المضخة الماء الموجود في مستودع صغير وتدفعه بشدة بواسطة النافورتين على الزجاج الأمامي وإذا تم فصل المضخة فإن الماسحات تعمل بعد ذلك لفترة محددة ثم تتوقف. وفي بعض المركبات تزود مجموعة المضخة بمصباح لبيان مستوى سائل الفسيل بالخزان. والشكل التالي رقم (٢٠) يوضح خزان الماء الخاص بamasحات الزجاج وكذلك مضخة دفع الماء من الخزان إلى الزجاج الأمامي والتوصيات الخاصة بها وأيضاً المجموعة الكهربائية لها. ويمكن تركيب نوافير خاصة بالزجاج الخلفي أو بالمصابيح الأمامية وعملها مماثل لعمل الوحدات الأخرى.

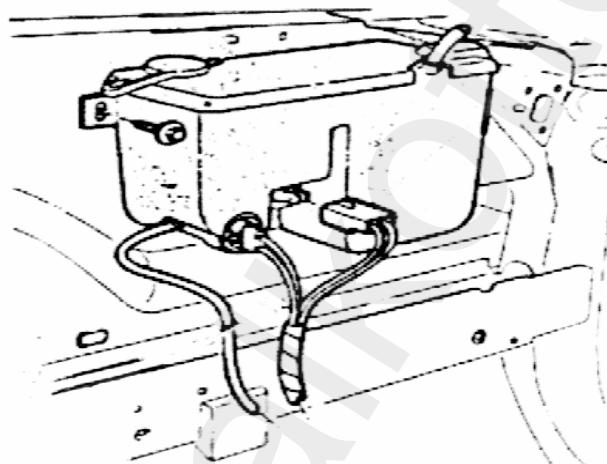


الشكل رقم (٢٠) يوضح مضخة الفسيل والخزان الماء لamasحات الزجاج بالسيارة


رابعاً / مفتاح التحكم الخاص بamasحات الزجاج

يكون له ثلاثة أوضاع هي وضع القفل ووضع سرعة الدوران المنخفضة وسرعة الدوران العالية وتحتختلف تصميمات مفتاح التحكم من سيارة إلى أخرى حسب مواصفات الشركة المصنعة والشكل رقم (٢١) يوضح شكل مفتاح التحكم لدائرة ماسحات الزجاج لإحدى السيارات. ويوجد على مفتاح

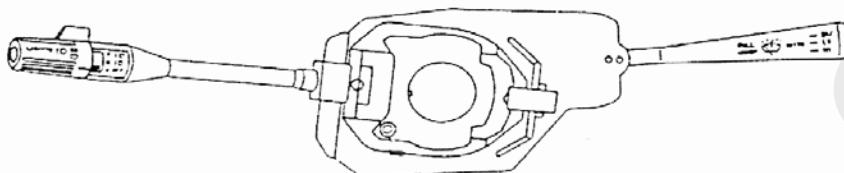التحكم رموز خاصة لتشغيل دائرة ماسحات الزجاج تختلف من سيارة إلى أخرى والشكل رقم (٢٢) يوضح تصميمين مختلفين لذلك.



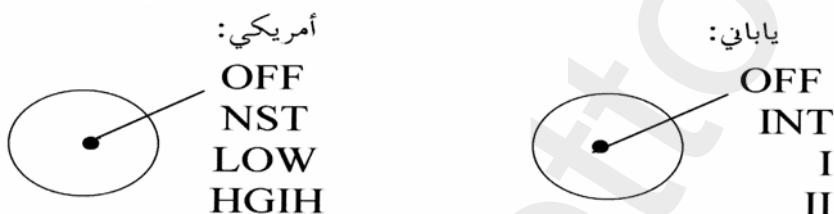الشكل رقم (٢١) يوضح أحد أنواع مفاتيح التحكم لمسحات الزجاج بالسيارة




الشكل رقم (٢٢) يوضح نوعين مختلفين للرموز الموجودة على مفتاح التحكم

خامساً / التشغيل الإلكتروني لمسحات الزجاج


تصمم ماسحات الزجاج بالسيارة بحيث توفر للسائق رؤية جيدة في مختلف ظروف الطقس، ويؤدي العمل المستمر لمسحات الزجاج بعد مسح الماء إلى زيادة قوة الاحتكاك بين الماسحات والزجاج مما يتلف جلد الماسحات المطاطية وحدوث خدوش على سطح الزجاج، ولتجنب ذلك يضطر السائق إلى فصل المسحات بعد أشواط من التنظيف ثم يعيد تشغيلها من جديد. وهذه الطريقة مزعجة جداً لسائق السيارة بانشغاله بها وعدم التركيز على قيادة السيارة. والدائرة الكهربائية لهذه الدائرة موضحة بالشكل

رقم (٢٣) حيث يتم التحكم بفتح تشغيل يدوي

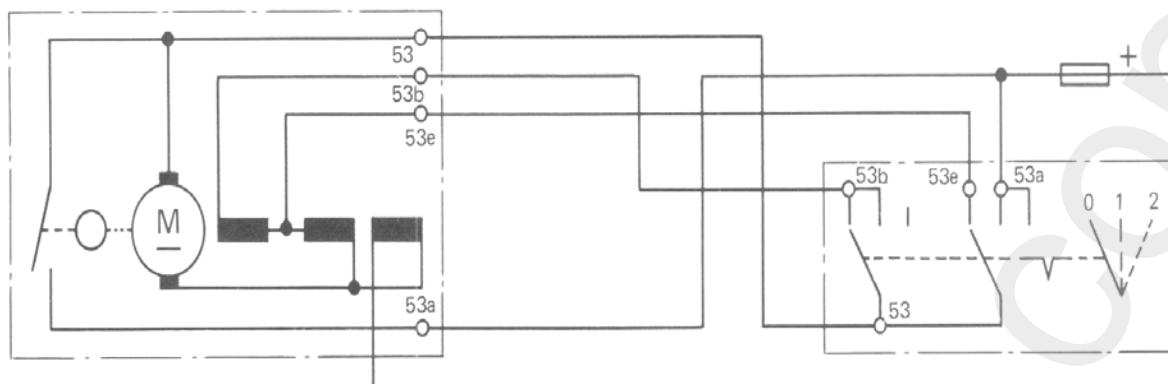

الشكل رقم (٢٣) يوضح دائرة التشغيل اليدوي لفتح التحكم لمسحات الزجاج

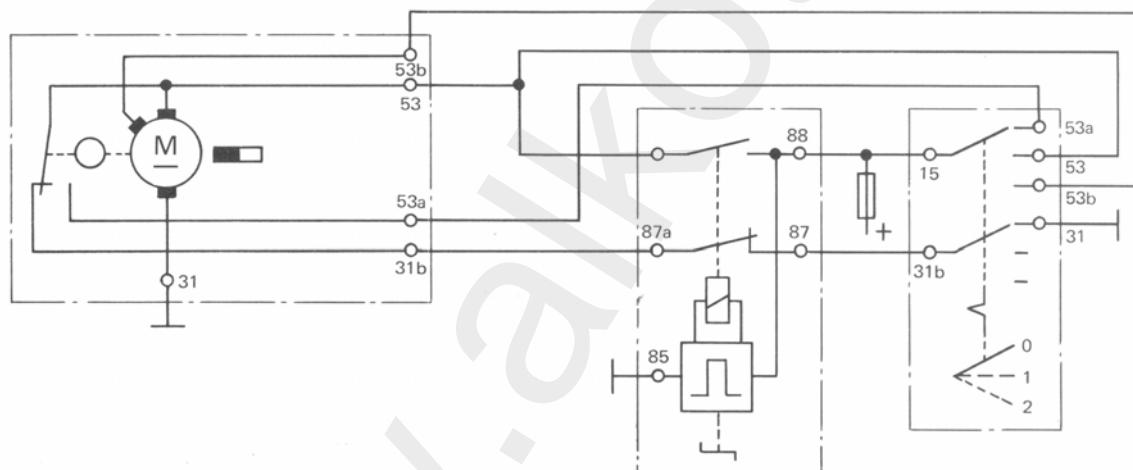ولسلامة ورفاهية سائق السيارة أضيف إلى دائرة ماسحات الزجاج في السيارات الحديثة منظم خاص بتظيف عمل أشواط ماسحات تنظيف الزجاج، حيث يعمل هذا المنظم من خلال زمن محدد بفضل محرك الماسحات إلكترونياً كما يوضحه الشكل رقم (٢٤).



الشكل رقم (٢٤) يوضح التشغيل الإلكتروني لفتح التحكم لمسحات الزجاج

مصطلاحات فنية

إنجليزي	لغة المصطلح	عربي
IGNITION SWITCH	السوتش	مفتاح الإشعال
NEGATIVE	الأرضي	السالب
POSITIVE	الكهرباء	الموجب
TERMINAL	فيشة التوصيل	أطراف التوصيل
RESISTER	حمل	مقاومة
FISES	فيوزات	مصهرات
MAXIMUM	أكبر قيمة	القيمة العظمى
MINIMUM	أصغر قيمة	القيمة الصغرى
CAPACITOR	بوبيينة	مكثف
CHARGE	تعبئة	شحن
RELAY	كتاوت	منظم كهربائي
SHORT CIRCUIT	التماس	دائرة قصر
CIRCUIT DIAGRAM	السيركت	مخطط الدائرة
STERTOR	السلف	بادئ الحركة
ALTERNATOR	الدينمو	مولد
HORN	بورى	منبه صوتي
BATTERY	بطارية	المركم
WIRE	سلك	موصل
LAMB	لمبة	مصابح

١. فريدرريك نيس وآخرون . تكنولوجيا المركبات الآلية.
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. المملكة العربية السعودية
٢. روبرت أرنولد . تكنولوجيا الكهرباء.
المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة العربية السعودية
٣. هندسة الإنارة
د. آسر علي زكي و د. حسن كمشوشى
4. Henke-Konopasek/Duffy . Auto Electricity and Electronics Technology : South Holland , Illinois, The good hart-willcox company, Inc. 1990
5. Norm Chapman . Principles of Electricity & Electronics for Automotive Technician : Delmar Thomson Learning 2000
6. James Duffy. Modern Automotive Mechanics : South Holland , Illinois, The good hart-willcox company, Inc. 1990
7. V.A.W.Hillier . Fundamentals of Automotive Electronics.
8. 2nd Edition : Stanley Thornes (Publishers)
9. 2nd Edition : Stanley Thornes (Publishers)
10. Bosch. Technical Instruction : Storage Batterie
11. Toyota . Fundamentals of servicing step 1
12. Training Manual VOL. 2
13. Bosch. Technical Instruction : Graphical symbols and circuit Diagrams for Automotive Electric
14. Bosch. Technical Instruction : Storage Batteries

الصفحة**الموضوع****الوحدة الأولى**

الأساسيات الكهربائية

الوحدة الثانية

البطارية

الوحدة الثالثة

بادئ الحركة (السلف)

الوحدة الرابعة

المولد (الدينمو)

الوحدة الخامسة

الدوائر الكهربائية

المصطلحات العلمية

المراجع

١ - - - - -

٢٦ - - - - -

٣٥ - - - - -

٥٣ - - - - -

٦٩ - - - - -

٩٣ - - - - -

٩٦ - - - - -

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم

المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

BAE SYSTEMS