



قوى كهربائية

مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

كهر 254



مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدرية القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قديماً في دفع عجلة التقدم التنموي، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبى متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بناها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريسي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيقة التدريبية "الآلات الكهربائية عملي" لمتدربى قسم "قوى كهربائية" للكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات الالازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيقة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية الالازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها المستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب

الدعاء.



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

الخلايا الشمسية

الخلايا الشمسية

1



الفصل الأول : الخلايا الشمسية

الجذارة :

فهم مكونات الخلية الشمسية وكيفية الحصول على القدرة الكهربائية منها.

الأهداف :

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة :

- 1 - تأثير شدة الإضاءة على كفاءة الخلايا الشمسية
- 2 - تأثير التوصيلات المختلفة للخلايا الشمسية على كل من التيار والجهد والقدرة الكهربائية.

مستوى الأداء المطلوب :

أن يصل المتدرب إلى إتقان المهارات الأساسية لاستخدام الطاقة الشمسية

الوقت المتوقع للتدريب : 4 ساعات

الوسائل المساعدة :

- لوحات شمسية مكونة من مجموعة خلايا يمكن توصيلها على التوالي وعلى التوازي.
- مصدر للضوء يمكن التحكم في شدة استضاءته.
- أجهزة قياس دقة لليار والجهد وشدة الاستضاءة.

متطلبات الجذارة :

معرفة ما سبق دراسته عن الطاقة الشمسية في الوحدة الأولى من الجزء النظري.

التجربة الأولى : تأثير شدة الإضاءة على الخلايا الشمسية

الأهداف :

يتمكن المتدرب من معرفة تأثير شدة الإضاءة على كفاءة الخلايا الشمسية.

- تأثير شدة الإضاءة على تيار الخلية.
- تأثير شدة الإضاءة على جهد الخلية.
- تأثير شدة الإضاءة على القدرة الكهربائية.

المعدات والأجهزة المستعملة :

لوحة للخلايا الشمسية.

مقاومة مادية.

مصدر ضوئي.


جهاز لقياس الضوء Lux-meter

جهاز لقياس التيار Ammeter

جهاز لقياس الجهد Voltmeter

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة العملية مصدر للضوء يمكن التحكم في شدته ولوحة شمسية مكونة من بعض الخلايا الشمسية موصولة بمقاومة مادية مع أجهزة القياس اللازمة كما يبينها الشكل 6.1.1 .
 يتم توصيل المقاومة المادية بالتوازي مع اللوحة الشمسية وتوصيل أجهزة القياس اللازمة (الأمبير والفولتميتر) . كما يتم تسلیط المصدر الضوئي على اللوحة الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة لتعذیة المقاومة .

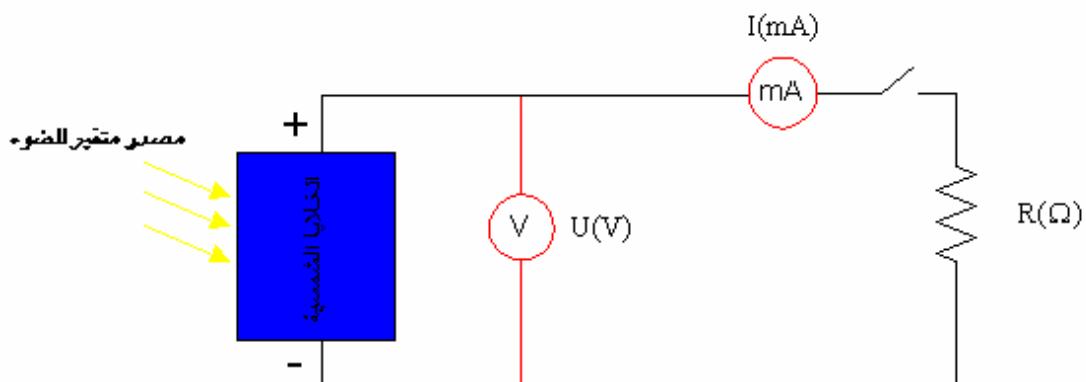

الشكل ١.١: الدائرة الكهربائية المستخدمة لدراسة الخصائص الضوئية للخلايا الشمسية

- يتم تغيير شدة إضاءة المصدر الضوئي المسلط على الخلايا الشمسية وذلك بالتحكم فيها عبر مفتاح مخصص لهذا الغرض Dimmer . كما يستخدم جهاز لقياس شدة الإضاءة على مستوى اللوحة الشمسية.
- ترفع شدة الإضاءة تدريجيا إلى أن تصل إلى القيمة القصوى ويتم في كل مرة تحديد شدة الإضاءة و قيمة التيار و الجهد للخلايا. تسجل هذه القراءات بدقة في الجدول رقم 1.1

| $P=UI$ (mW) | قدرة الخلايا | جهد الخلايا (V) | تيار الخلايا (mA) | L(Lux) | شدة الإضاءة |
|-------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

دراسة تأثير شدة الإضاءة على تيار الخلايا الشمسية

لدراسة تأثير شدة الإضاءة على تيار الخلية يتم تحويل المعطيات المسجلة في الجدول 1.1 إلى منحنى

يمثل تغير قيمة التيار مع تغير شدة الإضاءة.

دراسة تأثير شدة الإضاءة على جهد الخلايا الشمسية

لدراسة تأثير شدة الإضاءة على جهد الخلية يتم تحويل المعطيات المسجلة في الجدول 1.1 إلى منحنى

يمثل تغير قيمة الجهد مع تغير شدة الإضاءة.

دراسة تأثير شدة الإضاءة على قدرة الخلايا الشمسية

لدراسة تأثير شدة الإضاءة على قدرة الخلية يتم تحويل المعطيات المسجلة في الجدول 1.1 إلى منحنى

يمثل تغير قيمة القدر مع تغير شدة الاضاءة.

الاستنتاجات:

التجربة الثانية: توصيل الخلايا الشمسية

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة تأثير التوصيلات المختلفة للخلايا الشمسية على كل من التيار والجهد والقدرة الكهربائية. كما يمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل الخلايا للحصول على الجهد والتيار المطلوب.

المعدات والأجهزة المستعملة:

مجموعة خلايا شمسية أو أربع لوحات شمسية على الأقل.

مقاومة مادية.

مصدر ضوئي.


جهاز لقياس التيار Ammeter.

جهاز لقياس الجهد Voltmeter.

التطبيق العملي

توصيل الخلايا على التوالى

يستخدمن في هذه التجربة العملية مصدر للضوء و مجموعة خلايا شمسية موصولة على التوالى وتغذي مقاومة مادية مع أجهزة القياس اللازمة. يتم توصيل هذه الوحدات حسب الدائرة المبينة بالشكل 1.2 . كما يتم تسليط المصدر الضوئي على الخلايا الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة لتغذية المقاومة.

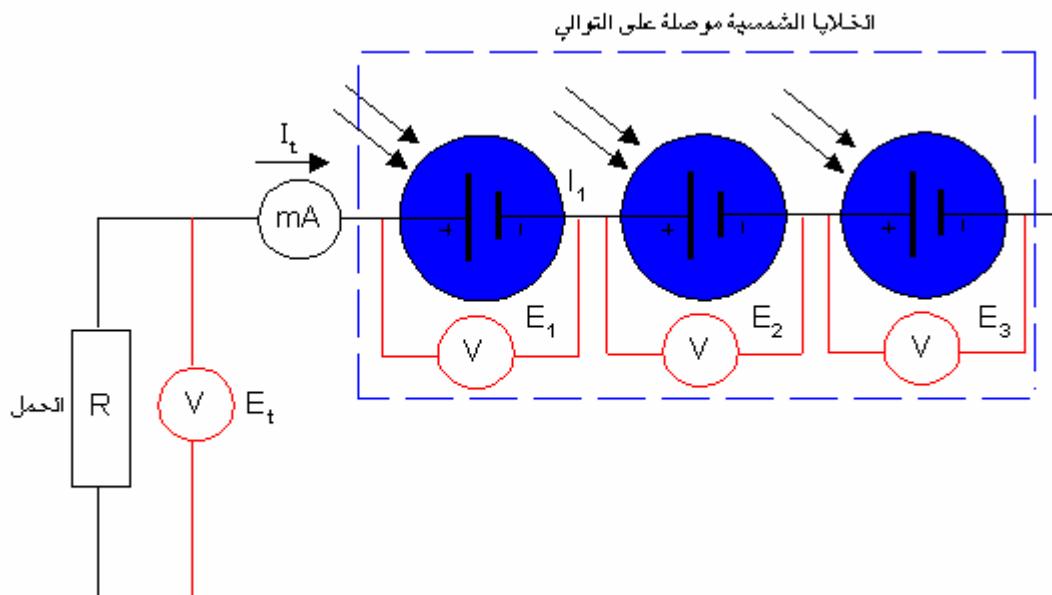

الشكل 1.2: توصيل الخلايا الشمسية على التوالي

يمكننا استبدال كل خلية شمسية بلوحة شمسية مكونة من مجموعة خلايا. وهذا يزيد في الطاقة المولدة لتغذية الحمل مما يسهل قياس التيار والجهد. وبعد التأكد من تشغيل الدائرة الكهربائية حسب الشكل 1.2 يتم تسجيل قياسات الجهد والتيار في الجدول التالي:


| تيار الحمل أو الخلايا $I_t(\text{mA})=I_1=I_2=I_3$ | جهد الخلية رقم 3 $E_3(\text{V})$ | جهد الخلية رقم 2 $E_2(\text{V})$ | جهد الخلية رقم 1 $E_1(\text{V})$ | جهد الحمل $E_t(\text{V})$ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | | | |

الاستنتاجات :

وضع تأثير التوصيل على التوالي على كل من الجهد والتيار. وبين العلاقة بين الجهد الكلي وجهد كل خلية، وكذلك التيار الكلي والتيار المار في الخلية.

توصيل الخلايا على التوازي

يستخدم في هذه التجربة العملية مصدر للضوء ومجموعة خلايا شمسية موصولة على التوازي وتغذي مقاومة مادية مع أجهزة القياس اللازمة للجهد والتيار. يقع توصيل هذه الوحدات حسب الدائرة المبينة بالشكل 1.3 . كما يتم تسليط المصدر الضوئي على الخلايا الشمسية للحصول على الطاقة اللازمة لتشغيل الدائرة.

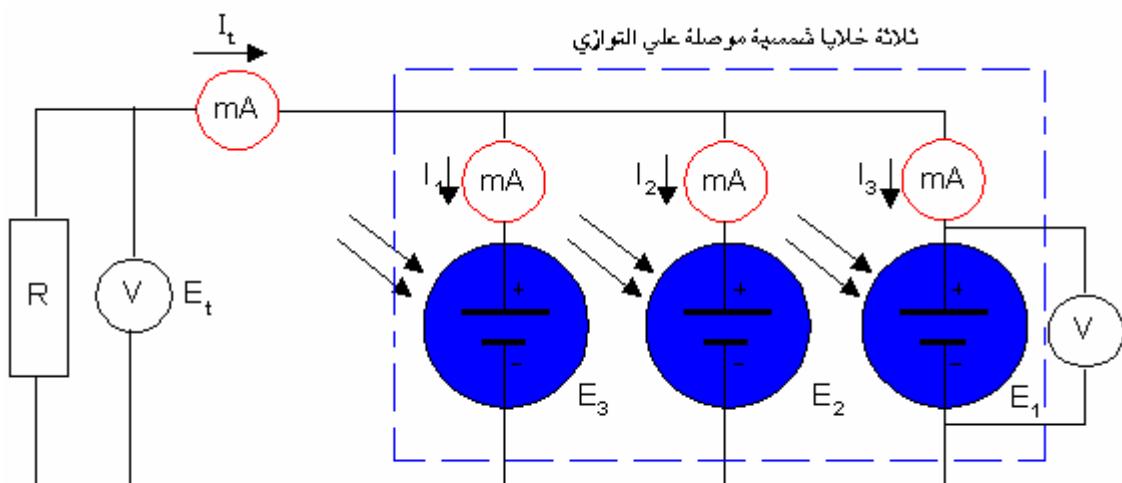

الشكل ١.٣: توصيل الخلايا على التوازي

يمكننا استبدال كل خلية بلوحة شمسية مكونة من مجموعة خلايا، وهذا يزيد في الطاقة المولدة لتغذية الحمل مما يسهل قياس التيار والجهد. وبعد التأكد من تشغيل الدائرة الكهربائية حسب الشكل 6.1.3 يتم تسجيل قياسات الجهد والتيار في الجدول التالي:


| جهد الحمل أو الخلايا $E_t(V)=E_1=E_2=E_3$ | تيار الخلية رقم 3 $I_3(mA)$ | تيار الخلية رقم 2 $I_2(mA)$ | تيار الخلية رقم 1 $I_1(mA)$ | تيار الحمل $I_t(mA)$ |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| | | | | |

الاستنتاجات :

وضع تأثير التوصيل على التوازي على كل من الجهد والتيار. وبين العلاقة بين الجهد الكلي وجهد كل خلية، وكذلك التيار الكلي والتيار المار في الخلية.

توصيل الخلايا على التوازي وعلى التوالى

يستخدم في هذه التجربة العملية مصدر للضوء و مجموعة خلايا شمسية موصولة على التوازي وعلى التوالي لتشكل وحدة شمسية تغذي مادة مع أجهزة القياس اللازمة للجهد والتيار. يتم توصيل هذه الوحدات حسب الدائرة المبينة بالشكل 1.4 . يسلط المصدر الضوئي على الخلايا الشمسية للحصول على الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل الدائرة.

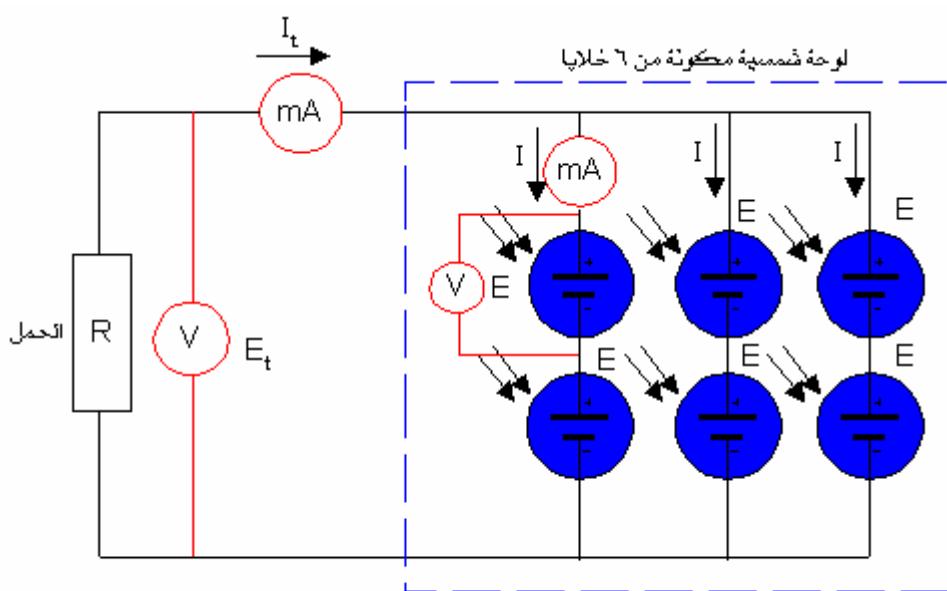

الشكل ١.٤: وحدة شمسية مكونة من مجموعة خلايا شمسية موصولة على التوالي وعلى التوازي

يمكننا استبدال كل خلية بلوحة شمسية مكونة من مجموعة خلايا، وهذا يمكننا من توفير الطاقة اللازمة لتغذية الحمل. وبعد التأكد من تشغيل الدائرة الكهربائية حسب الشكل 6.1.4 يتم تسجيل قياسات الجهد والتيار في الجدول التالي:

| جهد الخلية الواحدة $E(V)$ | تيار الخلية $I(mA)$ | جهد الحمل $E_t(V)$ | تيار الحمل $I_t(mA)$ |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | |

الاستنتاجات :

وضع العلاقة بين التيار الكلي والجهد الكلي والتيار المار في الخلية والجهد عبرها.



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

تشغيل محطات التوليد الكهربائية

تشغيل محطات التوليد الكهربائية

2



| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| الوحدة الثانية | 254 كهر | التخصص |
| تشغيل محطات التوليد الكهربائية | مختبر محطات التوليد ونقل القدرة | قوى كهربائية |

الفصل الثاني: تشغيل محطات التوليد الكهربائية

الجذارة:

التعرف على مكونات محطة التوليد الكهربائية وكيفية تشغيلها وفصلها من الشبكة.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة:

- 1 - مكونات محطة التوليد الكهربائية
- 2 - كيفية تشغيلها وفصلها من الشبكة.

مستوى الأداء المطلوب:

أن يصل المتدرب إلى إتقان المهارات الأساسية لتشغيل محطات التوليد الكهربائية

الوقت المتوقع للتدريب : 2 ساعات

الوسائل المساعدة:

- مولد كهربائي تزامني تديره وحدة ميكانيكية يمكن التحكم في سرعتها تجسم التوربين
- مصدر للتيار المستمر متغير يستخدم لإثارة المولد يمثل نظام الإثارة
- وحدة التزامن لربط المولد بالشبكة الكهربائية
- أجهزة قياس دقيقة لتسجيل القيم اللحظية للجهد وقياس التردد

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته عن محطات التوليد في الوحدة الثانية من الجزء النظري.

التجربة الثالثة: تشغيل محطات التوليد الكهربائية

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة مكونات محطة توليد كهربائية وكيفية تشغيلها.

- 1 - التعرف على كيفية تشغيل وربط محطة توليد كهربائية بالشبكة.
- 2 - التعرف على كيفية فصل محطة توليد كهربائية من الشبكة.

مكونات المحطة وكيفية تشغيلها

ت تكون المحطات الكهربائية من عدة وحدات كل وحدة مكونة أساساً من توربين ومولد ونظام إثارة. ففي المحطات الحرارية على سبيل المثال يحول التوربين الطاقة الحرارية إلى طاقة حركية دوارة تتقل إلى المولد عبر العمود الناقل للحركة المشتركة بينهما ليحولها بدوره إلى طاقة كهربائية. عادةً ما تستخدِّم المولدات التزامنية ثلاثة الأطوار لتوليد الطاقة الكهربائية ويكون ترددتها ثابتة. ويتم تحديد التردد f بتحديد سرعة الدوران للتوربين ω_r ويخالف ذلك من مولد إلى آخر حسب عدد الأقطاب p لكل منهم حسب المعادلة ($f = p\omega_r/60$). أما عن الجهد فيجب أن يكون ثابت هو الآخر فيقيمة المحددة له رغم تغير الأحمال. ويتم التحكم في الجهد عبر تيار المجال الذي يؤمنه نظام الإثارة.

عند زيادة الطلب على الطاقة تشغِّل مولدات إضافية وتوصَّل بالشبكة بالتوازي. ولتشغيل مولد

كهربائي وتوصيله بالشبكة يجب أن تتوفر الشروط التالية:

- يجب أن يكون تردد الجهد للمولد مساوياً لتردد الشبكة الكهربائية.
- يجب أن تكون قيمة الجهد للمولد متساوية لجهد الشبكة الكهربائية عبر المحول.
- يجب أن يكون التتابع الطوري لجهد المولد مماثلاً للتتابع الطوري للشبكة الكهربائية.
- يجب أن يتزامن الجهد المولد مع جهد الشبكة الكهربائية.

يعتبر المولد متزامناً مع الشبكة إذا توفرت كل هذه الشروط. حيث لا يمكن توصيل مولد تزامني مع الشبكة قبل التحقق من التزامن لأن ذلك يحدث أضراراً فادحة بالمولد. نتيجةً لقوة العزم التي يتعرض لها العمود وشدة التيار داخل الملفات.

عند توفر شروط التزامن يوصل المولد بالشبكة. في هذه الحالة لا يوجد أي تيار كهربائي ولا قدرة فعالة P ولا مفاعة Q بين المولد والشبكة نتيجة تطابق الجهد على مستوى الأطوار الثلاث. ولذلك فإن أي زيادة في عزم المولد لن تغير التردد بل سوف تزيد من كمية القدرة الفعالة P المعطاة إلى الشبكة، وكذلك فإن التقليل من العزم يقلل منها، حيث يصبح المولد إذا فقد العزم عبارة عن محرك تزامني. يتحكم تيار المجال في القدرة المفاعة المتبادلة بين المولد والشبكة. ويتم تغيير تيار المجال بصفة مستمرة لتجنب أي تبدل للقدرة المفاعة والمحافظة على معامل قدرة يقارب واحد. وهذا الإجراء يحد من قيمة تيار الخط و يقلل من حجم الموصلات المستخدمة في توصيل المولد بالشبكة.


المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الأطوار.
- وحدة ميكانيكية يمكن التحكم في سرعتها تمثل التوربين (محرك للتيار المستمر مثلاً).
- نظام ميكانيكي لربط المولد التزامني بمحرك التيار المستمر.
- مصدر متغير للتيار المستمر.
- وحدة مزامنة لربط المولد بالشبكة الكهربائية (Synchronometer)، كما يمكن استخدام ثلاثة مبات.
- أجهزة قياس دقيقة (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).
- مصدر للتيار المتردد ثلاثي الأطوار يمثل الشبكة الكهربائية.

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصولة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 2.1 . يتم الربط الميكانيكي بين المولد و محرك التيار المستمر الذي يمثل التوربين وذلك حسب نظام الربط المتوفر. يقوم محرك التيار المستمر بدور التوربين لتدوير المولد و إعطائه الطاقة الميكانيكية اللازمة. كما يقوم مصدر التيار المستمر بدور المثير أو نظام الإثارة ليأمن تيار المجال للمولد التزامني.

يتم توصيل المولد بالشبكة الكهربائية عبر وحدة التزامن. تربط هذه الوحدة بين أطراف المولد وأطراف الشبكة عبر لمبة بالتواري مع مفتاح على كل طور. تضيء اللamas الثلاث مادام هناك فرق في الجهد بين أطرافها أي بين المولد والشبكة. وتحلقي إذا تطابق جهد المولد مع جهد الشبكة لكل طور.

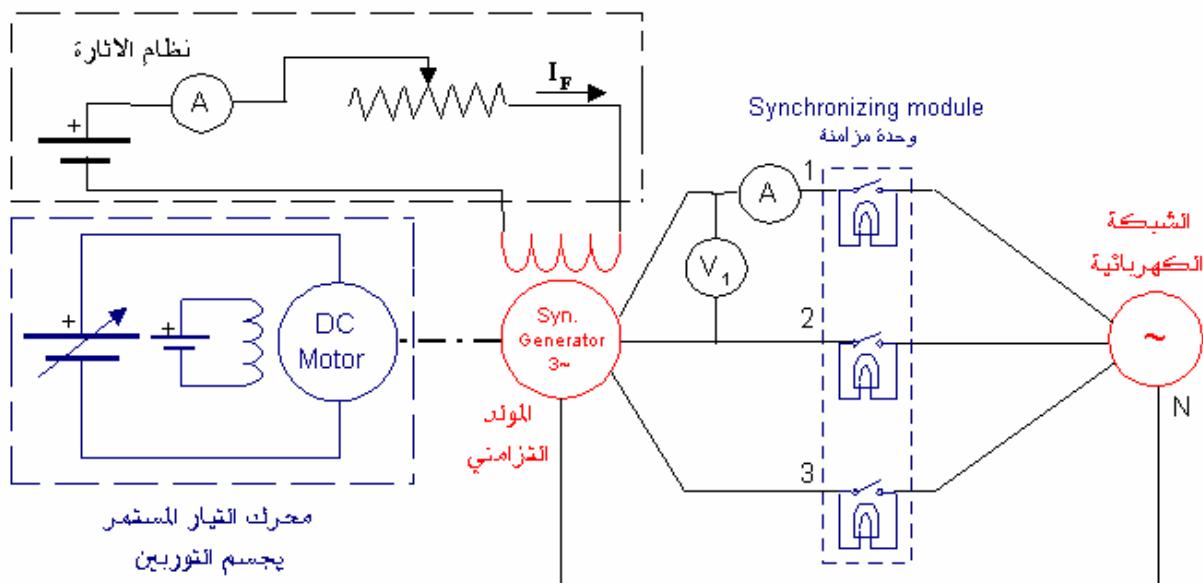

الشكل ٢.١: الدائرة المستخدمة لـ مزامنة وتوصيل المولد مع الشبكة الكهربائية

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- 1 - التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- 2 - الربط الميكانيكي بين المولد ومحرك التيار المستمر الذي يمثل التوربين وذلك حسب نظام الربط المتوفر في المحطة.
- 3 - توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 2.1 .
- 4 - التأكد من تغذية مجال محرك التيار المستمر عن طريق مصدر ثابت.

مزامنة المولد مع الشبكة

5 - تشغيل مصدر التيار المستمر المتغير وتحديد سرعة دوران المحرك عند السرعة الاسمية للمولد التزامني وذلك للحصول على التردد المطلوب (تردد الشبكة ويساوي 60 هيرتز).

6 - تغذية مجال المولد بتيار الإثارة بحيث يكون الجهد المولد في حدود الجهد الاسمي. (جهد المولد هو الجهد المبين على جهاز القياس ٧١)

7 - راقب اللعبات على وحدة المزامنة . Synchronizing Module

- هل التتابع الطوري لجهد المولد يماثل التتابع الطوري للشبكة الكهربائية؟ ولماذا؟

8 - يتم إيقاف المصدر واستبدال توصيلات المولد بوحدة المزامنة (رقم ١ و ٢) واحدة مكان الأخرى.

9 - تشغيل المصدر من جديد ومراقبة لعبات وحدة المزامنة

- هل التتابع الطوري لجهد المولد يماثل التتابع الطوري للشبكة الكهربائية؟ ولماذا؟

10 - يتم تغيير سرعة المولد بتغيير جهد المحرك، وذلك للحصول على التردد المطلوب، وتيار المجال، وذلك للحصول على الجهد المطلوب، إلى أن تتطفى اللعبات الثلاث أو يخف توهجها ببطئ شديد (أن لزم الأمر).

- هل يعتبر المولد متزامن مع الشبكة في اللحظة التي تطفى فيها اللعبات كلية؟

11 - يوصل المولد بالشبكة مباشرةً عبر وحدة المزامنة في اللحظة التي تطفى فيها كل اللعبات وذلك بغلق مفاتيح التوصيل الموازية للعبات.

- ما مدى القدرة الفعالة المتبادلة بين المولد والشبكة بعد الربط ؟

تأثير العزم وتيار المجال على أداء المولد:

- 12 - يتم رفع جهد محرك التيار المستمر تدريجياً لرفع عزم المولد.

- ماذا يحدث لسرعة المولد و للقدرة الفعالة P المتiadلة بين المولد والشبكة ؟ ولماذا؟

13 - يتم رفع تيار المجال للمولد التزامنی تدريجيا عبر نظام الإثارة.

- ماذا يحدث لجهد المولد وللقدرة المفعالة Q المتiadلة بين المولد والشبكة ؟ ولماذا ؟

- هل يمكن لنا أن نثبت معامل القدرة للمولد التزامني على قيمة واحد بالتحكم في تيار المجال؟

فصل المولد عن الشبكة

- 14 - لفصل المولد عن الشبكة يتم تقليل عزم المولد إلى أن تتعذر القدرة المتبادلة بينهما أو تصبح ضعيفة جداً. يفصل المولد عن الشبكة عن طريق مفتاح وحدة المزامنة ويتم إيقافه بعد ذلك بإيقاف المحرك الذي يمثل التوربين وفصل نظام الإثارة.

15 - غلق كل المصادر الكهربائية وتفكيك التوصيلات التي تم استخدامها.



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

خطوط النقل الهوائية القصيرة

خطوط النقل الهوائية القصيرة

3



الفصل الثالث: خطوط النقل الهوائية القصيرة

الجذارة:

التعرف على كيفية توصيل خط نقل قصير بمحطة توليد كهربائية ويفوزي أحمال كهربائية مختلفة مادي - حثي - سعوي.

التعرف على كيفية قياس الجهد والتيارات والقدرة الكهربائية عند جهتي الإرسال والاستقبال.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة:

- 1 - كيفية توصيل خط نقل قصير.
- 2 - كيفية قياس الجهد والتيارات والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

مستوى الأداء المطلوب:

أن يصل المتدرب إلى إتقان المهارات الأساسية لتوصيل خطوط النقل القصيرة ومدى تأثير مختلف الأحمال على كفاءة الخط ومعامل التنظيم.

الوقت المتوقع للتدريب : 6 ساعات

الوسائل المساعدة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومة مادية ومقاومة حثية لتمثيل خط النقل القصير.
- أحمال متعددة ثلاثية الطور (المادية والبحثية والسعوية).
- أجهزة قياس للجهد والتيار والقدرة مع أجهزة قياس رقمية لتسجيل القيم اللحظية.

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته عن خطوط النقل القصيرة في الفصل الخامس من الجزء النظري.


التجربة الرابعة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذي حمل مادي

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل قصير يربط بين محطة التوليد وحمل مادي.
كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال.

الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها

يتم تحديد خواص الخط الثلاثي الطور على أساس كل طور وكل متر من طول الخط. ومن ثم فإنه لإيجاد خواص خط معين طوله $L(m)$ فإننا ببساطة نضرب هذه المعاملات في الطول الحقيقي للخط للحصول على قيم خواص الخط الكلية. وهذا في الواقع يمكن إجراؤه للخطوط القصيرة حيث يمكننا إهمال معاملات التوازي نظراً لضعف قيمتها والاكتفاء بالمقاومة والمفاعة الحثية للخط.

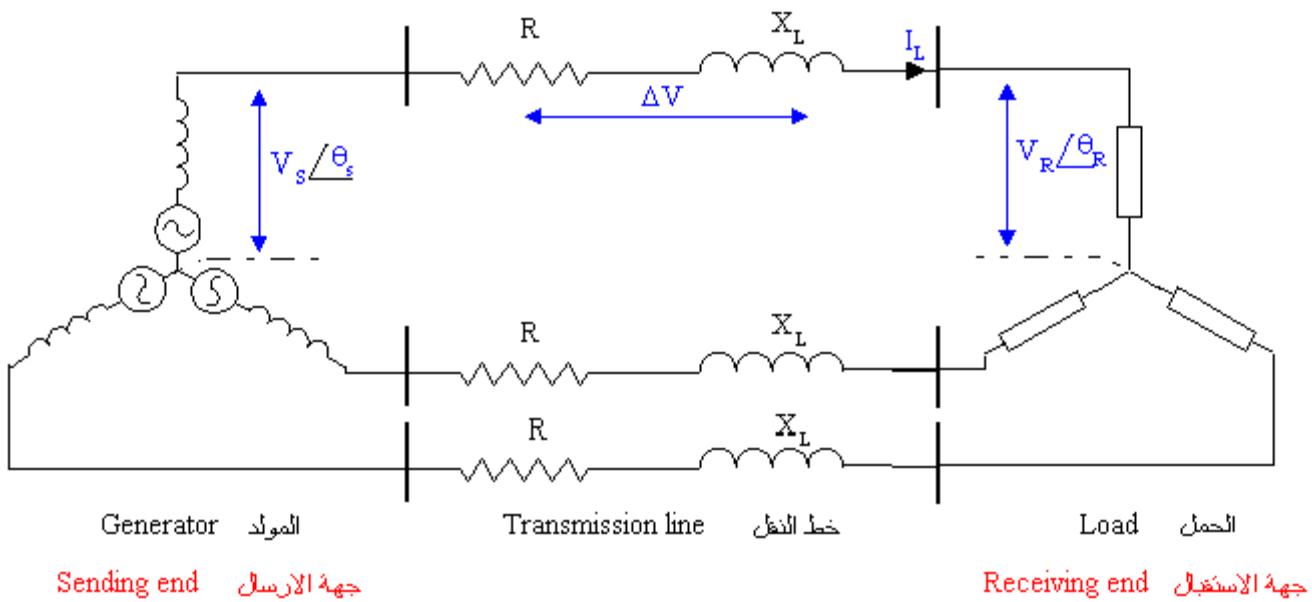

الشكل ٤. خط نقل قصير ثلاثي الطور يربط بين محطة التوليد والحمل

من هذا المنطلق يمكننا اختصار خط النقل القصير الثلاثي الطور في مقاومة R ومفاعة حثية X_L على التوالي لكل طور. يربط هذا الخط بين المولد والحمل كما هو مبين في الشكل 4.1. حيث إن: V_s جهد الطور عند الإرسال . V_R جهد الطور عند الاستقبال . θ_s زاوية الطور عند الإرسال . θ_R زاوية الطور عند الاستقبال .


- . تيار الخط I_L
- . مقاومة الخط لكل طور R
- . المقاولة الحثية للخط لكل طور X_L
- . هبوط الجهد على الخط لكل طور ΔV
- .Active power at receiving end $P_R(w)$
- .Apparent power at receiving end $S_R(VA)$
- .Reactive power at receiving end $Q_R(VAR)$
- . power factor at receiving end $\cos\phi_R$
- . Active power at sending end $P_S(w)$
- .Apparent power at sending end $S_S(VA)$
- .Reactive power at sending end $Q_S(VAR)$
- . power factor at sending end $\cos\phi_S$

المعدات والأجهزة المستعملة :

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتعدد ثلاثي الطور.
- مقاومة مادية في حدود $R=25\Omega$ و مقاولة حثية $X_L=30\Omega$ لكل طور.
- حمل مادي ثلاثي الطور متغير القيمة R_{Load} .
- جهازان لقياس الجهد Voltmeter
- جهازان لقياس التيار Ammeter
- أجهزة لقياس القدرة Wattmeter + Varmeter
- أجهزة قياس دقة (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصلة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 4.2.

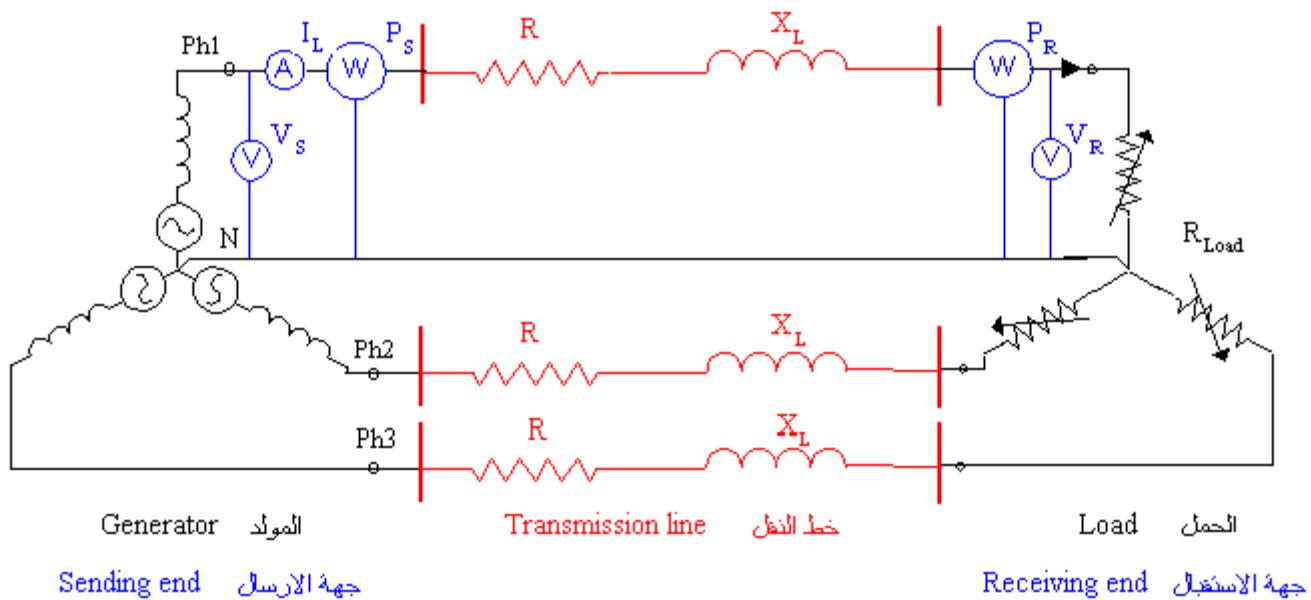

الشكل ٤.٢ خط نقل قصير ثلاثي الطور يربط بين محطة التوليد والعمل

أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.

- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 4.2.

- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم اللحظية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة


- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية

- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك تيار الخط والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_L (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل $R(\Omega)$ |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | 900 Ω |

القدرة الظاهرة والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال

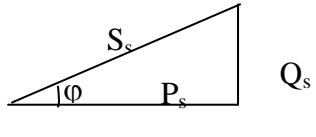يمكنا استخلاص القدرة الظاهرية (S_{VA}) والقدرة المفاجلة (Q_{VAR}) ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكاملة الجدول السابق.



$$S = 3VI_L = \frac{P}{\cos \phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقوله على الخط والتي تصل للمستهلك على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل |
|---------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

معامل التنظيم لجهد الخط: Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | 0 Ω |
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

القيم الحatóية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- أبرز الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال؟

الخلاصة:

التجربة الخامسة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذي حمل حتى

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة مدى تأثير الحمل الحثي على كفاءة الخط ومعامل التنظيم على خط النقل. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتى الإرسال والاستقبال.

الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها

يتم تحديد خواص الخط الثلاثي الطور على أساس كل طور وكل متر من طول الخط. ومن ثم فإنه لإيجاد خواص خط معين طوله L فإننا ببساطة نضرب هذه المعاملات في الطول الحقيقي للخط للحصول على قيم خواص الخط الكلية. وهذا في الواقع يمكن إجراؤه للخطوط القصيرة حيث يمكننا إهمال معاملات التوازي نظرًا لضعف قيمتها والاكتفاء بالمقاومة والمفاعة الحثية للخط.

من هذا المنطلق يمكننا اختصار خط النقل القصير الثلاثي الطور في مقاومة R ومفأعة حية X_L على التوالي لكل طور. يربط هذا الخط بين المولد والحمل كما هو مبين في الشكل 4.1.

حيث: V_s جهد الطور عند الارسال Sending end voltage per phase

جهد الطور عند الاستقبال Receiving end voltage per phase V_R

Line current تيار الخط I_L

R مقاومة الخط لكل طور Line resistance per phase

X_L المفاعة الحية للخط لكل طور Line reactance per phase

ΔV هبوط الجهد على الخط لكل طور Line voltage drop per phase

القدرة الفعالة عند الاستقبال $P_R(w)$ Active power at receiving end

القدرة الظاهرية عند الاستقبال S_R (VA) power at receiving end

القدرة المفاعلة عند الاستقبال Q_R(VAR) Reactive power at receiving end

power factor at receiving end معامل القدرة عند الاستقبال $\cos\phi_R$

القدرة الفعالة عند الإرسال Active power at sending end $P_S(w)$

القدرة الظاهرية عند الارسال $S_s(\text{VA})$ sent power at sending end

القدرة المفاجلة عند الارسال Q_s(VAR) Reactive power at sending end


معاماً، القدرة عند الارسال Cosφs power factor at sending end

المعدات والأجهزة المستعملة :

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور
- مقاومة مادية في حدود $R=25\Omega$ و مفاعة حثية $X_L=30\Omega$ لكل طور
- حمل حثي ثلاثي الطور متغير القيمة $X_{Load}=2\pi fL$
- جهازان لقياس الجهد Voltmeter .
- جهازان لقياس التيار Ammeter .
- أجهزة لقياس القدرة Wattmeter 2 + Varmeter .
- أجهزة قياس دقيقة (كاشف الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصولة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 4.3.

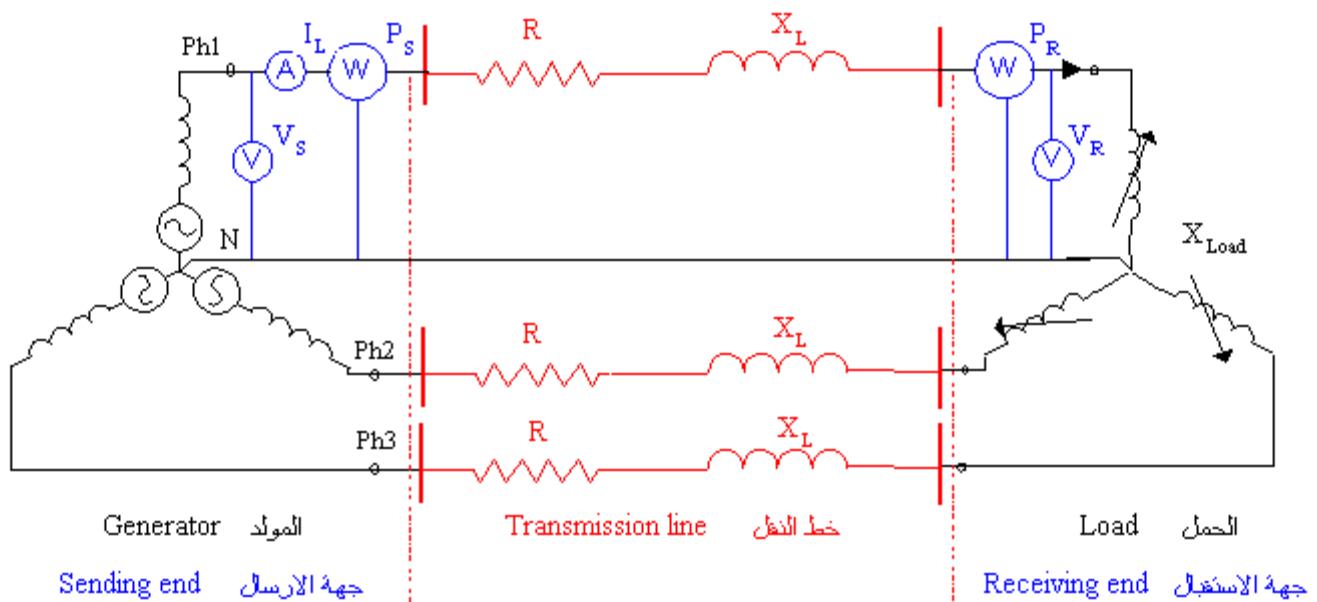

الشكل ٤.٣ خط نقل قصير ثلاثي الطور يربط بين محطة التوليد والحمل

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة


- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 4.3.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم اللحظية.

قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك تيار الخط والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

| CosΦ _R | Q _S (VAR) | Q _R (VAR) | S _S (VA) | S _R (VA) | P _S (W) | P _R (W) | I _L (A) | V _S (V) | V _R (V) | الحمل | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | L(H) | X _{Load} (Ω) |
| | | | | | | | | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | 2.4 H | 900 Ω |

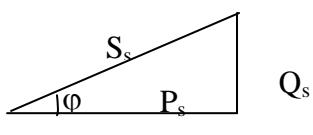القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية (S) والقدرة المفاجلة (Q(VAR)) ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكميل الجدول السابق.



$$S = 3VI_L = \frac{P}{\cos \phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعلية المنقولة على الخط والتي تصل للمستهلك على القدرة الفعلية المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| | | | $L(H)$ | $X_{Load} (\Omega)$ |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط : Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية :

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|---------------------|
| | | | $L(H)$ | $X_{Load} (\Omega)$ |
| | | | 0 H | 0 Ω |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

القيم الحظرية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- أبرز الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال؟

الخلاصة:

التجربة السادسة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذى حمل سعوي

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة مدى تأثير الحمل السعوي على كفاءة الخط ومعامل التنظيم لخط النقل. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال.

الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها

يتم تحديد خواص الخط الثلاثي الطور على أساس كل طور وكل متر من طول الخط. ومن ثم فإنه لإيجاد خواص خط معين طوله $L(m)$ فإننا ببساطة نضرب هذه المقاومات في الطول الحقيقي للخط للحصول على قيم خواص الخط الكلية. وهذا في الواقع يمكن إجراؤه للخطوط القصيرة حيث يمكننا إهمال مفاعة التوازي نظراً لضعف قيمتها والاكتفاء بالمقاومة والمفاعة الحثية للخط.

من هذا المنطلق يمكننا اختصار خط النقل القصيرة الثلاثي الطور في مقاومة R ومفاعة حثية X_L على التوالي لكل طور. يربط هذا الخط بين المولد والحمل كما هو مبين على الشكل 4.1.

حيث: V_s جهد الطور عند الإرسال . Sending end voltage per phase

V_R جهد الطور عند الاستقبال . Receiving end voltage per phase

I_L تيار الخط . Line current

R مقاومة الخط لكل طور . Line resistance per phase

X_L المفاعة الحثية للخط لكل طور . Line reactance per phase

ΔV هبوط الجهد على الخط لكل طور . Line voltage drop per phase

$P_R(w)$ القدرة الفعلية عند الاستقبال . Active power at receiving end

$S_R(VA)$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال . Apparent power at receiving end

$Q_R(VAR)$ القدرة المفاعة عند الاستقبال . Reactive power at receiving end

$Cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال . power factor at receiving end

$P_s(w)$ القدرة الفعلية عند الإرسال . Active power at sending end

$S_s(VA)$ القدرة الظاهرية عند الإرسال . Apparent power at sending end

$Q_s(VAR)$ القدرة المفاعة عند الإرسال . Reactive power at sending end


$Cos\phi_s$ معامل القدرة عند الإرسال . power factor at sending end

المعدات والأجهزة المستعملة :

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومة مادية في حدود $R=25\Omega$ و معاوقة حثية $X_L=30\Omega$ لكل طور.
- حمل حثي ثلاثي الطور متغير القيمة $X_{Load}=2\pi fL$.
- عدد 2 أجهزة لقياس الجهد Voltmeter .
- جهاز لقياس التيار Ammeter .
- عدد 2 أجهزة لقياس القدرة Wattmeter + Varmeter .
- أجهزة قياس دقيقة (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصولة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 4.4.

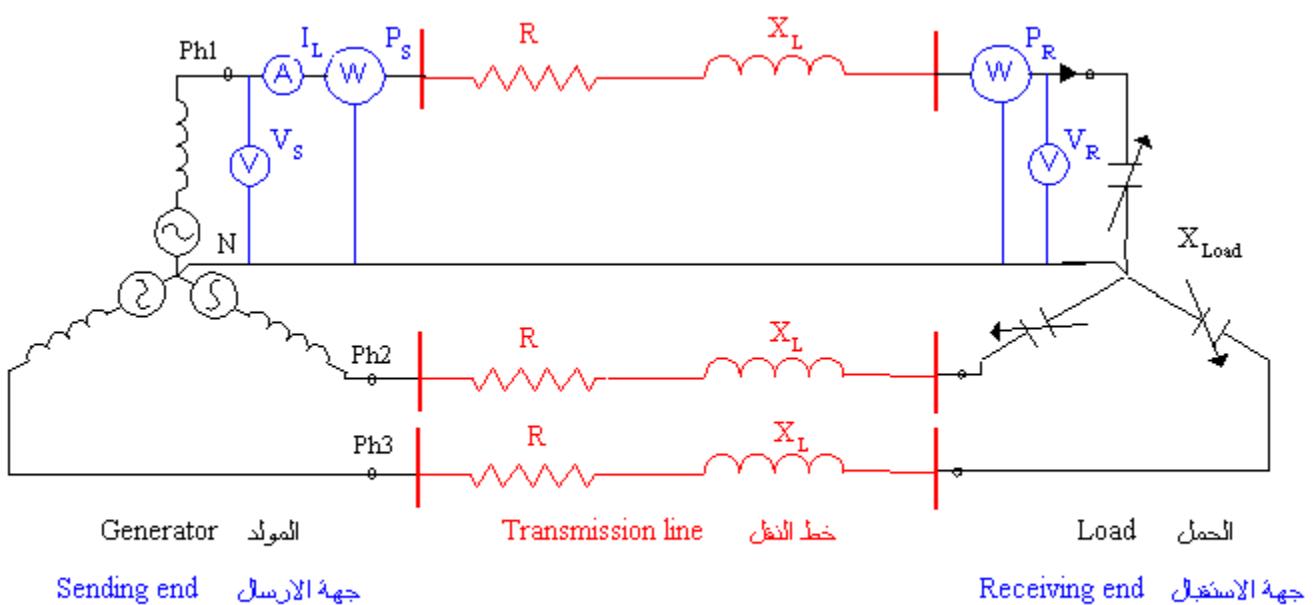

الشكل ٤.٤. خط نقل قصير ثلاثي الطور يربط بين محطة التوليد والحمل

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 4.4
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفّرت لتسجيل القيم الحظية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.


قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك تيار الخط والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_L (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | $C(\mu F)$ $X_{load} (\Omega)$ |
| | | | | | | | | | | 8.85 μF 300 Ω |
| | | | | | | | | | | 4.42 μF 600 Ω |
| | | | | | | | | | | 2.95 μF 900 Ω |

القدرة الظاهرة والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرة $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ ومعامل القدرة من

القوانين التالية لتكميل الجدول السابق.

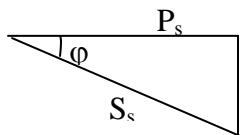

$$S = 3VI_L = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعلية المنقولة على الخط والتي تصل للمستهلك على القدرة الفعلية المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | $C(\mu F)$ | $X_{Load}(\Omega)$ |
| | | | 8.85 μF | 300 Ω |
| | | | 4.42 μF | 600 Ω |
| | | | 2.95 μF | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط : Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية :

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | $C(\mu F)$ | $X_{Load}(\Omega)$ |
| | | | 0 μF | 0 Ω |
| | | | 8.85 μF | 300 Ω |
| | | | 4.42 μF | 600 Ω |
| | | | 2.95 μF | 900 Ω |

القيم الحظرية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- أبرز الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال؟

الخلاصة:



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II)



الفصل الرابع: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II)

الجذارة:

التعرف على كيفية توصيل خط نقل متوسط توصيلة II بمحطة توليد كهربائية ليعزز أحوال كهربائية مختلفة مادي - حسي - سعوي. التعرف على كيفية قياس الجهود والتيارات والقدرة الكهربائية عند جهتي الإرسال والاستقبال.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة:

- 1 - كيفية توصيل خط نقل متوسط توصيلة II.
- 2 - كيفية قياس الجهود والتيارات والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

مستوى الأداء المطلوب:

أن يصل المتدرب إلى إتقان المهارات الأساسية لتوصيل خطوط النقل المتوسطة ومدى تأثير مختلف الأحمال على كفاءة الخط ومعامل التنظيم.

الوقت المتوقع للتدريب : 6 ساعات

الوسائل المساعدة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومة ومحاثة وسعتين لتمثيل خط النقل المتوسط بتوصيلة II.
- مختلف الأحمال الثلاثية الطور (المادية والحيثية والسعوية).
- أجهزة قياس للجهد والتيار والقدرة مع أجهزة قياس رقمية لتسجيل القيم اللحظية.

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته عن خطوط النقل المتوسطة في الفصل الخامس من الجزء النظري.

| | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| الوحدة الرابعة | 254 كهر | التخصص |
| خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) | مختبر محطات التوليد ونقل القدرة | قوى كهربائية |

التجربة السابعة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذي حمل مادي


الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة II) ليربط بين محطة التوليد وحمل مادي. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط توصيله II

يتم تقسيم المفاعة السعوية إلى نصفين، حيث يوضع النصف الأول في بداية الخط عند الإرسال والنصف الثاني عند الاستقبال بينما تتركز المقاومة والمفاعة الحثية في الوسط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل II كما يبين الشكل 7.1 . المفاعة السعوية عند الإرسال أو عند المولد لن يكون لها أي تأثير على هبوط الجهد ولا على معامل التقطيم، ولكن تيار الشحن يضاف إلى تيار الخط لإيجاد تيار الإرسال كما في المعادلة التالية :

$$I_S = I_{CI} + I_L$$

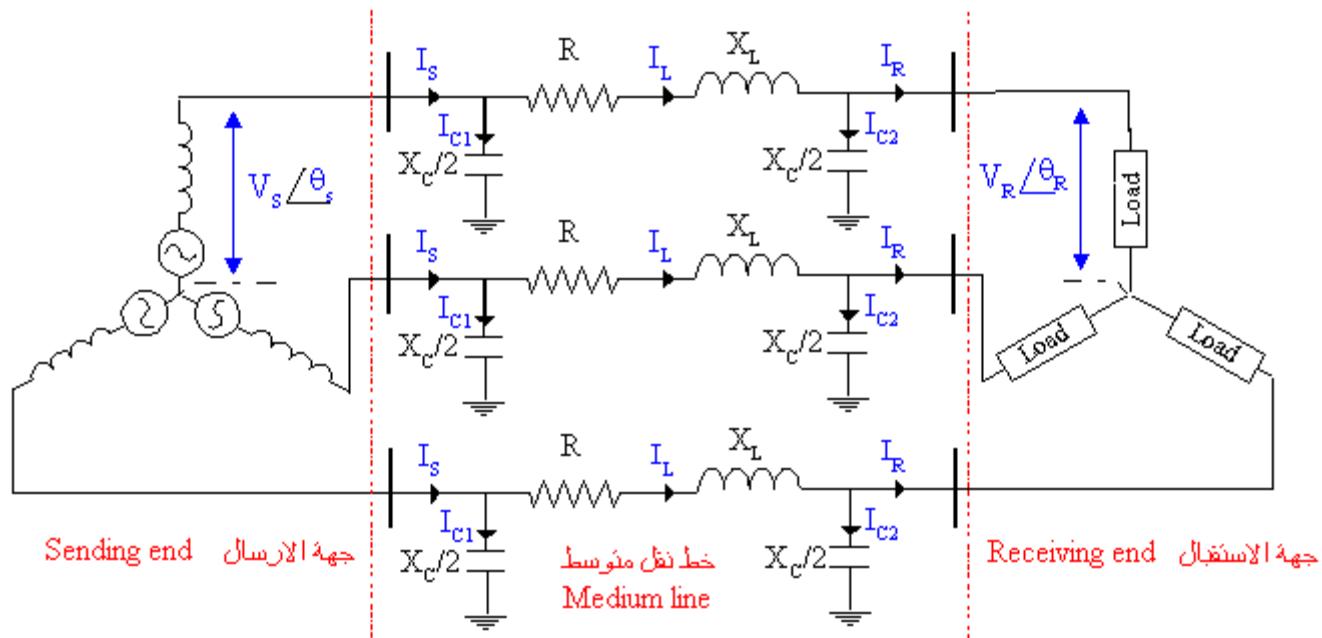

الشكل 7.1 خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة II (II-Model)

- . جهد الطور عند الإرسال V_s . Sending end voltage per phase
- . جهد الطور عند الاستقبال V_R . Receiving end voltage per phase
- . تيار الخط I_L . Line current
- . التيار عند الإرسال I_s . Sending-end current
- . التيار عند الاستقبال I_R . Receiving-end current
- . مقاومة الخط لكل طور R . Line resistance per phase
- . المقاولة الحثية للخط للكل طور X_L . Inductive line reactance per phase
- . المقاولة السعوية للخط للكل طور (مقاولة التوازي) X_C . Capacitive line reactance per phase
- . هبوط الجهد على الخط للكل طور ΔV . Line voltage drop per phase
- . القدرة الفعلية عند الاستقبال $P_R(w)$. Active power at receiving end
- . القدرة الظاهيرية عند الاستقبال $S_R(VA)$. Apparent power at receiving end
- . القدرة المقاولة عند الاستقبال $Q_R(VAR)$. Reactive power at receiving end
- . معامل القدرة عند الاستقبال $\cos\phi_R$. power factor at receiving end
- . القدرة الفعلية عند الإرسال $P_S(w)$. Active power at sending end
- . القدرة الظاهيرية عند الإرسال $S_S(VA)$. Apparent power at sending end

القدرة المفاجلة عند الإرسال $Q_s(\text{VAR})$

معامل القدرة عند الإرسال $\text{Cos}\phi_s$

المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور.

- مقاومة مادية في حدود $R=20\Omega$ و مفاجلة حشية $X_L=40\Omega$ ومفاجلاتين سعويتين $X_{C1}=X_{C2}=2k\Omega$ لكل طور.

- حمل مادي ثلاثي الطور متغير القيمة R_{Load} .

- جهازان لقياس الجهد 2 Voltmeter.

- جهازان لقياس التيار 2 Ammeter.


- أجهزة لقياس القدرة 2 Wattmeter - 2 Varmeter.

- أجهزة لقياس القيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه

موصلة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 7.2.

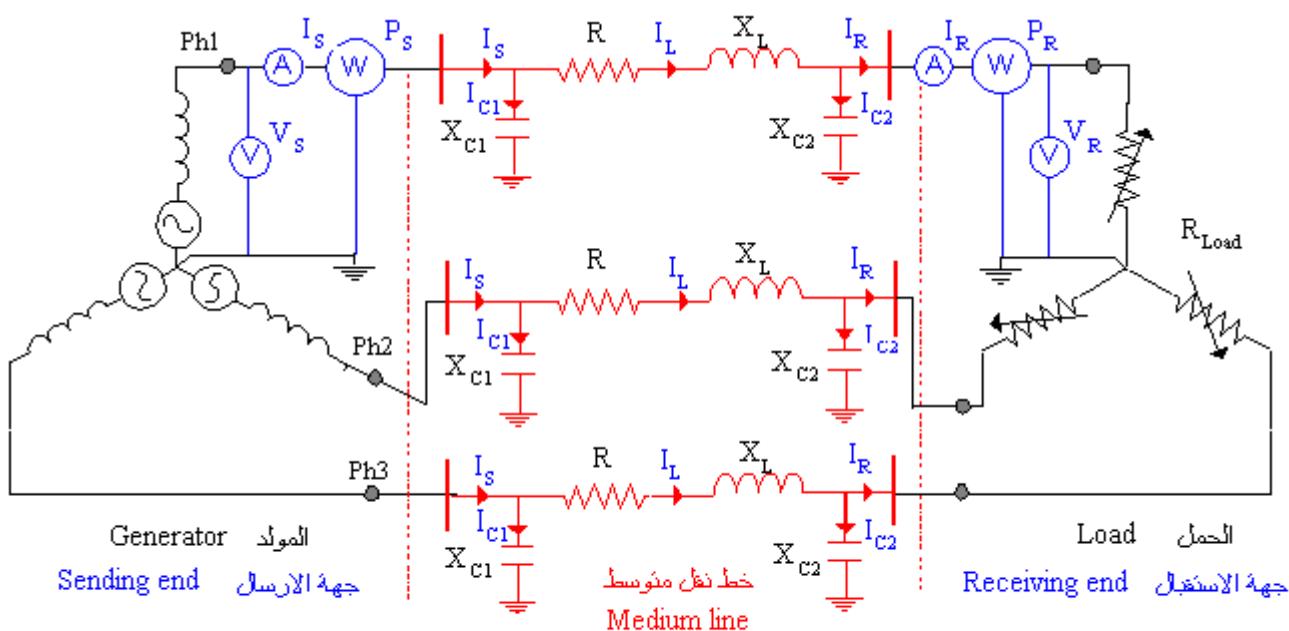

الشكل 7.2 خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة II (II-Model)

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 7.2.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم الحالية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك القدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_s (A) | I_R (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل $R(\Omega)$ |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | | 900 Ω |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية S (VA) والقدرة المفاجلة Q (VAR) ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكاملة الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل للمستهلك على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط : Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية :

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 0 Ω |
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

القيم الحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- بين الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الشخص

قوى كهربائية

كهر 254

مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II)

الوحدة الرابعة

الخلاصة:

| | | |
|---|---------------------------------|--------------|
| الوحدة الرابعة | 254 كهر | التخصص |
| خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) | مختبر محطات التوليد ونقل القدرة | قوى كهربائية |

التجربة الثامنة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذى حمل حتى

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة II) ليربط بين محطة التوليد وحمل حتى. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط توصيله II

يتم تقسيم المفاعة السعوية إلى نصفين، حيث يوضع النصف الأول في بداية الخط عند الإرسال والنصف الثاني عند الاستقبال بينما تتركز المقاومة والمفاعة الحثية في الوسط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل II كما يبين الشكل 7.1 المفاعة السعوية عند الإرسال أو عند المولد لن يكون لها أي تأثير على هبوط الجهد ولا على معامل التنظيم، ولكن تيار الشحن يضاف إلى تيار الخط لإيجاد تيار الإرسال.

حيث: V_s جهد الطور عند الإرسال .
 V_r جهد الطور عند الاستقبال .

I_L تيار الخط .

I_s التيار عند الإرسال .

I_r التيار عند الاستقبال .

. $P_R(w)$ القدرة الفعلية عند الاستقبال .

. $S_R(VA)$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال .

. $Q_R(VAR)$ القدرة المفاعة عند الاستقبال .

. $\cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال .

. $P_S(w)$ القدرة الفعلية عند الإرسال .

. $S_S(VA)$ القدرة الظاهرية عند الإرسال .

. $Q_S(VAR)$ القدرة المفاعة عند الإرسال .

. $\cos\phi_S$ معامل القدرة عند الإرسال .


المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتردد ثلاثي الطور
- مقاومة مادية في حدود $R=20\Omega$ و مفأعلى حية $X_L=40\Omega$ ومفأعلى سعوية $X_C=2k\Omega$ لكل طور
- حمل حيي ثلاثي الطور متغير القيمة X_{Load}
- جهازان لقياس الجهد 2 Voltmeter
- جهازان لقياس التيار 2 Ammeter
- أجهزة لقياس القدرة 2 Wattmeter - 2 Varmeter
- أجهزة قياس للقيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية)

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه

موصلة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 7.3.

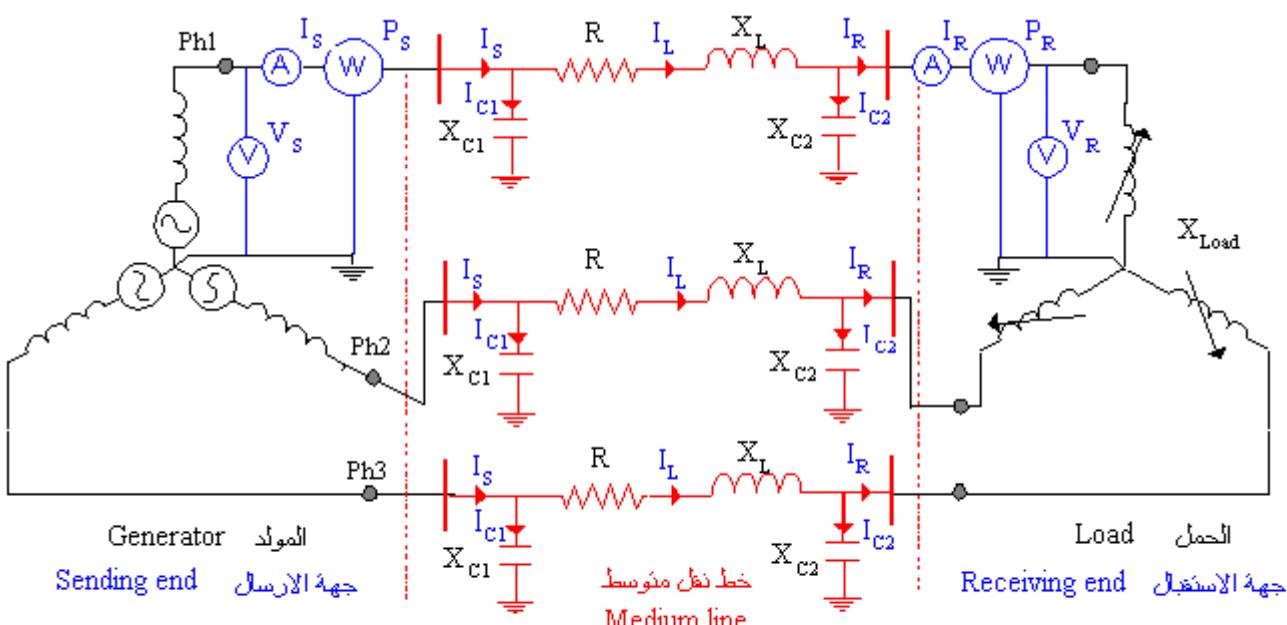

الشكل 7.3 خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة Π
بغذى حمل حي

أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 7.3.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم الحالية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك تيار الخط والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_s (A) | I_R (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل $L(H)$ | X_{Load} (Ω) |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | | 2.4 H | 900 Ω |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكملاً الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل لمستهلك على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|
| | | | $L(H)$ | X_{Load} (Ω) |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط: Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------|
| | | | $L(H)$ | X_{Load} (Ω) |
| | | | 0 H | 0 Ω |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعن الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

التخصص

قوى كهربائية

كهر 254

مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II)

الوحدة الرابعة

- أبرز الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الخلاصة:

التجربة التاسعة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذى حمل سعوي

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة II) ليربط بين محطة التوليد وحمل حشى. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط توصيلة II

يتم تقسيم المفاعة السعوية إلى نصفين، حيث يوضع النصف الأول في بداية الخط عند الإرسال والنصف الثاني عند الاستقبال بينما تتركز المقاومة والمفاعة الحثية في الوسط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل II كما يبين الشكل 7.1. المفاعة السعوية عند الإرسال أو عند المولد لن يكون لها أي تأثير على هبوط الجهد ولا على معامل التنظيم، ولكن تيار الشحن يضاف إلى تيار الخط لإيجاد تيار الإرسال.

حيث: V_S جهد الطور عند الإرسال .
 V_R جهد الطور عند الاستقبال .

I_L تيار الخط .

I_S التيار عند الإرسال .

I_R التيار عند الاستقبال .

.Active power at receiving end $P_R(w)$ القدرة الفعلية عند الاستقبال .

.Apparent power at receiving end $S_R(VA)$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال .

.Reactive power at receiving end $Q_R(VAR)$ القدرة المفاعة عند الاستقبال .

. power factor at receiving end $\cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال .

.Active power at sending end $P_S(w)$ القدرة الفعلية عند الإرسال .

. Apparent power at sending end $S_S(VA)$ القدرة الظاهرية عند الإرسال .


. Reactive power at sending end $Q_S(VAR)$ القدرة المفاعة عند الإرسال .

. power factor at sending end $\cos\phi_S$ معامل القدرة عند الإرسال .

- المعدات والأجهزة المستعملة:**
- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتردد ثلاثي الطور.
 - مقاومة مادية في حدود $R=20\Omega$ و مفعالية حية $X_L=40\Omega$ ومفاعلاتين سعويتين لكل طور.
 - حمل سعوي ثلاثي طور متغير القيمة X_{Cload} .
 - جهازان لقياس الجهد 2 Voltmeter.
 - جهازان لقياس التيار 2 Ammeter.
 - أجهزة لقياس القدرة 2 Wattmeter - 2 Varmeter.
 - أجهزة قياس للقيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصلة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 7.4

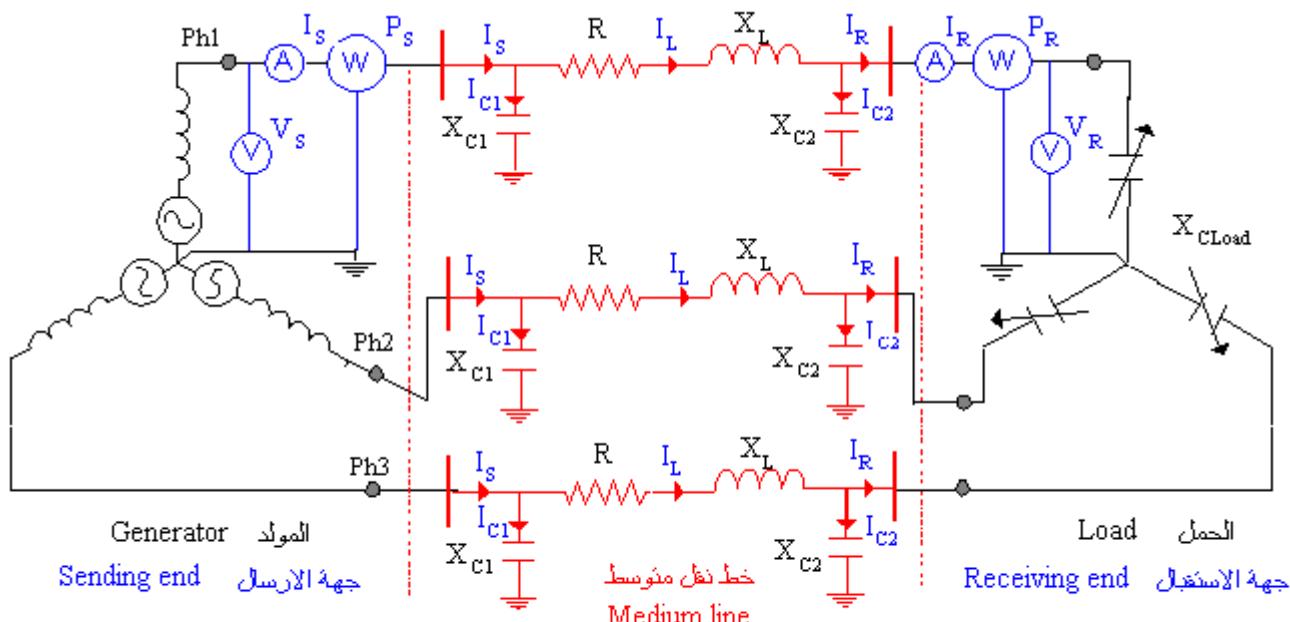

الشكل 7.4 خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة Π (Pi-Model) يغذي حمل سعوي

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 7.4.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم الحالية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك تيار الخط والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_s (A) | I_R (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل $C(F)$ | X_{Load} (Ω) |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | 8.85 μf | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | | 600 | Ω |
| | | | | | | | | | | | 4.42 μf | |
| | | | | | | | | | | | 900 | Ω |
| | | | | | | | | | | | 2.95 μf | |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ من القوانين التالية لتكميل الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل لمستهلك

على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | $C(\mu F)$ | X_{Load} (Ω) |
| | | | 8.85 μF | 300 Ω |
| | | | 4.42 μF | 600 Ω |
| | | | 900 | Ω |
| | | | 2.95 μF | |

Voltage Regulation of line: معامل التنظيم لجهد الخط

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| | | | $C(\mu F)$ | X_{Load} (Ω) |
| | | | 0 μF | 0 Ω |
| | | | 8.85 μF | 300 Ω |
| | | | 4.42 μF | 600 Ω |
| | | | 2.95 μF | 900 Ω |

القيم الحالية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- بين الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الخلاصة:



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T)



الفصل الخامس: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T)**الجذارة:**

التعرف على كيفية توصيل خط نقل متوسط توصيلة T بمحطة توليد كهربائية ليعزز أحوال كهربائية مختلفة مادي - حتى - سعوي.

التعرف على كيفية قياس الجهد والتيارات والقدرة الكهربائية عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير مختلف أنواع الأحمال على الخط.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة:

- 1 - كيفية توصيل خط نقل متوسط توصيلة T .
- 2 - كيفية قياس الجهد والتيارات والقدرة عند الإرسال والاستقبال.

مستوى الأداء المطلوب:

أن يصل المتدرب إلى إتقان المهارات الأساسية لتوصيل خطوط النقل المتوسطة ومدى تأثير مختلف الأحمال على كفاءة الخط ومعامل التنظيم.

الوقت المتوقع للتدريب : 6 ساعات

الوسائل المساعدة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتعدد ثلاثي الطور.
- مقاومتان ومحاثتان وسعة لتمثيل خط النقل المتوسط بتوصيله T .
- مختلف الأحمال الثلاثية الطور (المادية والحبشية والسعوية).
- أجهزة قياس للجهد والتيار والقدرة مع أجهزة قياس رقمية لتسجيل القيم اللحظية.

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته عن خطوط النقل المتوسطة في الفصل الخامس من الجزء النظري.


التجربة العاشرة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذي حمل مادي

الأهداف:

يتتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة T) ليربط بين محطة التوليد وحمل مادي. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة T)

تمثل هذه الطريقة في اعتبار المفاعة السعوية مرکزة في وسط الخط بين نصف المقاومة والمفاعة الحية للخط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل T كما هو مبين في الشكل 10.1.

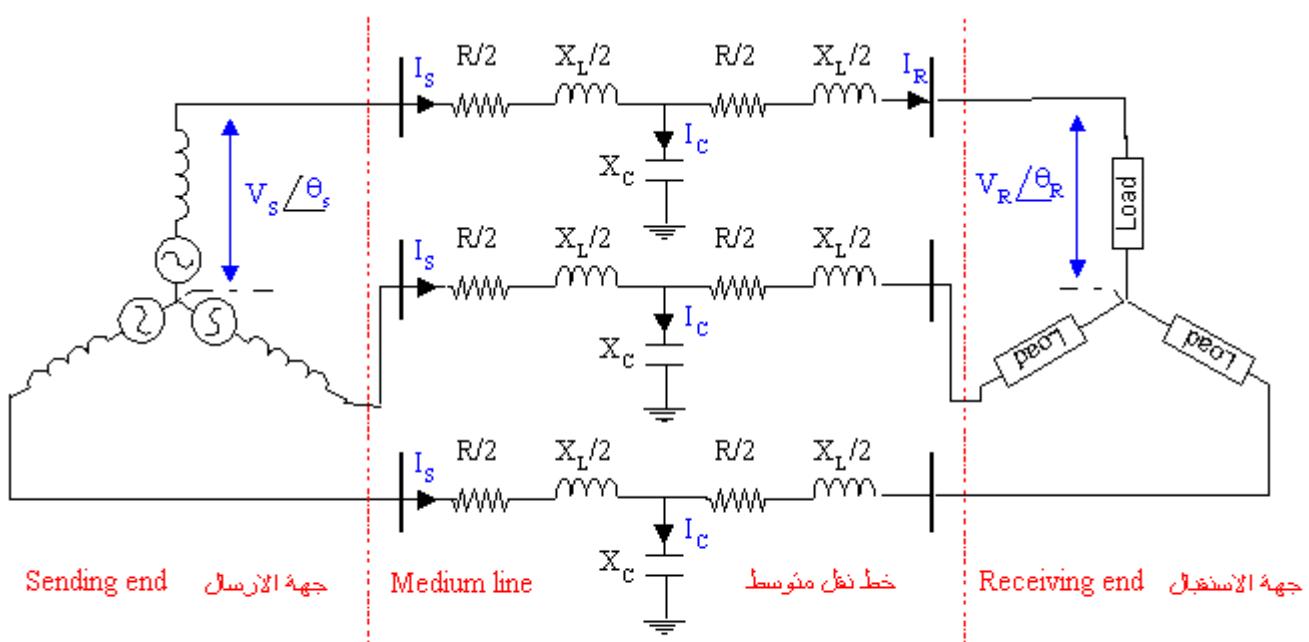

الشكل 10.1: خط نقل متوسط ثلاثي طور مجسم على طريقة T (T-Model)


حيث: V_S جهد الطور عند الإرسال . Sending end voltage per phase
 V_R جهد الطور عند الاستقبال . Receiving end voltage per phase
 I_S التيار عند الإرسال . Sending-end current
 I_R التيار عند الاستقبال . Receiving-end current
 R مقاومة الخط لكل طور . Line resistance per phase
 X_L المفاعلة الحثية للخط لكل طور . Inductive line reactance per phase
 X_C المفاعلة السعوية للخط لكل طور (مفاعلة التوازي) . Capacitive line reactance per phase
 ΔV هبوط الجهد على الخط لكل طور . Line voltage drop per phase
 $P_R(w)$ القدرة الفعلية عند الاستقبال . Active power at receiving end
 $S_R(VA)$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال . Apparent power at receiving end
 $Q_R(VAR)$ القدرة المفاجلة عند الاستقبال . Reactive power at receiving end
 $\cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال . power factor at receiving end
 $P_S(w)$ القدرة الفعلية عند الإرسال . Active power at sending end
 $S_S(VA)$ القدرة الظاهرية عند الإرسال . Apparent power at sending end
 $Q_S(VAR)$ القدرة المفاجلة عند الإرسال . Reactive power at sending end
 $\cos\phi_S$ معامل القدرة عند الإرسال . power factor at sending end

المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر لليار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومتان في حدود $R_1=R_2=10\Omega$ و مفاعلة حثية $X_{L1}=X_{L2}=20\Omega$ ومفاعلة سعوية $X_C=4k\Omega$ لكل طور.
- حمل مادي ثلاثي الطور متغير القيمة R_{Load} .
- جهازان لقياس الجهد .2 Voltmeter
- جهازان لقياس التيار .2 Ammeter
- أجهزة لقياس القدرة .2 Wattmeter - 2 Varmeter
- أجهزة قياس للقيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

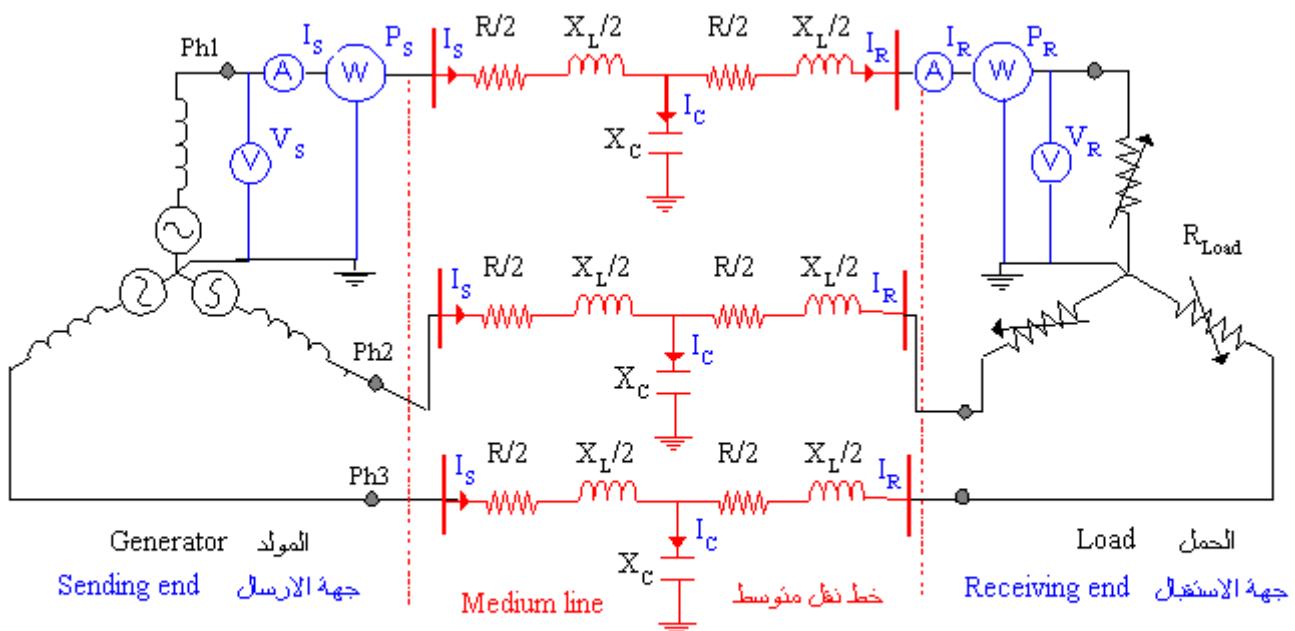يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصلة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 10.2.



الشكل ١٠ ، خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة T (T-Model)
يعزى حمل مادي

أعداد الأجهزة الازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة الأجهزة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 10.2.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم اللحظية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.

- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك القدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_S (VAR) | Q_R (VAR) | S_S (VA) | S_R (VA) | P_S (W) | P_R (W) | I_S (A) | I_R (A) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل $R(\Omega)$ |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | | 900 Ω |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعن الاستقبال
كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ ومعامل القدرة من
القوانين التالية لتكاملة الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل للمستهلك
على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل |
|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

معامل التحكم في الجهد Voltage Regulation of line:

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل |
|----------------|-----------|-----------|-------|
| | | | 0 Ω |
| | | | 300 Ω |
| | | | 600 Ω |
| | | | 900 Ω |

القيم الحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- بين الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الخلاصة:

التجربة الحادية عشرة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذى حمل حثي

الأهداف:

يتتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة T) ليربط بين محطة التوليد وحمل حثي. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة T)

تمثل هذه الطريقة في اعتبار المفاعلة السعوية مرکزة في وسط الخط بين نصف المقاومة والمفاعلة الحثية للخط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل T كما هو مبين في الشكل 10.1.

حيث: V_S جهد الطور عند الإرسال . Sending end voltage per phase

V_R جهد الطور عند الاستقبال . Receiving end voltage per phase

I_S التيار عند الإرسال . Sending-end current

I_R التيار عند الاستقبال . Receiving-end current

$P_{R(w)}$ القدرة الفعلية عند الاستقبال . Active power at receiving end

$S_{R(VA)}$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال . Apparent power at receiving end

$Q_{R(VAR)}$ القدرة المفاعلة عند الاستقبال . Reactive power at receiving end

$\cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال . power factor at receiving end

$P_{S(w)}$ القدرة الفعلية عند الإرسال . Active power at sending end

$S_{S(VA)}$ القدرة الظاهرية عند الإرسال . Apparent power at sending end

$Q_{S(VAR)}$ القدرة المفاعلة عند الإرسال . Reactive power at sending end


$\cos\phi_S$ معامل القدرة عند الإرسال . power factor at sending end

المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومتان في حدود $R_1=R_2=10\Omega$ و مفاعة حثية $X_{L1}=X_{L2}=20\Omega$ و مفاعة سعوية $X_C=4k\Omega$ لكل طور.
- حمل حثي ثلاثي الطور متغير القيمة X_{Load} .
- جهازان لقياس الجهد .2 Voltmeter
- جهازان لقياس التيار .2 Ammeter
- أجهزة لقياس القدرة .2 Wattmeter - 2 Varmeter
- أجهزة قياس للقيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصولة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 10.3.

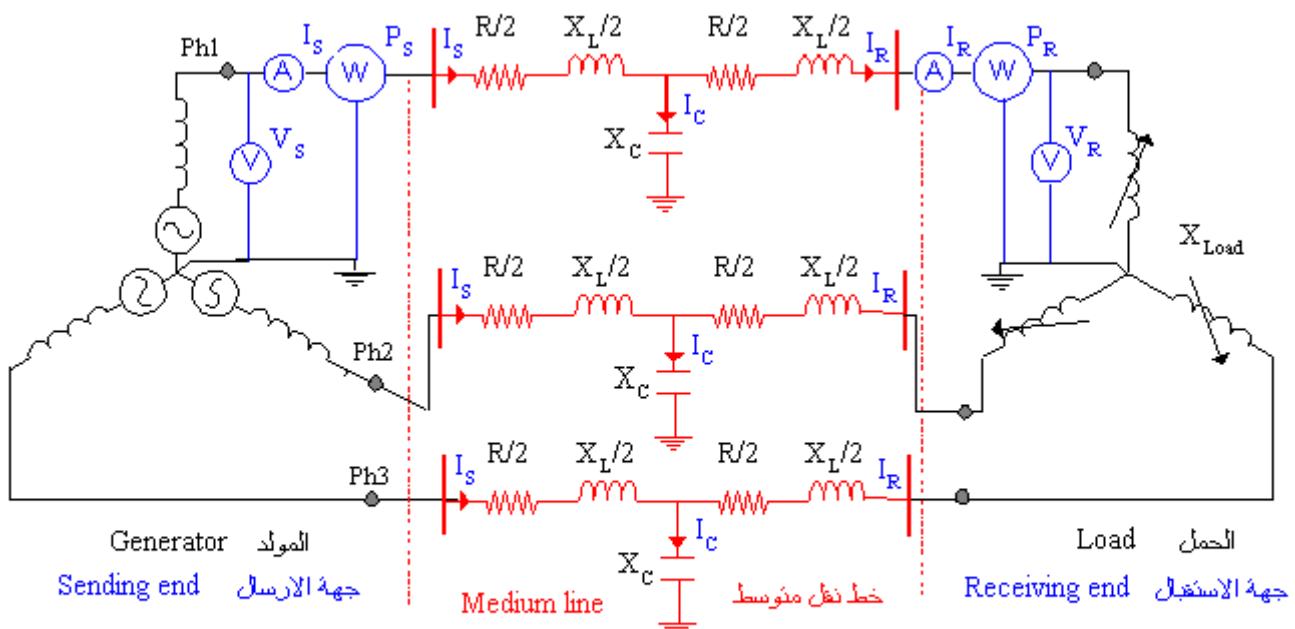

الشكل ١٠.٣ خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة (T-Model) T يغذى حمل حثي

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 10.3.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم الحالية للجهد عند الإرسال والاستقبال وتيار الخط.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك القدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_s (A) | I_R (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل | |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | $L(H)$ | X_{Load} (Ω) |
| | | | | | | | | | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | | | | | | | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | | | | | | | | | 2.4 H | 900 Ω |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكميل الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل لمستهلك

على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|
| | | | L(H) | X_{Load} (Ω) |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط: Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|-------|-------------------------|
| | | | L(H) | X_{Load} (Ω) |
| | | | 0 H | 0 Ω |
| | | | 0.8 H | 300 Ω |
| | | | 1.6 H | 600 Ω |
| | | | 2.4 H | 900 Ω |

القيم الحatóية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- أبرز الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الخلاصة:

التجربة الثانية عشرة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذي حمل سعوي

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية توصيل خط نقل متوسط (توصيلة T) ليربط بين محطة التوليد وحمل سعوي. كما يتعرف المتدرب على كيفية قياس الجهد والتيار والقدرة عند جهتي الإرسال والاستقبال ومدى تأثير هذا النوع من الأحمال.

الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة T)

تمثل هذه الطريقة في اعتبار المفاعةلية السعوية مرکزة في وسط الخط بين نصفي المقاومة والمفاعةلية الحثية للخط مما يعطي الدائرة المكافئة شكل T كما هو مبين في الشكل 10.1.

حيث: V_S جهد الطور عند الإرسال . Sending end voltage per phase

V_R جهد الطور عند الاستقبال . Receiving end voltage per phase

I_S التيار عند الإرسال . Sending-end current

I_R التيار عند الاستقبال . Receiving-end current

$P_R(w)$ القدرة الفعالة عند الاستقبال . Active power at receiving end

$S_R(VA)$ القدرة الظاهرية عند الاستقبال . Apparent power at receiving end

$Q_R(VAR)$ القدرة المفاعةلية عند الاستقبال . Reactive power at receiving end

$\cos\phi_R$ معامل القدرة عند الاستقبال . Power factor at receiving end

$P_S(w)$ القدرة الفعالة عند الإرسال . Active power at sending end

$S_S(VA)$ القدرة الظاهرية عند الإرسال . Apparent power at sending end

$Q_S(VAR)$ القدرة المفاعةلية عند الإرسال . Reactive power at sending end


$\cos\phi_S$ معامل القدرة عند الإرسال . Power factor at sending end

المعدات والأجهزة المستعملة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتردد ثلاثي الطور.
- مقاومتان في حدود $R_1=R_2=10\Omega$ و مفاعة حثية $X_{L1}=X_{L2}=20\Omega$ و مفاعة سعوية $X_C=4k\Omega$ لكل طور.
- حمل سعوي ثلاثي الطور متغير القيمة X_{CLoad} .
- جهازان لقياس الجهد 2 Voltmeter .
- جهازان لقياس التيار 2 Ammeter .
- أجهزة لقياس القدرة 2 Wattmeter - 2 Varmeter .
- أجهزة قياس للقيمة اللحظية (كافش الذبذبة "Oscilloscope" أو أجهزة قياس رقمية).

التطبيق العملي

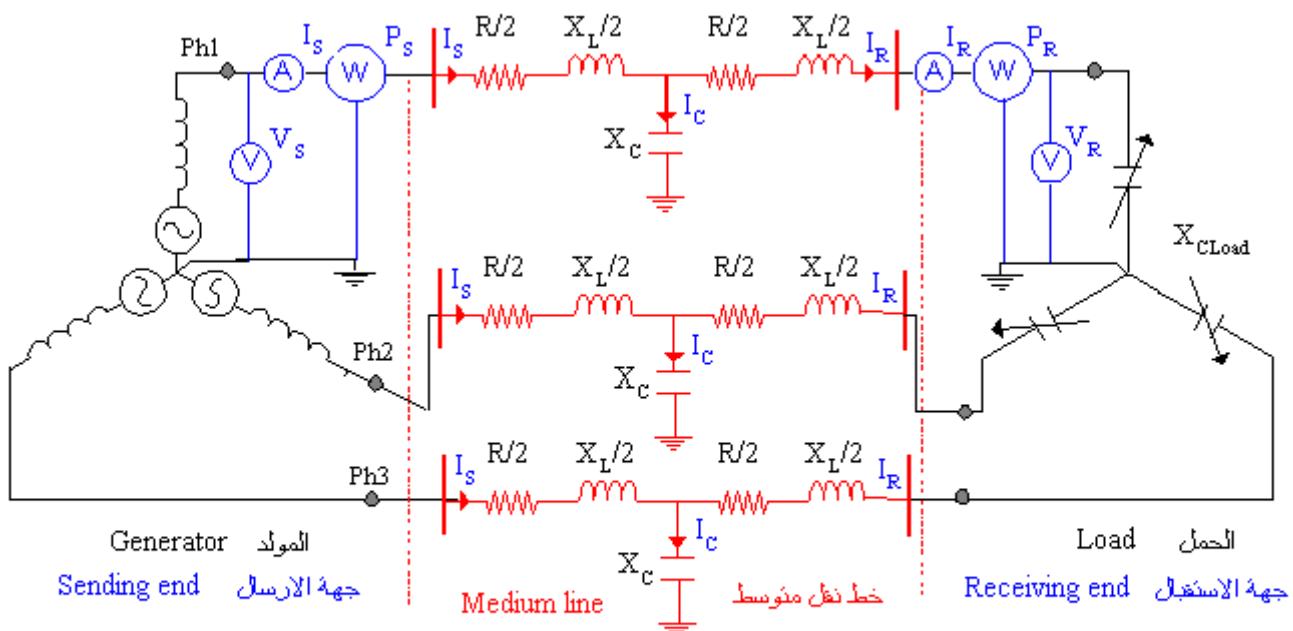يستخدم في هذه التجربة المعملية وحدة تدريبية مكونة من الأجهزة والمعدات المذكورة أعلاه موصولة حسب الدائرة الكهربائية المبينة بالشكل 10.4.



الشكل ١٠، ٤ خط نقل متوسط ثلاثي الطور مجسم على طريقة T
يغذي حمل سعوي

إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

- التأكد من توفر وسلامة أجهزة المحطة المستخدمة في هذه التجربة و إمكانية تشغيلها حسب المتطلبات.
- توصيل الأجهزة حسب الدائرة المبينة في الشكل 10.4.
- توصيل أجهزة القياس الرقمية إذا توفرت لتسجيل القيم اللحظية للجهد والتيار عند الإرسال والاستقبال.

قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

- تشغيل مصدر التيار المتردد لتغذية الشبكة.
- وزن الأحمال بين الأطوار الثلاثة وجعلها متساوية.
- تغيير قيمة الحمل على الأطوار الثلاث حسب الجدول التالي وتسجيل قيمة الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال وكذلك القدرة عند الإرسال والاستقبال.

| $\cos\phi_R$ | Q_s (VAR) | Q_R (VAR) | S_s (VA) | S_R (VA) | P_s (W) | P_R (W) | I_s (A) | I_R (A) | V_s (V) | V_R (V) | الحمل |
|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | $C(F)$ X_{Load} (Ω) |
| | | | | | | | | | | | $8.85 \mu F$ 300Ω |
| | | | | | | | | | | | $4.42 \mu F$ 600Ω |
| | | | | | | | | | | | $2.95 \mu F$ 900Ω |

القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال كما يمكننا استخلاص القدرة الظاهرية $S(VA)$ والقدرة المفاجلة $Q(VAR)$ ومعامل القدرة من القوانين التالية لتكميل الجدول السابق.

$$S = 3VI = \frac{P}{\cos\phi}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

كفاءة خط النقل Efficiency of transmission line

تمثل كفاءة خط النقل النسبة المئوية بين القدرة الفعالة المنقولة على الخط والتي تصل لمستهلك

على القدرة الفعالة المولدة عند الإرسال:

$$\eta(\%) = \frac{P_R}{P_S} \times 100$$

| η (%) | P_S (W) | P_R (W) | الحمل | |
|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| | | | C(μf) | X _{Load} (Ω) |
| | | | 8.85 μf | 300Ω |
| | | | 4.42 μf | 600 Ω |
| | | | 2.95 μf | 900 Ω |

معامل التظيم لجهد الخط: Voltage Regulation of line

وهو فرق الجهد بين الإرسال والاستقبال على جهد الاستقبال كنسبة مئوية:

$$\Delta V(\%) = \frac{V_S - V_R}{V_R} \times 100$$

| ΔV (%) | V_S (V) | V_R (V) | الحمل | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------------|
| | | | C(μf) | X _{Load} (Ω) |
| | | | 0 μf | 0 Ω |
| | | | 8.85 μf | 300Ω |
| | | | 4.42 μf | 600 Ω |
| | | | 2.95 μf | 900 Ω |

القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

في حال توفر الأجهزة اللازمة يتم طباعة منحنيات الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال وتيار الحمل في حالة الحمل واللاحمل.

- حدد الزاوية بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال في حالة الحمل واللاحمل:

- بين الفرق بين جهد الإرسال وجهد الاستقبال وحدد الأسباب:

- حدد الزاوية بين تيار الحمل والجهد عند الاستقبال على المنحنيات؟

الخلاصة:



مختبر محطات التوليد ونقل القدرة

الآلات التزامنية



الفصل السادس: ثوابت خطوط النقل الهوائية المتوسطة

الجذارة:

فهم كيفية الحصول معمليا على ثوابت خط نقل متوسط باستخدام توصيلتي II - T.

الأهداف:

عندما تكمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على معرفة:

- كيفية الحصول على ثوابت خط نقل متوسط عبر التجارب المعملية.

مستوى الأداء المطلوب:

إتقان المهارات الأساسية لدراسة خطوط النقل المتوسطة والحصول معمليا على ثوابت الخط ABCD.

الوقت المتوقع: 4 ساعات.

الوسائل المساعدة:

- مولد كهربائي تزامني ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتعدد متغير ثلاثي الطور.
- (مقاومات + مفاعلات حية+ مفاعلات سعوية) لتجسيم خط النقل المتوسط.
- أجهزة قياس للجهد والتيار والقدرة مع أجهزة قياس رقمية لتسجيل القيم اللحظية.

متطلبات الجذارة:

معرفة ما سبق دراسته عن خطوط النقل المتوسطة في الفصل الخامس من الجزء النظري.

التجربة الثالثة عشرة: تحقيق ثوابت خط نقل متوسط (100 كم) باستخدام توصيلة Π

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية الحصول معملياً على ثوابت خط نقل متوسط باستخدام توصيلة Π

ثوابت الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة Π)


يمكننا اختصار الدائرة الكهربائية المكافئة لخط النقل بنظام ذو دخلان وهما الجهد والتيار عند الإرسال وخرجان وهما الجهد والتيار عند الاستقبال لكل طور كما هو مبين على الشكل 13.1 حيث تكون العلاقة بينهما كالتالي:

$$V_S = AV_R + BI_R$$

$$I_S = CV_R + DI_R$$

حيث D, A, B, C, D تعرف باسم الثوابت العامة لخط النقل. تتغير قيمة هذه الثوابت حسب طريقة التوصيلات المستخدمة في دراسة خط النقل.

يتم اختصار الخط الثلاثي الطور بخط أحادى الطور نظراً لتماثل الأطوار الثلاث.

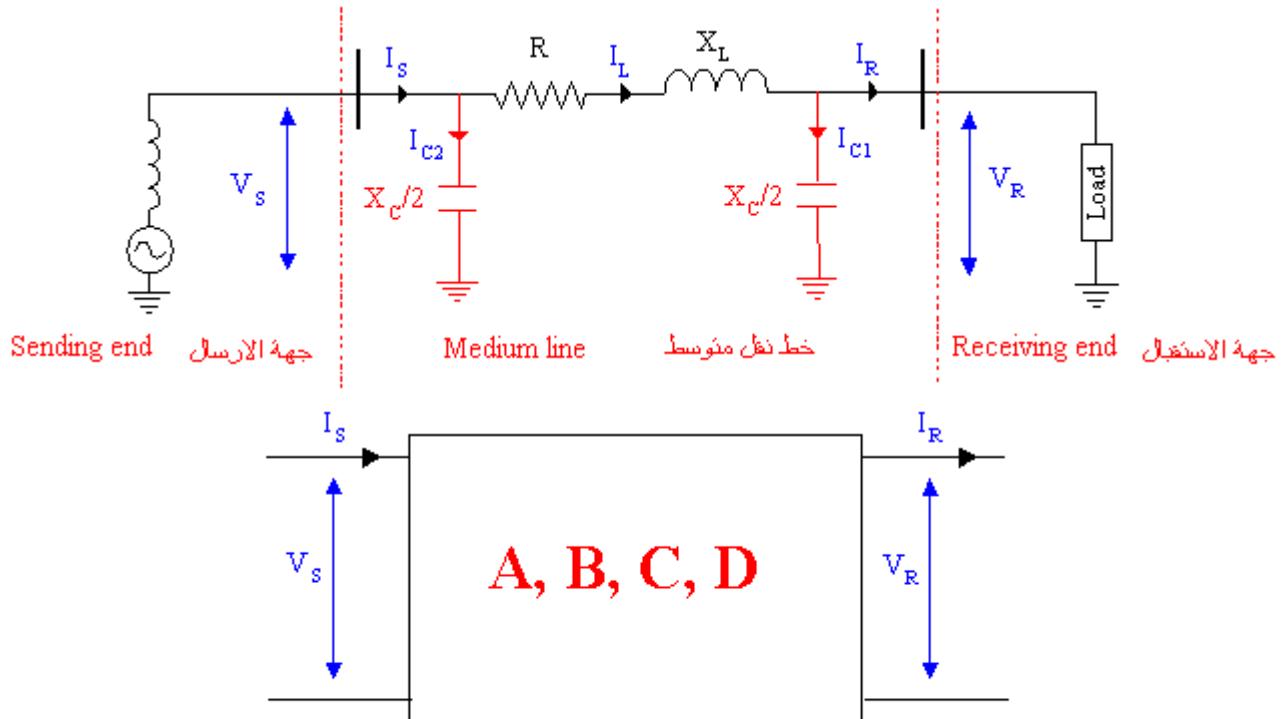

الشكل ١٣.١: ثوابت خط نقل متوسط الطول بتوحيدية P

حيث إن: V_s هو جهد الطور عند الإرسال . Sending end voltage per phase

V_R جهد الطور عند الاستقبال . Receiving end voltage per phase

I_s التيار عند الإرسال . Sending-end current

I_R التيار عند الاستقبال . Receiving-end current

R مقاومة الخط لكل طور . Line resistance per phase

X_L المقاولة الحثية للخط لكل طور . Inductive line reactance per phase

X_C المقاولة السعوية للخط لكل طور (مقاولة التوازي) . Capacitive line reactance per phase

ΔV هبوط الجهد على الخط لكل طور . Line voltage drop per phase

$$Y = \frac{1}{X_C}$$

$$Z_L = R + jX_L$$

$$V_s = \left(1 + \frac{Z_L Y}{2}\right) V_R + Z_L I_R$$

$$A = D = 1 + \frac{Z_L Y}{2}$$

$$B = Z_L = R + jX_L$$

$$C = Y \left(1 + \frac{Y Z_L}{2} \right)$$

$$\begin{aligned} V_S &= A V_R + B I_R \\ I_S &= C V_R + D I_R \end{aligned}$$

المعدات والأجهزة المستعملة :

- مصدر متغير للتيار المتردد (مولد كهربائي متزامن ثلاثي الطور أو مصدر لتيار المتردد ثلاثي الطور).
- دائرة مكافأة لخط متوسط (توصيلة Π) تحتوي على مقاومة مادية في حدود $R=20\Omega$ ومفأولة حثية $X_{c1}=X_{c2}=2k\Omega$ ومفأوليتين سعويتين $X_L=40\Omega$.
- جهازان لقياس الجهد .2 Voltmeter
- جهازان لقياس التيار .2 Ammeter

تجربة خط النقل في حالة اللاحمel لحساب الثوابت A,C

تمثل هذه الطريقة في تغذية الخط بالجهد الاسمي للشبكة و قياس الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال في حالة اللاحمel كما هو مبين في الشكل 13.2.

حيث يكون:


$$I_R = 0 \quad \text{تيار الحمل:}$$

$$: V_S = A V_R \quad \text{الجهد عند الإرسال}$$

$$A = \frac{V_S}{V_R}$$

$$I_S = C V_R \quad \text{التيار عند الإرسال:}$$

$$C = \frac{I_S}{V_R}$$

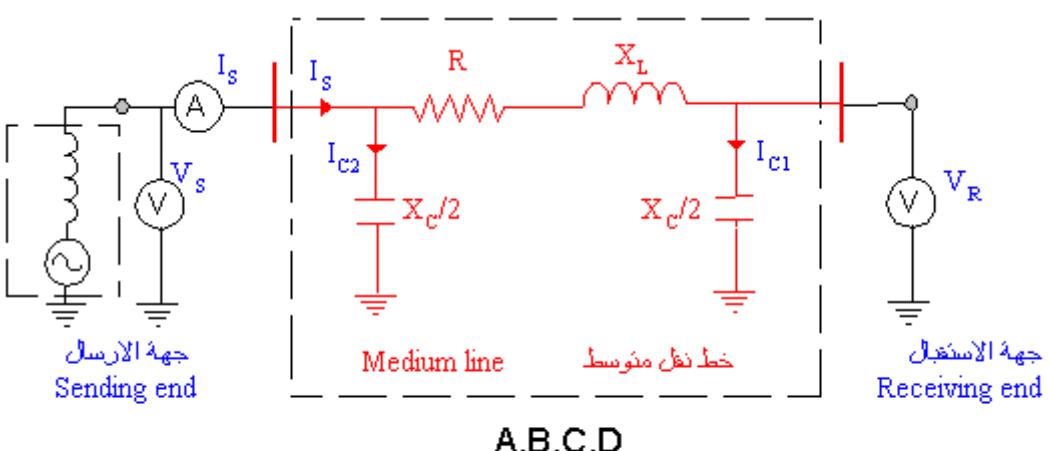

الشكل ١٣.٢ : تجربة اللاحمل لخط نقل متوسط

بعد تشغيل الدائرة المبينة بالشكل 13.2 تسجل القيم الاسمية للجهد والتيار عند الإرسال والجهد عند الاستقبال في الجدول التالي لإيجاد ثوابت الخط C,A,C .

| C | A | I _S (A) | V _S (V) | V _R (V) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |

تجربة خط النقل في حالة القصر لحساب الثوابت : B,D

تمثل هذه الطريقة في قصر جهة الاستقبال لخط النقل وتغذيته تدريجيا بالجهد جهة الإرسال حتى يصل تيار الاستقبال لقيمة الاسمية. يقاس التيار والجهد عند الارسال والتيار عند الاستقبال حيث يكون :


$$V_R = 0 \quad \text{جهد الاستقبال :}$$

$$: V_S = BI_R \quad \text{الجهد عند الإرسال}$$

$$B = \frac{V_S}{I_R}$$

$$I_S = DI_R \quad \text{التيار عند الإرسال :}$$

$$D = \frac{I_S}{I_R}$$

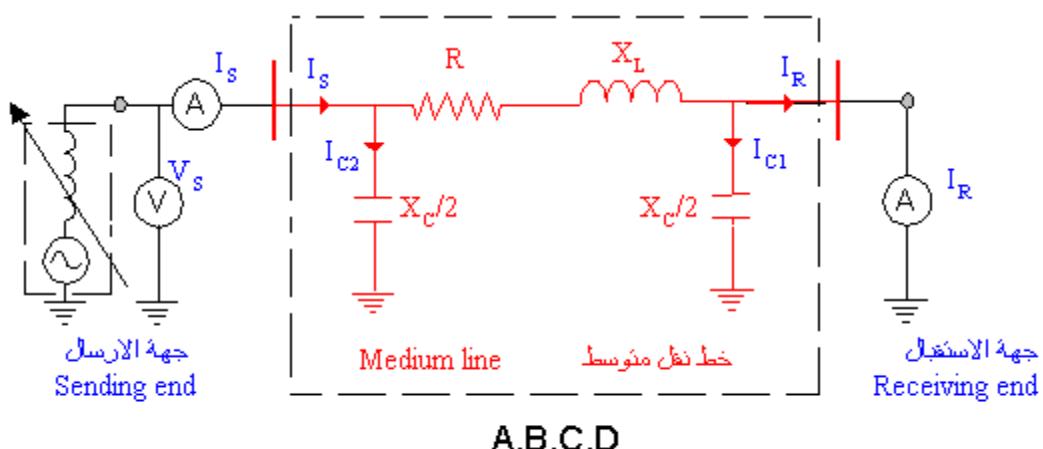

الشكل ١٣.٣ : تجربة حالة القصر لخط نقل متوسط

بعد تشغيل الدائرة المبينة في الشكل 13.2 تسجل القيم الاسمية للجهد والتيار عند الإرسال والتيار عند الاستقبال في الجدول التالي لإيجاد ثوابت الخط D, B.

| B | D | I_s (A) | V_s (V) | I_R (A) |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |

الخلاصة:

التجربة الرابعة عشرة: تحقيق ثوابت خط نقل متوسط (100 كم) باستخدام توصيلة T

الأهداف:

يتمكن المتدرب من معرفة كيفية الحصول عملياً على ثوابت خط نقل متوسط باستخدام توصيلة T.


ثوابت الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة T) Generalized Circuit Constants of Transmission Line (T)
 يمكننا اختصار الدائرة الكهربائية المكافئة لخط النقل بنظام ذو دخلان وهما الجهد والتيار عند الإرسال وخرجان وهما الجهد والتيار عند الاستقبال لكل طور كما هو مبين على الشكل 14.1 حيث تكون العلاقة بينهما كالتالي:

$$V_S = AV_R + BI_R$$

$$I_S = CV_R + DI_R$$

حيث D تعرف باسم الثوابت العامة لخط النقل. تتغير قيمة هذه الثوابت حسب طريقة التوصيات المستخدمة في دراسة خط النقل.

تم اختصار الخط الثلاثي الطور بخط أحادى الطور نظراً لتماثل الأطوار ثلاثة.

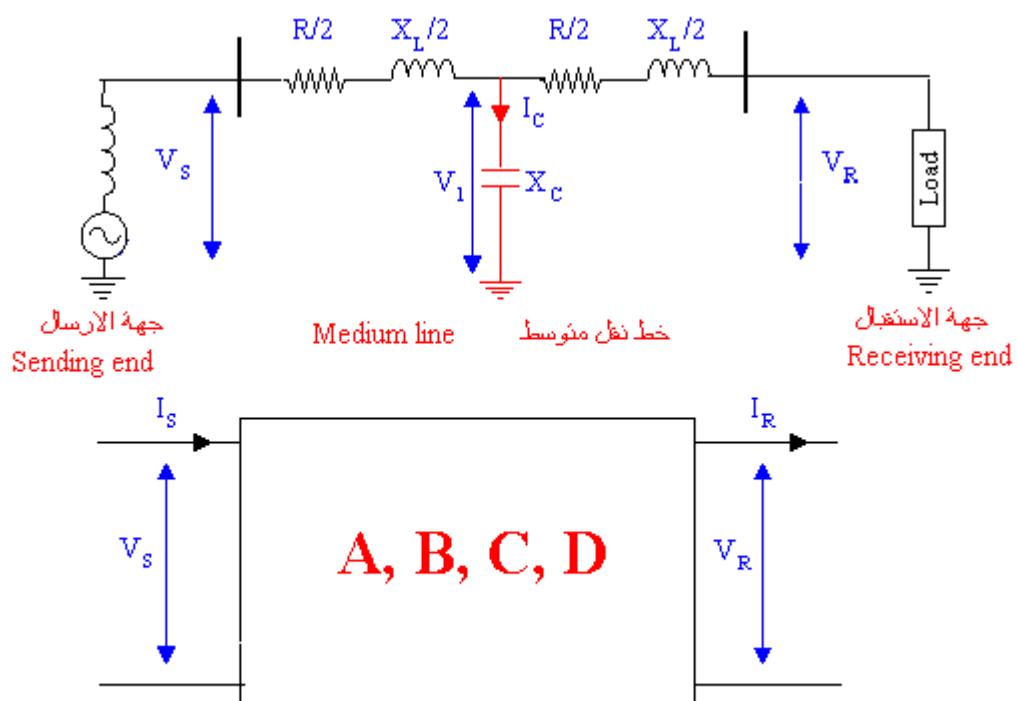

الشكل ١٤.١: ثوابت خط نقل متوسط توصيلية T

حيث: V_s جهد الطور عند الإرسال Sending end voltage per phase V_R جهد الطور عند الاستقبال Receiving end voltage per phase I_s التيار عند الإرسال Sending-end current I_R التيار عند الاستقبال Receiving-end current R مقاومة الخط لكل طور Line resistance per phase X_L المفاعة الحثية للخط للكل طور Inductive line reactance per phase X_C المفاعة السعوية للخط للكل طور (مفاعة التوازي) Capacitive line reactance per phase

$$Y = \frac{1}{X_C}$$

$$Z_L = R + jX_L$$

$$V_s = \left(1 + \frac{Z_L Y}{2} \right) V_R + Z_L \left(1 + \frac{Z_L Y}{4} \right) I_R$$

$$I_s = Y V_R + \left(1 + \frac{Y Z_L}{2} \right) I_R$$

$$A = D = 1 + \frac{Z_L Y}{2}$$

$$B = Z_L \left(1 + \frac{Z_L Y}{4} \right)$$

$$C = Y$$

$$V_S = AV_R + BI_R$$

$$I_S = CV_R + DI_R$$

المعدات والأجهزة المستعملة :

- مصدر متغير للتيار المتردد (مولد كهربائي متزامن ثلاثي الطور أو مصدر للتيار المتردد ثلاثي الطور).
- دائرة مكافئة لخط متوسط (توصيلة T) تحتوي على مقاومتين ماديتين في حدود $R_1=R_2=20\Omega$ ومفاعلتين حثيتين $X_{L1}=X_{L2}=20\Omega$ ومفألة سعوية $X_c=4k\Omega$.
- أجهزة لقياس الجهد 2 Voltmeter
- أجهزة لقياس التيار 2 Ammeter

تجربة خط النقل في حالة اللاحمel لحساب الثوابت A,C

تمثل هذه الطريقة في تغذية الخط بالجهد الاسمي للشبكة و قياس الجهد عند الإرسال والجهد عند الاستقبال في حالة اللاحمel كما هو مبين على الشكل 14.2 حيث يكون:


تيار الحمل: $I_R = 0$

الجهد عند الإرسال: $: V_S = AV_R$

$$A = \frac{V_S}{V_R}$$

التيار عند الإرسال : $I_S = CV_R$

$$C = \frac{I_S}{V_R}$$

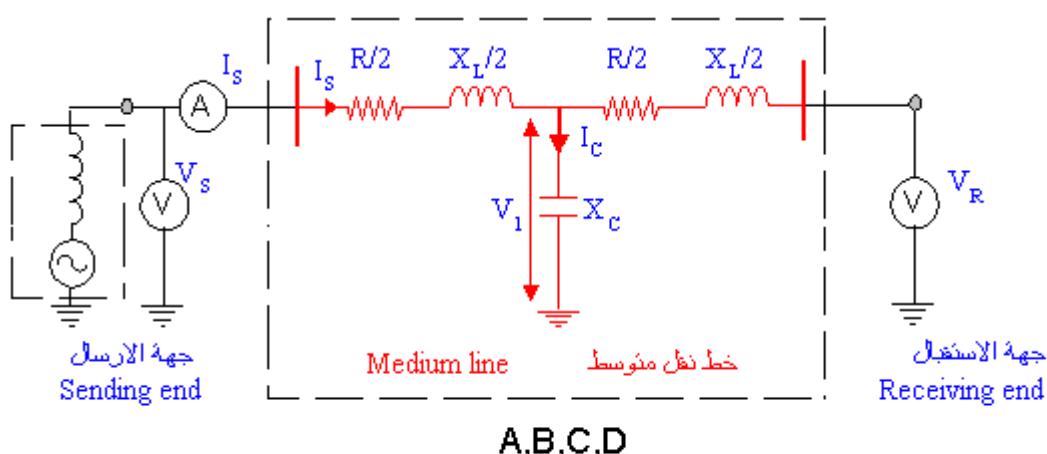

الشكل ١٤.٢ : تجربة حالة اللاحمel لخط نقل متوسط توصيله T

بعد توصيل الدائرة المبينة بالشكل 14.2 تسجل القيم الاسمية للجهد والتيار عند الإرسال والجهد عند الاستقبال في الجدول التالي لإيجاد ثوابت الخط، A, C, B, D.

| C | A | I _S (A) | V _S (V) | V _R (V) |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | |
| | | | | |

تجربة خط النقل في حالة القصر لحساب الثوابت : B,D

تمثل هذه الطريقة في قصر جهة الاستقبال لخط النقل و تغذيته تدريجيا بالجهد جهة الإرسال حتى يصل تيار الاستقبال لقيمة الاسمية. يقاس التيار والجهد عند الارسال والتيار عند الاستقبال حيث يكون :


$$V_R = 0 \quad \text{جهد الاستقبال :}$$

$$\text{الجهد عند الإرسال : } V_S = BI_R$$

$$B = \frac{V_S}{I_R}$$

$$I_S = DI_R \quad \text{التيار عند الإرسال :}$$

$$D = \frac{I_S}{I_R}$$

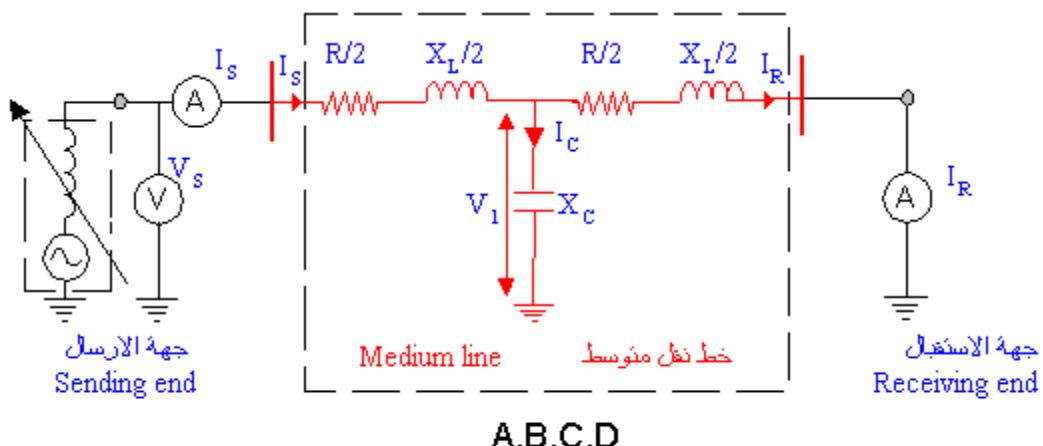

الشكل ١٤.٣: تجربة حالة القصر لخط نقل متوسط

بعد تشغيل الدائرة المبينة في الشكل 14.3 تسجل القيم الاسمية للجهد والتيار عند الإرسال والتيار عند الاستقبال في الجدول التالي لإيجاد ثوابت الخط D, B.

| B | D | I_s (A) | V_s (V) | I_R (A) |
|---|---|-----------|-----------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |

الخلاصة:

المحتويات

| | |
|----|--|
| 2 | الفصل الأول: الخلايا الشمسية |
| 3 | التجربة الأولى: تأثير شدة الإضاءة على الخلايا الشمسية |
| 3 | الأهداف |
| 3 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 3 | التطبيق العملي |
| 4 | دراسة تأثير شدة الإضاءة على تيار الخلايا الشمسية |
| 5 | دراسة تأثير شدة الإضاءة على جهد الخلايا الشمسية |
| 5 | دراسة تأثير شدة الإضاءة على قدرة الخلايا الشمسية |
| 6 | التجربة الثانية: توصيل الخلايا الشمسية |
| 6 | الأهداف |
| 6 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 6 | التطبيق العملي |
| 6 | توصيل الخلايا على التوالي |
| 8 | توصيل الخلايا على التوازي |
| 9 | توصيل الخلايا على التوازي وعلى التوالي |
| 12 | الفصل الثاني: تشغيل محطات التوليد الكهربائية |
| 13 | التجربة الثالثة: تشغيل محطات التوليد الكهربائية |
| 13 | الأهداف |
| 13 | مكونات المحطة وكيفية تشغيلها |
| 14 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 14 | التطبيق العملي |
| 15 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 16 | مزامنة المولد مع الشبكة |
| 17 | تأثير العزم وتيار المجال على أداء المولد |
| 18 | فصل المولد عن الشبكة |

| | |
|----|---|
| 19 | الفصل الثالث: خطوط النقل الهوائية القصيرة |
| 20 | التجربة الرابعة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذى حمل مادي |
| 20 | الأهداف |
| 20 | الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها |
| 21 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 21 | التطبيق العملي |
| 22 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 22 | قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط |
| 23 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 23 | كفاءة خط النقل |
| 23 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 24 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| 24 | التجربة الخامسة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذى حمل ثقي |
| 25 | الأهداف |
| 25 | الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها |
| 26 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 26 | التطبيق العملي |
| 27 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 27 | قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط |
| 27 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 27 | كفاءة خط النقل |
| 28 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 28 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| 29 | التجربة السادسة: خط نقل هوائي قصير (60 كم) يغذى حمل سعوي |
| 29 | الأهداف |
| 29 | الدائرة المكافئة لخط النقل القصير وطريقة توصيلها |
| 30 | المعدات والأجهزة المستعملة |

| | |
|----|---|
| 30 | التطبيق العملي |
| 30 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 31 | قياس الجهد عند الإرسال وعند الاستقبال مع تيار الخط |
| 31 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 31 | كفاءة خط النقل |
| 32 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 32 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| 34 | الفصل الرابع: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) |
| 35 | التجربة السابعة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذى حمل مادي |
| 35 | الأهداف |
| 35 | الدائرة المكافئة لخط النقل متوسط توصيلة II |
| 36 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 37 | التطبيق العملي |
| 37 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 38 | قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 38 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 38 | كفاءة خط النقل |
| 39 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 39 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| 40 | التجربة الثامنة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذى حمل ثقي |
| 40 | الأهداف |
| 40 | الدائرة المكافئة لخط النقل متوسط توصيلة II |
| 41 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 41 | التطبيق العملي |
| 42 | أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 42 | قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال |

| | |
|----|--|
| 42 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 43 | كفاءة خط النقل |
| 43 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 43 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| | التجربة التاسعة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة II) يغذى حمل سعوي |
| 45 | |
| 45 | الأهداف |
| 45 | الدائرة المكافأة لخط النقل متوسط توصيلة II |
| 46 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 46 | التطبيق العملي |
| 47 | إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 47 | قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 47 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 48 | كفاءة خط النقل |
| 48 | معامل التنظيم لجهد الخط |
| 48 | القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل |
| 51 | الفصل الخامس: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) |
| | التجربة العاشرة: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذى حمل مادي |
| 52 | |
| 52 | الأهداف |
| 52 | الدائرة المكافأة لخط النقل متوسط توصيلة T |
| 53 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 54 | التطبيق العملي |
| 54 | إعداد الأجهزة اللازمة للتجربة |
| 55 | قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 55 | القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال |
| 55 | كفاءة خط النقل |
| 56 | معامل التنظيم لجهد الخط |

56 القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

57 التجربة الحادية عشر: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذى حمل ثني

57 الأهداف

57 الدائرة المكافئة لخط النقل متوسط توصيلة T

58 المعدات والأجهزة المستعملة

58 التطبيق العملي

59 أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

59 قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

59 القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال

60 كفاءة خط النقل

60 معامل التنظيم لجهد الخط

60 القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

62 التجربة الثانية عشر: خط نقل هوائي متوسط (100 كم - توصيلة T) يغذى حمل سعوي

62 الأهداف

62 الدائرة المكافئة لخط النقل متوسط توصيلة T

63 المعدات والأجهزة المستعملة

63 التطبيق العملي

64 أعداد الأجهزة اللازمة للتجربة

64 قياس الجهد والتيار عند الإرسال وعند الاستقبال

64 القدرة الظاهرية والقدرة المفاجلة ومعامل القدرة عند الإرسال وعند الاستقبال

65 كفاءة خط النقل

65 معامل التنظيم لجهد الخط

65 القيم اللحظية للجهد عند الإرسال وعند الاستقبال وتيار الحمل

68 الفصل السادس: ثوابت خطوط النقل الهوائية المتوسطة

التجربة الثالثة عشر: تحقيق ثوابت خط نقل متوسط (100 كم) باستخدام توصيلة II

| | |
|----|---|
| 69 | الأهداف |
| 69 | ثوابت الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة Π) |
| 70 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 71 | تجربة خط النقل في حالة اللاحمel لحساب الثوابت A,C |
| 72 | تجربة خط النقل في حالة القصر لحساب الثوابت : B,D |
| 74 | التجربة الرابعة عشر: تحقيق ثوابت خط نقل متوسط (100 كم) باستخدام توصيلة T |
| 74 | الأهداف |
| 74 | ثوابت الدائرة المكافئة لخط نقل متوسط (توصيلة T) |
| 75 | المعدات والأجهزة المستعملة |
| 76 | تجربة خط النقل في حالة اللاحمel لحساب الثوابت C |
| 77 | تجربة خط النقل في حالة القصر لحساب الثوابت : D |

تقدير المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدعم
المالي المقدم من شركة بي آيه إيه سيستمز (العمليات) المحدودة

GOTEVOT appreciates the financial support provided by BAE SYSTEMS

